



# گروه مهندسی ساخت و اجرا

مرجع تخصصی نقشه، مدل، مقاله و کتاب  
و انواع پروژه‌های مهندسی

[www.Sakhtoejra.com](http://www.Sakhtoejra.com)



@sakhtoejra

# الكترونيك


أستاذ درس: دهندس كاشي

۱

مدارجای دیودی: از انواع مدارهای دیودی که بینسیی کنیم توان مدارهای برشگر

( سینچن - limiter )، مدارهای گیمسکتنه، مدارهای چندبارگشتنه و مدارهای ثابت



کننده و شارژنامید.

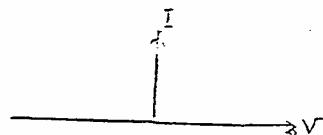

نمایش بزرگ آنها آن:

دو نوع تخلیل شارژ = ۱- مدل ترسیی

۲- مدل خطی بارهای

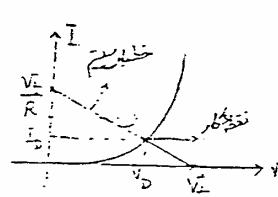
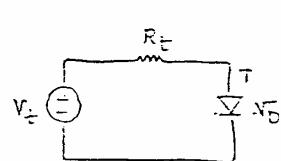


مدل ترسیی =  
حال =


$$\rightarrow V_t = R_t I_D + V_D$$



$$\rightarrow V_D = V_t - R_t I_D$$

حال =

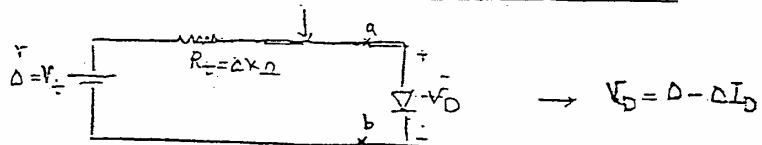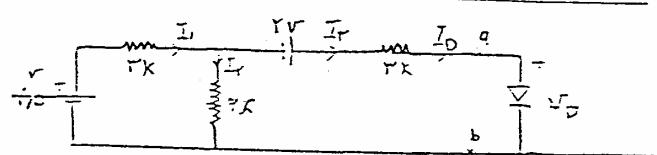

$$V_D = V_t - R_t I_D$$

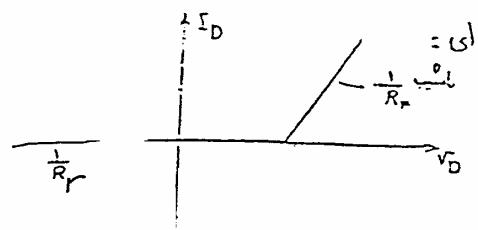

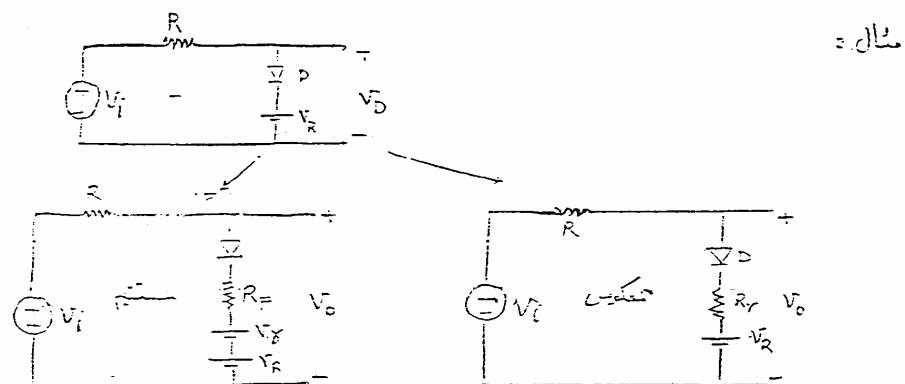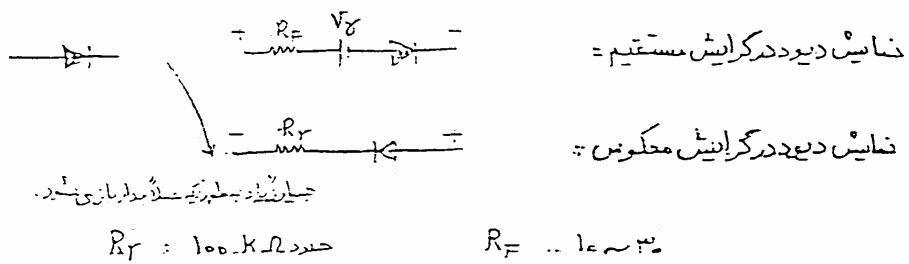

$$V_0 = V_{RF} + V_o + V_R$$

گريش مستقيم =

$$V_0 = [V_o - (V_R + V_R)] \frac{R_F}{R_F + R} + V_F + V_R$$


$$\rightarrow V_o = \frac{R_F}{R_F + R} V_i + (V_F + V_R) \left( \frac{R}{R_F + R} \right)$$

$$V_o = V_{RF} + V_R$$


گريش معکوس =

$$V_o = (V_i - V_R) \frac{R}{R_F + R} + V_R$$

$$V_o = V_i$$

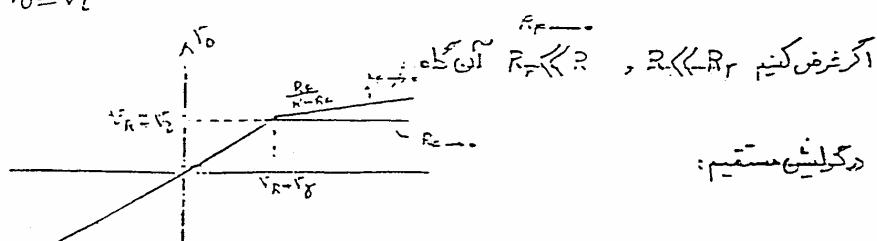

3

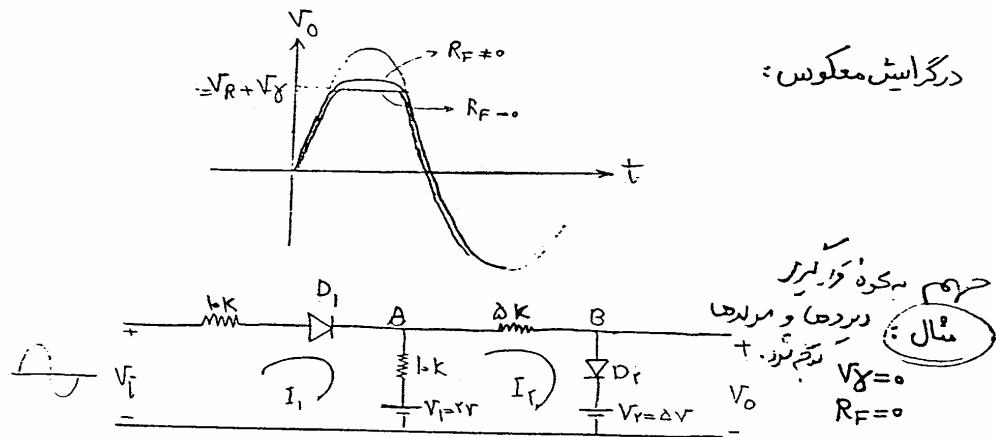

$$\text{اگر } V_i = 0 \rightarrow \text{خاموش} D_F$$


$$\rightarrow V_A = V_B = 0 \text{ V}$$

$$\rightarrow V_i < V^r \rightarrow V_0 = V^r$$


$$\text{اگر } V_i > V^r: V_A = V_{R_{L-K}} + V_i = (V_i - V_i) \times \frac{1}{1+1} + V_i$$


$$V_A = 0 \rightarrow V_i = V^r$$
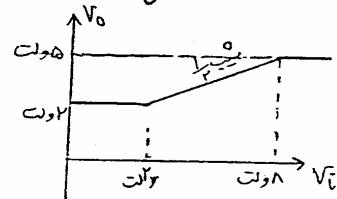
$$\rightarrow V_i > V^r \rightarrow V_0 = V^r$$




مدلهای پرشکر =

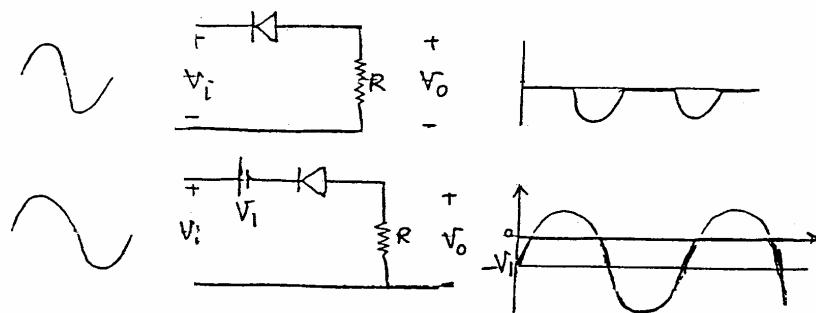

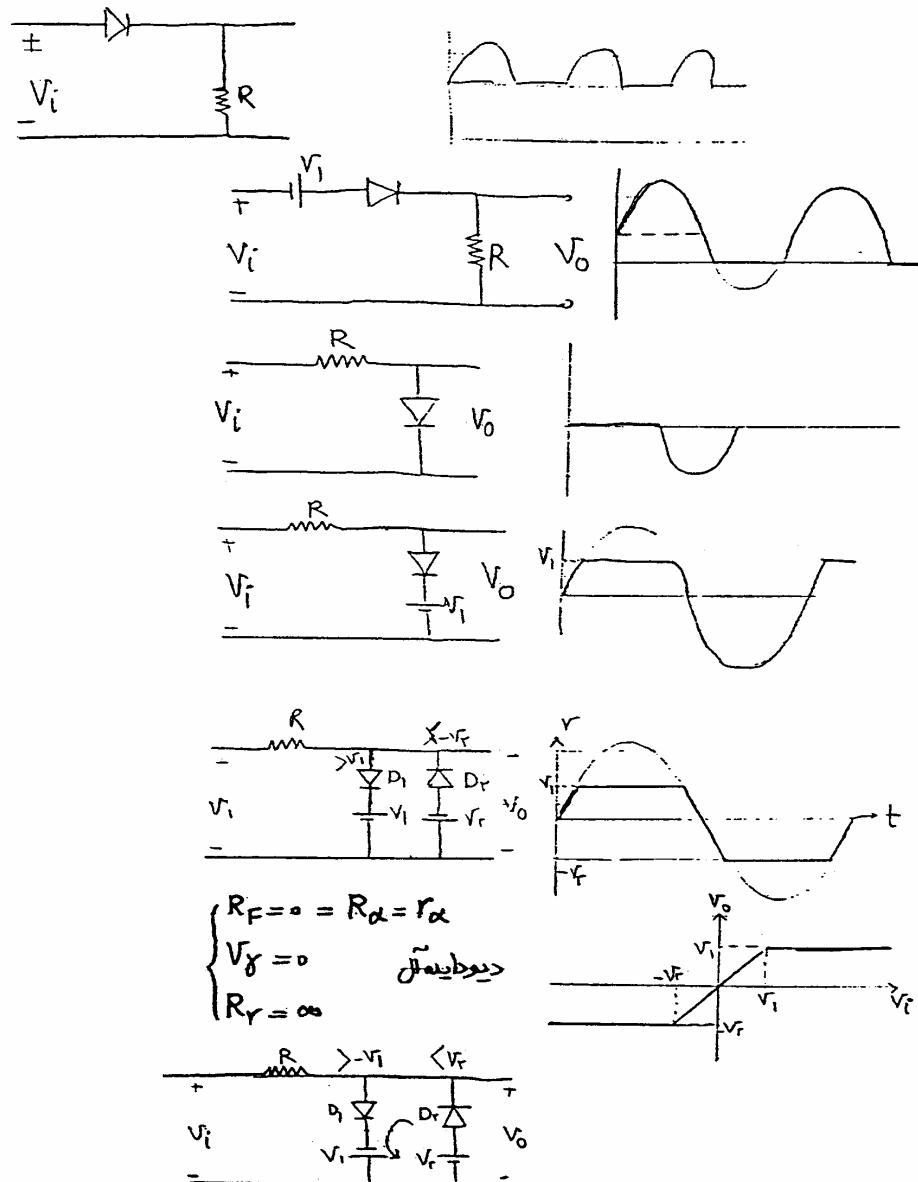

در مدار بالا بعد از گذشت زمان یکی از دو شاخه و با هدرو همینها می سوزند

$$V_i > V_F$$


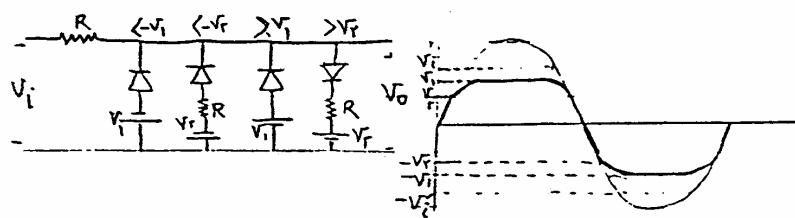


5



$$V_i < V_r \rightarrow V_o = V_i$$


$$V_r < V_i \rightarrow V_o = V_R + V_r = \frac{(V_i - V_r)}{R + R} R + V_r = \frac{V_i + V_r}{2}$$
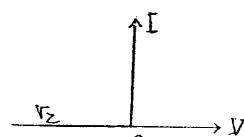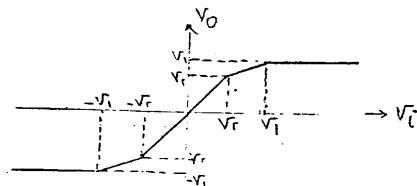
$$\text{if } V_o = V_i \rightarrow V_i' = V_i - V_r$$





دیود زنگ ایله آن:

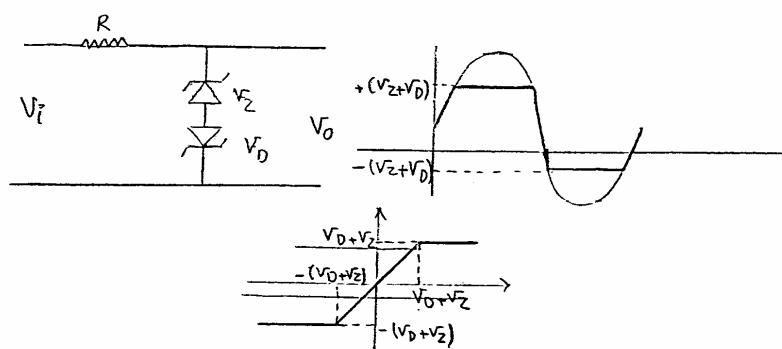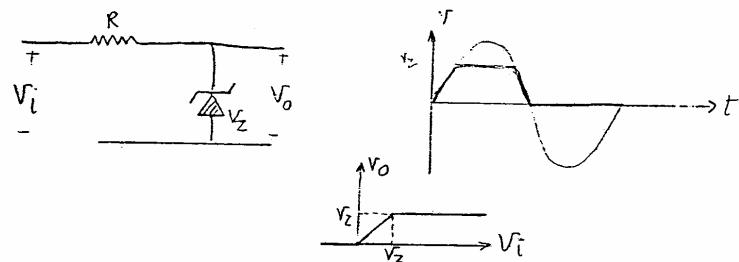


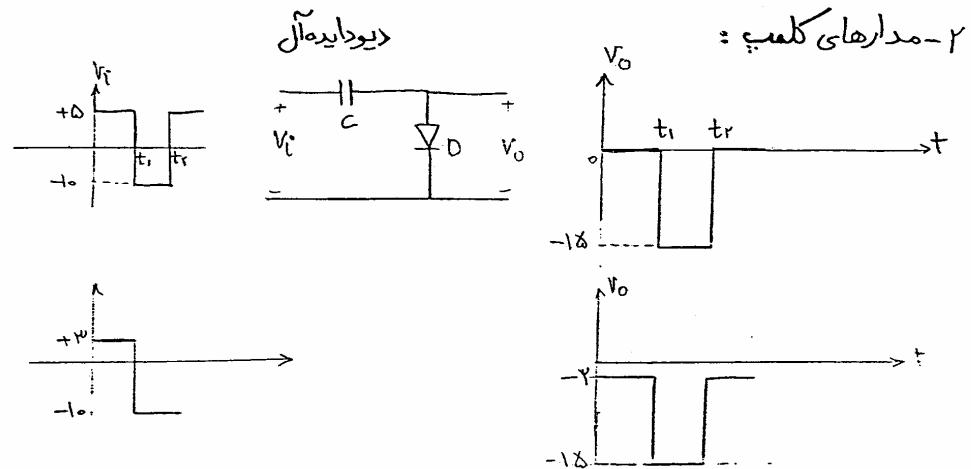



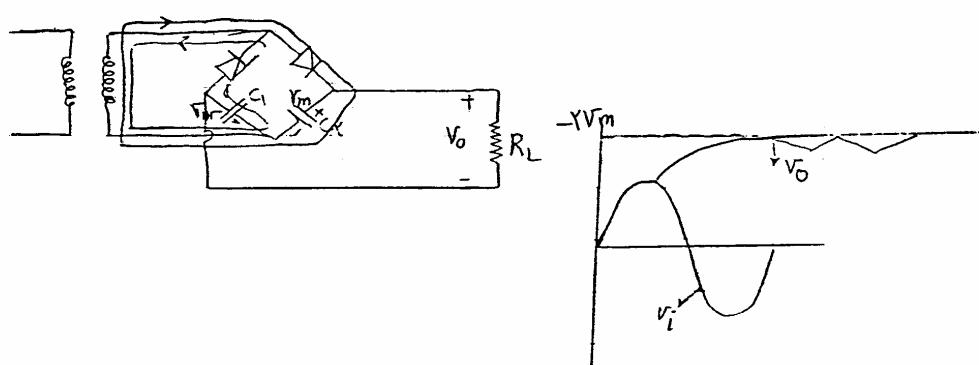
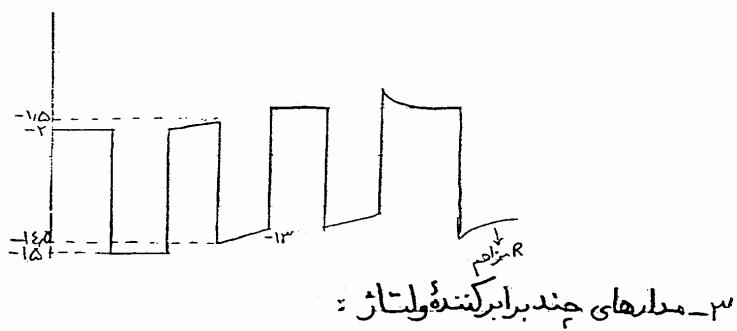
باموزی کردن یک مقاومت با دیود فرست لازم برای دشارک کردن خازن بوجود می آید.



۷

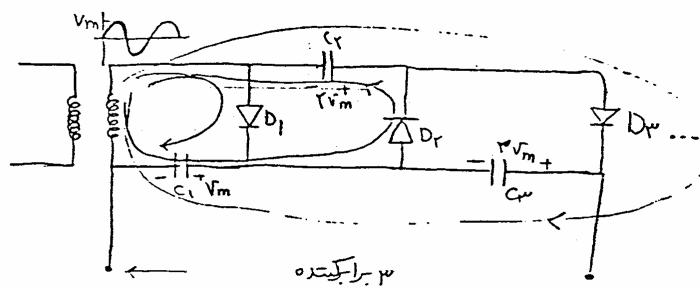

۲- مدارهای تیلسکوپتده =

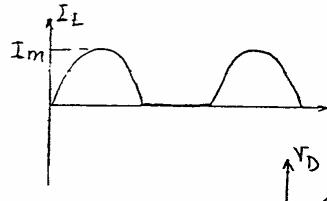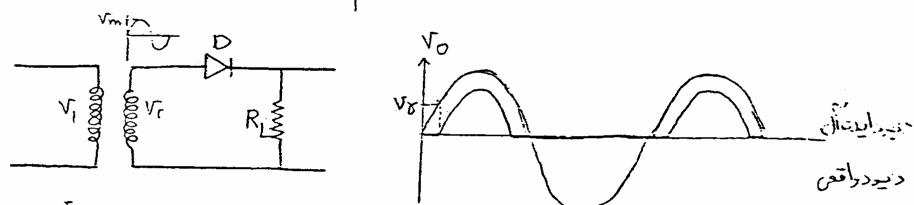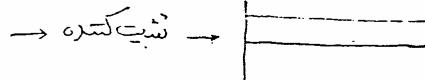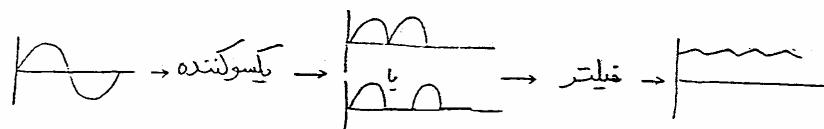


$$I_m = \frac{V_m}{R_L + R_F}$$

$$V_o = I_m \times R_L$$

$$V_D = I_m \times R_F$$

$$R_F \neq 0$$

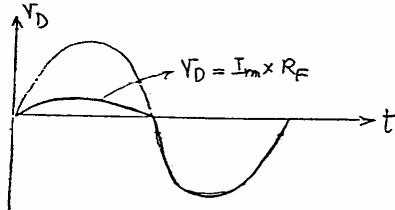


$$V_i = V_m \sin \omega t$$

$$\begin{cases} V_D = I_m \times R_F & 0 < \omega t < \pi \\ V_D = V_i & \pi < \omega t < 2\pi \end{cases}$$


$$V_{dc, RL} = \frac{1}{T} \int_T^T V_D(t) dt = , \quad V_{dc, RL} = \frac{1}{T} \int_T^T R_L I_m \sin \omega t dt = \frac{R_L I_m}{\pi}$$

$$V_D = \frac{1}{T} \int_0^T V_b dt = \frac{1}{T} \left[ \int_0^T I_m \sin \omega t \cdot R_F dt + \int_{\frac{T}{2}}^T V_m \sin \omega t dt \right]$$
$$\rightarrow V_D = - \frac{I_m}{\pi} R_L$$


a

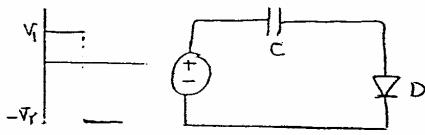

مدار کلیب ایده آن

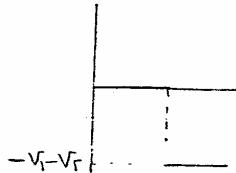

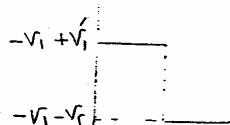با تغییر نامه ای آنکه کتراز  $V_i$  است خازن میل رسیدن بولتاز  $V$  را خواهد داشت اما



چون نمی تواند


گرمهارمت  $R$  را باید مولزی کنیم خازن در هر آنتن اس کمی دسارتی شود تا نهایاً بعد از

چند آنتن اس ولتاژ  $V_i + V_r$  به صفری رسد بعد از آن مدار کلیب به مدار کلیب ایده آن جایگزین

شود. در این حالت مقاومت مذکور خواهد بود به سرط لینکه مقادیر آن بسیار بزرگ باشد تا از خروجی

دسارتی رسیدن به خازن راندید. نویز این میخته در حبسه قبل کشیده شده است.

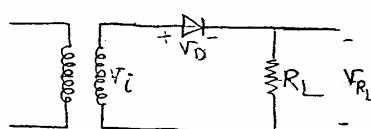
راندمان پلیسویاز = نسبت توان DC تحولی به بار را به توان متوسط ورودی کوئیم.



$$R_F = R_\gamma$$

$$V_i = V_m \sin \omega t$$

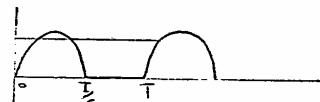
$$i = \frac{V_i}{R_L + R_F} = \frac{V_m}{R_L + R_F} \sin \omega t$$



$$(P_i)_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T (V_i \times i) dt = \frac{1}{T} \int_0^T (V_m \sin \omega t) \left( \frac{V_m}{R_L + R_F} \sin \omega t \right) dt$$

$$\xrightarrow{\text{توان متوسط ورودی}} P_{iav} = \frac{V_m^2}{\pi (R_L + R_F)}$$

$$P_{dc} = (I_{dc})^2 R_L$$

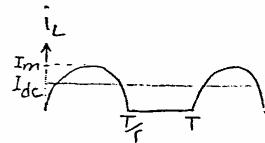


$$, I_{dc} = \frac{1}{T} \int_0^{T_F} i dt = \frac{1}{T} \int_0^{T_F} I_m \sin \omega t dt \rightarrow I_{dc} = \frac{I_m}{\pi}$$

$$P_{dc} = \frac{I_m^2}{\pi^2} R_L = \frac{\left(\frac{V_m}{R_L + R_F}\right)^2}{\pi^2} R_L$$

$$\rightarrow \text{راتمان کیسوساز} = \frac{4 R_L}{\pi^2 (R_F + R_L)} \times 100$$

اگر  $R_F \ll R_L$   $\rightarrow$  راتمان  $\approx \frac{1}{2} R_L$

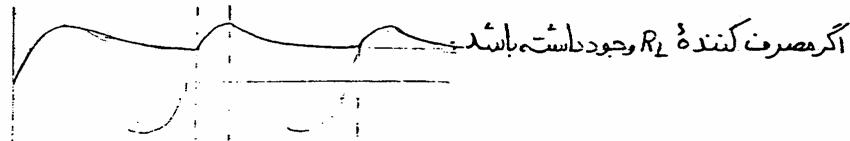اگر در مدار قبل دیود ایده آل باشد آن کاه:




اگر مصرف کنندہ  $R_L$  وجود داشته باشد:

$$i_D = i_C + i_L = C \frac{dV_L}{dt} + \frac{V_0}{R_L}$$

$$\xrightarrow{\text{دیواری}} i_D = C \frac{dV_L}{dt} + \frac{V_0}{R_L} = C \omega V_m \cos \omega t + \frac{V_m \sin \omega t}{R_L}$$

$$\rightarrow i_D = I_m \sin(\omega t + \varphi) , \quad I_m = \sqrt{(C \omega V_m)^2 + \frac{V_m^2}{R_L^2}}$$
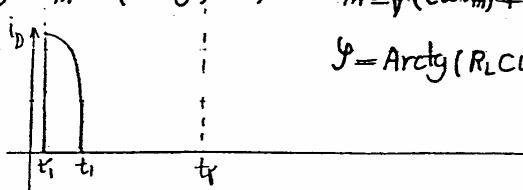
$$\varphi = \operatorname{Arctg}(R_L C \omega)$$




۱۱

$$t = t_1 \rightarrow V_{O_{t_1}} = V_m \sin \omega t_1 \quad , \quad V_C = (V_i - V_p) e^{-\frac{t-t_1}{R_L C}} + V_p$$

$$t > t_1 \rightarrow V_{O_t} = (V_m \sin \omega t_1) e^{\frac{(t-t_1)}{R_L C}}$$
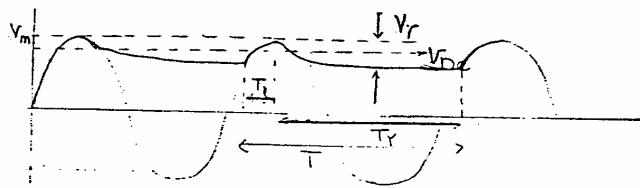
$$t = t_r \rightarrow V_{O_{t_r}} = (V_m \sin \omega t_1) e^{\frac{(t_r-t_1)}{R_L C}} = V_m \sin \omega t_r$$



$$V_{DC} \triangleq V_m - \frac{V_r}{r}$$

$$\text{if } T \gg T_1 \rightarrow T_r \approx T$$

$$V_r = \frac{1}{C} \int i dt = \frac{I_{DC} \times T}{C} \rightarrow V_r = \frac{I_{DC} \times T}{C}$$

$$Q = CV_r \rightarrow Q = I_{DC} T$$

برای اینکه  $V_r$  را بحداقل بسازیم می‌توان  $C$  را بالا برد یا اینکه تغیراتی در خرکاس داد.


اگر  $R_L$  دمدار نباشد (بیترین سرعت) برای یافتن اینکه دید و تاچمودی چوند بروند تا مشکست

$$\left\{ \begin{array}{l} V_R \rightarrow V_m \\ I_{av} \\ I_p \\ P = \frac{1}{T} \int_0^T i_D \times V_D dt \end{array} \right. \xrightarrow{\text{PIV}} \text{مشخصات موجود در کاتالوگ دید.} \quad \text{پیدا شود.}$$

$$V_{DC} = V_m - \frac{V_r}{f}$$

$$V_{DC} = V_m - \frac{I_{DC}}{PF_C}$$

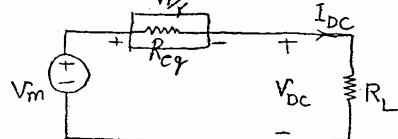در مدار نیکسوسان نیم موج (مبدل قتل) دیده شد:



$$\rightarrow R_{eq} = \frac{1}{PF_C}$$

مقادیر معادل نیکسوسان نیم موج

$V'_m = V_m - V_r$  از  $V'_m$  استفاده کنیم:

$$V_m = 1\omega V, \quad C = 100 \text{ MF}, \quad R_L = 100 \Omega, \quad f = 50 \text{ Hz} \quad \text{مثال:}$$

$$V_r = 0, \quad I_{DC} = ?, \quad V_{DC} = ?, \quad V_r = ?$$

$$\rightarrow R_{eq} = \frac{1}{PF_C} = 100 \Omega \quad \rightarrow I_{DC} = \frac{V_m}{R_L + R_{eq}} = \frac{100}{100 + 100} = 40 \text{ mA.}$$

$$\rightarrow V_{DC} = R_L \cdot I_{DC} = 100 \times 40 \text{ mA} = 12 \text{ V}$$

$$\rightarrow V_r = V_m - 2V_{DC} = 100 - 2 \times 12 = 4 \text{ V}$$

علت بزرگ بودن  $V_r$  این است که بعدن  $C$  است و این مناسب نیست.

$$\text{تعریف: } \eta_{R.C} = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}}$$

زیان بودن باز  
زمان همه باز





$$\text{مثال قبل: } \eta_{R.C} = \frac{10 - 12}{12} = \frac{1}{6} = 16\%$$

هرچه رکو لاسیون کمتر باشد بهتر است. برای کم کردن رکو لاسیون حور و شدلم:


۱۳

کلیسوسازی تمام موج :

۱- روش چهار دیودی (پل دیود)

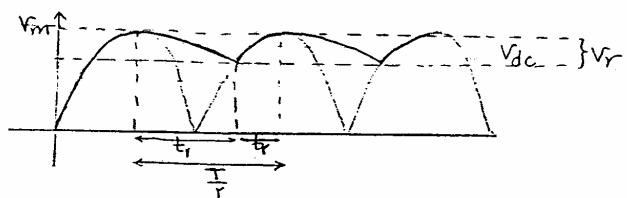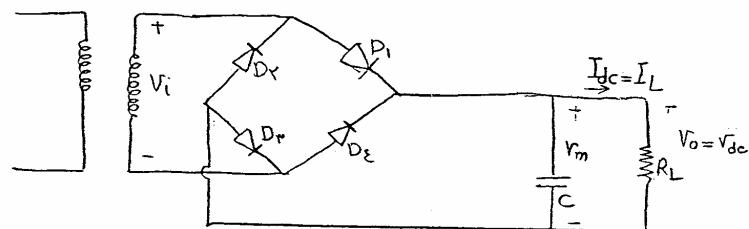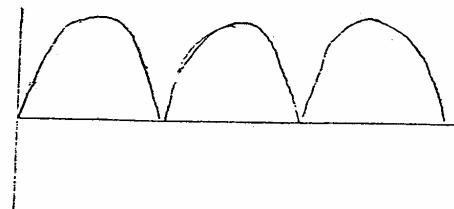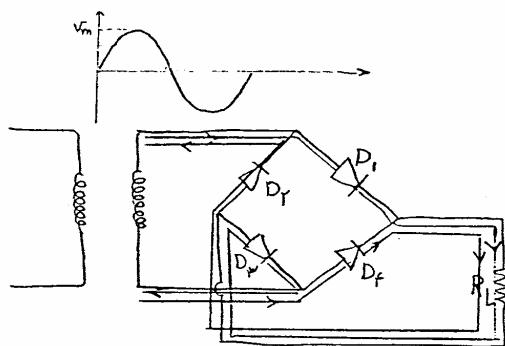

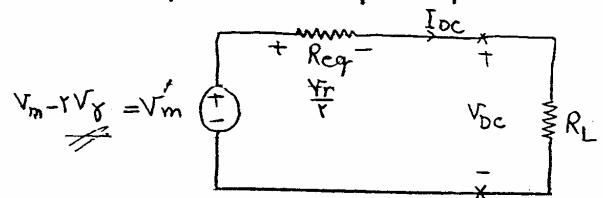
$$V_{dc} = V_m - \frac{V_r}{r} \quad , \quad \frac{V_r}{r} = R_{eq} \times I_{dc}$$




$$\text{if } t_1 \gg t_r : \quad t_1 \approx \frac{T}{f}$$

$$Q = C \times V_r = I_{DC} \times \frac{T}{f}$$
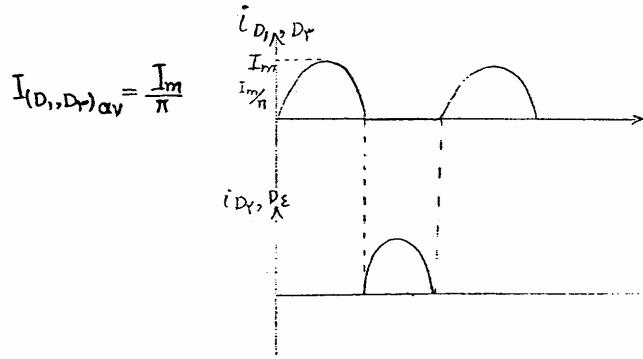
$$\rightarrow V_r = \frac{I_{DC} \times T_f}{C} = \frac{I_{DC}}{f P_C} \quad , \quad R_{eq} = \frac{1}{f P_C}$$



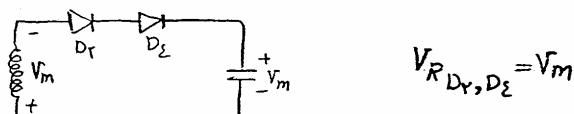برای یافتن مانعیم ولتاژ دیودها مدامعادل را رسم کنیم.



برای یافتن توان حتماً نیاز به سیستمی برای محاسبه موج عملی کنیم.

$$V_m = 10V$$

$$C = 100 \mu F \quad , \quad R_L = 100 \Omega$$


مثال:

چون  $V_r$  داده شده است پس دیودهای آن بوده و  $V_r$  برابر  $V_m$  است


$$R_{eq} = \frac{1}{f P_C} = \frac{1}{f \times 10 \times 100 \times 10^{-9}} = 10 \Omega \quad , \quad I_{DC} = \frac{V_m}{R_L + R_{eq}} = 4V \text{ mA}$$

$$V_{DC} = R_L \cdot I_{DC} = 10 \text{ V} \quad , \quad \left. \begin{aligned} V_r &= f(V_m - V_{DC}) \\ V_r &= \frac{I_{DC}}{f P_C} \end{aligned} \right\} \rightarrow V_r = 1.4V \quad \underset{\text{peak-to-peak}}{V_{PP}}$$

۱۵

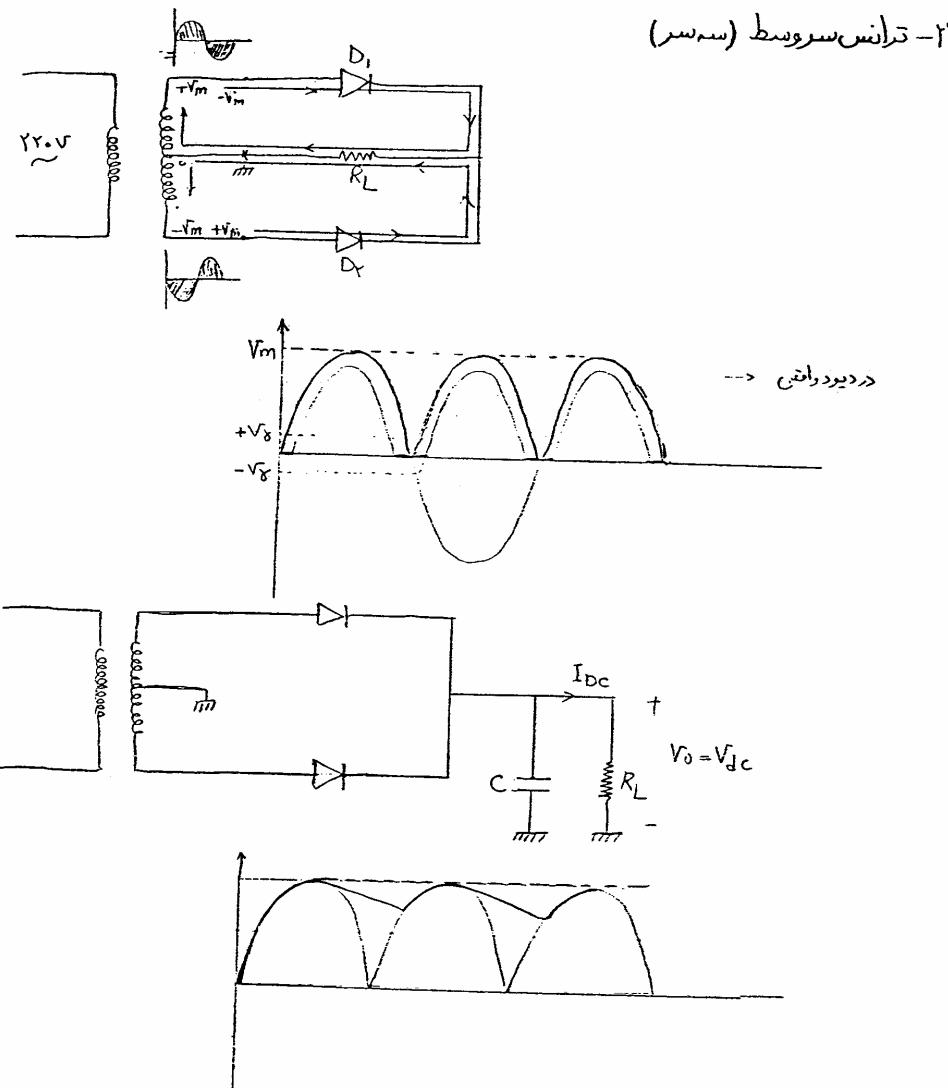

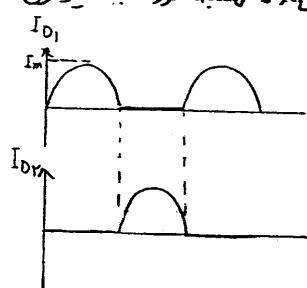اگر فقط خازن باشد و مبنی نقطه‌چین خواهد بود با اضافه شدن  $R_L$  ، کابه صورت بالاترینی گذشت



بخطای مربوط به این دراین روش مانندروش قبلی است.

توان نزدیکی محاسبه می شود.

$$PIV = 2 V_m$$

در این روش :

با آنکه تأثیرات لنس در این روش دو برابر دورها در روش پل دیودی است ولی حجم دوتراش

در هر دو حالت برابر است دلیل این است که چون در این روش نصف تأثیرات لنس در یک آلتراش


خانعش است لذا سیم نازکتری نیاز نداریم اما در پل دیودی تمام تراش همراه روش است و

باید سیم کلفت تری داشته باشیم.

در یکسوانی تام موج با تراش سروسط  $\text{Sep}^4 \text{el}$  Pick هادر با هم اختلاف دارند و یکی بر

میان زیاد و کمی شوند. دلیل به خلل درست انتخاب نشدن سروسط تأثیر است. لذا pick

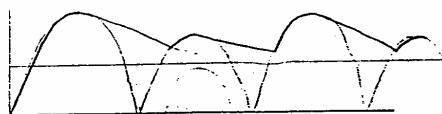آلتراش جست ممکن است متفاوت با آلتراش منفی باشد.



گاه اوقات ممکن است pick آلتراش منفی آنقدر پائین باشد که مانند یکسوانی نیم


موج شود که در شکل با خطچین نمایش داده شده است.

مثال :

در مدار یکسوانی شکل زیر ولتاژ DC بیون بار برابر ۶ ولت و با بار  $2\pi$  برابر ۵ ولت است.

با فرض اینکه ولتاژ مستقیم دیودها  $0.7$  و مقاومت دیودیک  $1\Omega$  باشد  $I = 50mA$  مطلوب است.


١٧

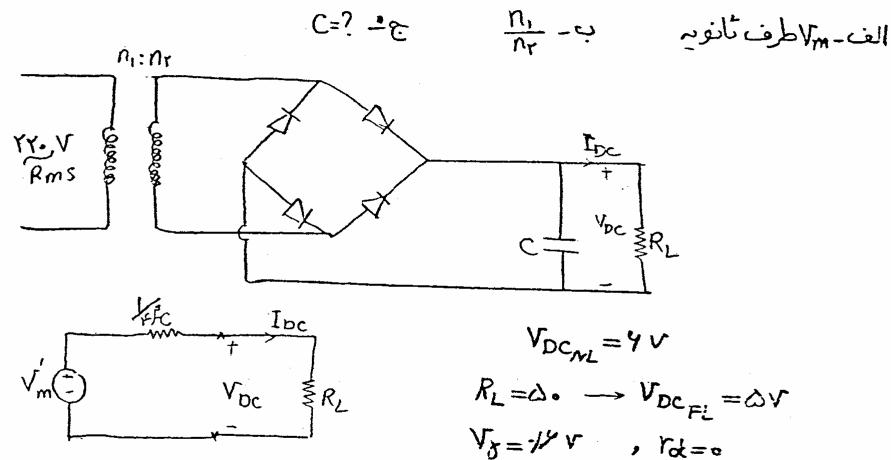


$$V'_m = V_m - 2V_g = \rightarrow V_m = V'_m + 2V_g \\ V'_m = V_{DC,NL} = 4V \rightarrow V_m = V_i + 2V$$

$$\frac{n_1}{n_r} = \frac{V_i}{V_r} \rightarrow \frac{n_1}{n_r} = \frac{2V_0}{V_i \sqrt{2}} \approx 43/2$$
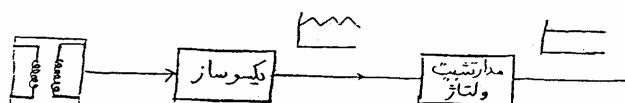
$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_L} = 1A \quad , \quad V_{DC,FL} = V'_m - I_{DC} \cdot R_{eq} \rightarrow R_{eq} = \frac{1}{f_{FC}} \\ V_{DC} = V_{DC,FL} + I_{DC} \cdot R_{eq} , \quad C = 0.001 \mu F$$



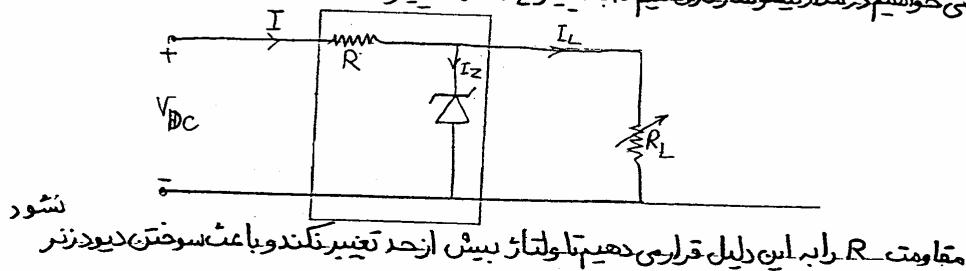هي خواصهم در مدار ریکسوسار کارهای کنیم که با تغییر  $R_L$  ،  $V_o$  تغییر نکند.



حال شرایط بحثی را در نظری گیریم. در لین حالات قطع شده لست و جریان تابیه هایت

بالایی را در این صورت حداکثری  $R$  را محاسبه می کنیم. اگر  $R$  از لین حد پائین تر باشد

$I_Z$  بسیار زیاد بالایی رود و زیری سوزد. از طرفی حد بالای  $R$  را طوری اختاب می کنیم که

زیر تشبیه کنندگی خواهد داشت.

$$P_{Z_{\max}} = V_Z : I_{Z_{\max}} \quad , \quad \frac{I_{Z_{\min}} < I_Z < I_{Z_{\max}}}{I_{Z_K}}$$

$$R_{\min} = \frac{V_{DC} - V_{Z_K}}{I_{Z_{\max}}} \quad R_{\max} = \frac{V_{DC} - V_{Z_K}}{I_{Z_{\min}} + I_{L_{\max}}}$$

چون در عمل  $I$  تقریباً ثابت است لازم توانیم  $V_{DC}$  را ثابت فرض کنیم مگراین، در مساله

بیان شود اگر  $V_{i_{\min}} < V_{DC} < V_{i_{\max}}$

$$R_{\min} = \frac{V_{DC} - V_{Z_K}}{I_{Z_{\max}}} \quad R_{\max} = \frac{V_{DC} - V_{Z_K}}{I_{Z_{\min}} + I_{L_{\max}}}$$

اگر زیرایده آن باشد و مقاومنامه لست بشدید که مقلوبت  $Z$  با زیرساختی شود درین


صورت در روابطیه جای  $V_{Z_K}$  استفاده می کنیم که:

$$V_Z = V_{Z_K} + r_Z \cdot I_Z \quad \text{و لذت زیاد مردمی} \\ \text{اگر بارابر داریم:} \quad \boxed{V_{r_Z}} = \boxed{V_r} \times \frac{r_Z}{r_Z + R}$$

اگر بارهم وجود داشته باشد این ولتاژ ریپل تغییری نمی کند یعنی بالغیری  $R$  ولتاژ ریپل تقریباً

ثابت خواهد بود.

۱۰

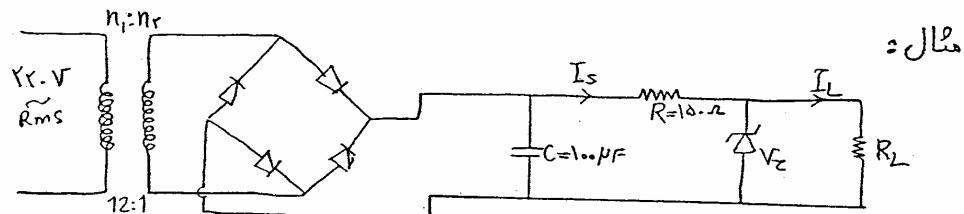


در مدار زنی تنظیم کننده شکل، پلا دیودها آبده آن بوده و

$$I_{Z\max} = 4 \text{ mA}$$

$$I_{Z\min} = 0 \text{ mA}$$

$$r_z = r_o = 1 \Omega \quad . \quad 1A < V_e < 2V$$

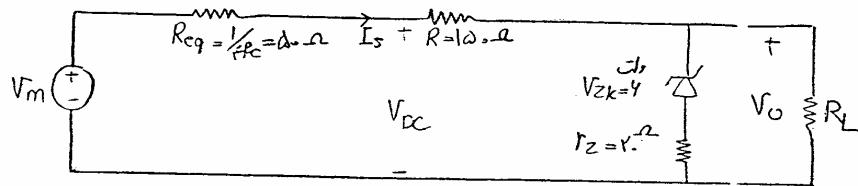مطلوب است محاسبه خود را برای  $V_o$  در حالت کمک:



$$V_{e\min} = 1V \rightarrow \frac{V_r}{V_i} = \frac{V_{ez}}{1V} = \frac{1}{10}$$

$$\rightarrow V_m = \sqrt{V_r} \quad V_{ez} = 1.21 \text{ V}$$

$$\text{بعد از بروز} : I_s = \frac{V_m - V_{ez}}{R_{eq} + R + r_z} = 4.91 \text{ mA}$$

$$I_{L\max} = I_s - I_{Z\min} = 4.1 \text{ mA}$$

$$R_{L\min} = \frac{V_o}{I_{L\max}} = \frac{V_{Zx} + r_z \times I_{Z\min}}{I_{L\max}} = 1.1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{e\max} = 2V \rightarrow V_{ez} \rightarrow V_m = 1.11 \text{ V}$$

$$\text{بعد از بروز} : I_s = \frac{V_m - V_{ez}}{R_{eq} + R + r_z} = 1.01 \text{ mA}$$

$$\rightarrow I_{L\min} = I_s - I_{Z\max} = 0.1 \text{ mA}$$

$$\rightarrow R_{L\max} = \frac{V_o}{I_{L\min}} = \frac{V_{Zx} + r_z \cdot I_{Z\max}}{I_{L\min}} = 1.1 \text{ k}\Omega$$

## تلانزرسیتود:


طول عمر ناقل، طول عمر الکترون آزاد:

$$P = P_0 = N_a$$

در نیمه های از نوع  $P$ :

$$n = n_0 = \frac{n_i}{N_a}$$

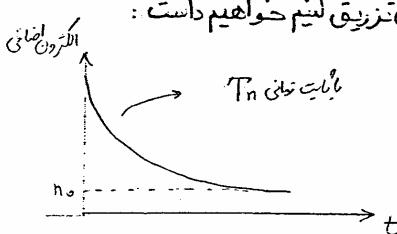اگر که دسته الکترون به این نیمه های تزریق کنیم خواهیم داشت:



الکترون های ایمن و تزریق شده با حفظ ترکیبی شوند. این ترکیب در زمانهای اول زیاد رفته رفتہ طبق نمودار بالا کاهش می یابد. زمان لازم برای ترکیب شدن این الکترون های آزاد را

طول عمر الکترون آزاد گوییم.


$$N = N_0 = N_d$$

در نیمه های از نوع  $n$

$$n = n_0 = \frac{n_i}{N_d}$$

در نیمه های مختلف در خلاصه میگردیده است.

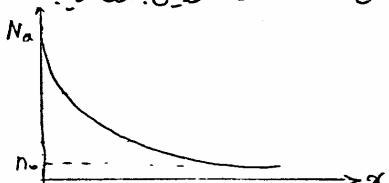طول نفوذ منظر از طول نفوذ فلزاتی است که الکترون تزریق بدلن ترکیب شدن (رنیمه های)




پیش رفتہ است.

۲۱

طول نفوذ در نیمه هادی های مختلف در حدود ۲۰ الی ۲۰۰ میکرومتر است.

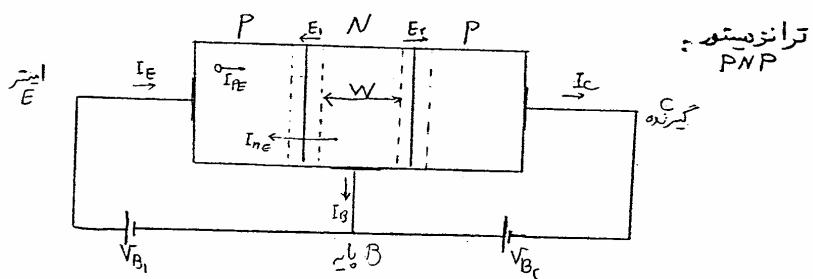با توجه به مفاهیم بالا به تعریف ترانزیستور پردازیم :



اگر سیم سوم نباشد  $I_B$  و  $I_C$  برابر خواهد بود.

با وجود سیم سوم اگر حفظه ای که از  $B$  به  $N$  وارد شده است پیش برود به میدان مولفه  $E_2$  می رسدو به

جای اینکه از  $C$  برود به ناحیه  $P$  رفت و  $I$  را تولیدی کند. این به شرطی است که ناحیه  $N$  باریک باشد

و میدان  $E_2$  قوی تر باشد. برای زیاد کردن  $E_2$  باید نامی تضییی افزایش یابد لذا باتری  $B$  را در

انصال سوم قراری دهیم. در این صورت هم  $E_2$  قوی تری شود و هم ناحیه نفعی تخلیه بزرگتری شود.

مریض ترشید ناحیه تخلیه همان باریک میدان ناحیه  $N$  خواهد بود.

به یاد رکم حفظه را تزیری کنند ( $E_1$ ) ایست رکم بیانی که جمع کشنه الکترون است ( $n$ ). کلکتر

یا گیرنده گوییم و به یاد سوم ( $E_2$ ) بیانی Base نگوییم.

چکالی الکترون در بسی  $\gg$  چکالی حفظه در ایست

ناظل‌المندی در بیس « ناظل‌المندی کمینه در اسیتر  
حفره


$$(N_a)_E \gg (N_d)_B$$

ضریب مقاومت بیس  $\ll$  ضریب مقاومت اسیتر

$$\beta_E \ll \beta_B$$

$$I_E = I_{PE} + I_{nE}$$
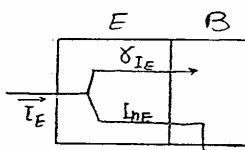
$$\gamma = \frac{I_{PE}}{I_{PE} + I_{nE}}, \quad \gamma = 1 - \frac{W}{L_{nE}} \times \frac{\beta_E}{\beta_B}$$




در پیدایش ترانزیستوری هیچ دخالتی ندارد.  $I_{nE}$

$\gamma$  (راندمان اسیتر) :

طبل عکال پایه

$$W = 10 \mu, \quad L_{nE} = 0.1 \mu \quad \rightarrow \quad \gamma = 0.90 \quad \text{مثال عددی} \\ (N_d)_B = 10^4 / cm^2, \quad (N_a)_E = 1.0 / cm^2$$

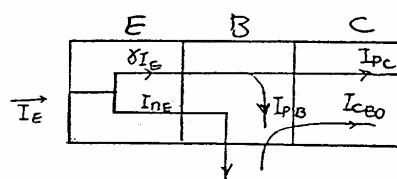
$$\alpha^* = \frac{\text{جریان حفروای درابندهای Base}}{\text{جریان حفروای درابندهای Base}} = \frac{I_{PC}}{I_{PE}} \quad \text{فالکتر انتقال در Base} : \alpha^*$$



$$\alpha^* \approx 1 - \frac{1}{r} \left( \frac{W}{L_{nE}} \right)$$

$$I_{CEO} \rightarrow Si : nA \\ Ge : \mu A$$

23

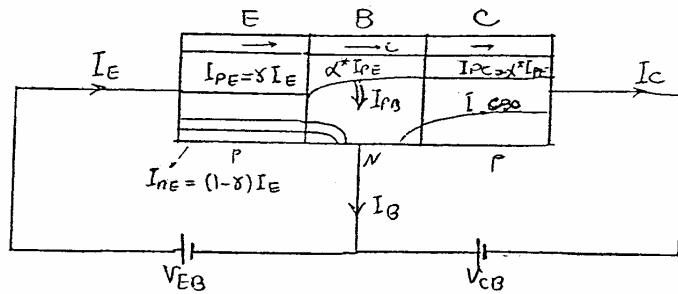

$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_E = I_{PE} + I_{nE}$$

$$I_{PE} = \gamma I_E$$

$$\begin{cases} I_{PC} = \alpha^* I_{PE} = \alpha^* \gamma I_E \\ I_{cbo} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_C = I_{PC} + I_{cbo} = \alpha^* \gamma I_E + I_{cbo} \end{cases}$$

$$I_B = I_{nE} + I_{PB} - I_{cbo}$$

$$\rightarrow I_B = (1-\gamma) I_E + (\gamma I_E - \alpha^* I_{PE}) - I_{cbo}$$


$$\rightarrow I_B = (1 - \frac{\alpha^* \gamma}{\alpha}) I_E - I_{cbo}, \quad \alpha = \alpha^* \gamma$$

$$\begin{cases} I_E \\ I_C = \alpha I_E + I_{cbo} \simeq \alpha I_E \simeq I_E \\ I_B = (1-\alpha) I_E - I_{cbo} \simeq (1-\alpha) I_E \end{cases} \quad \text{در هر آن سیستم:}$$

پدیده لالی را پدیده مدل الکترونیکی بیس: بازیادشدن  $V_{CE}$  بهنای بیس ( $w$ ) کم شود


با کم شدن  $w$ ,  $\alpha^*$  زیاد شده و در نتیجه  $I_B$  بالاتر رود. پدیده افزایش  $I_C$  را افزایش  $V_{CE}$  پدیده

لالی گوئیم.

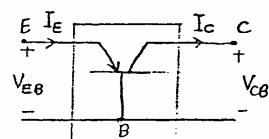


ذناش ترانزیستور =

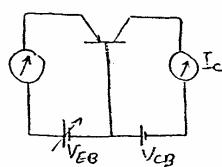می خواهیم بینیم در  $V_EB$  ثابت با تغییر  $V_{CB}$ ،  $I_C$  چگونه تغییری کند. به همین سطر مدل زیر را



ترتیب داده و آزمایش کنیم.

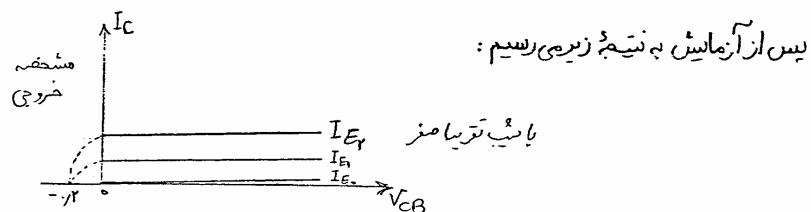

پس از آزمایش به نتیجه زیری رسیدم:


با این ترتیب از

اگر جهت باطرعی  $V_{CB}$  را عوض کنیم در عمل ملتاز از میدان  $V_EB$  بین B و C تغییرات خشی می شود در جاید

صف خواهد بود.


برای بررسی مسئله ورودی  $V_{CB}$  از این ترتیب نگه داری و تغییرات  $I_E$  و  $V_{EB}$  را بررسی می کنیم.

شحنه ورودی

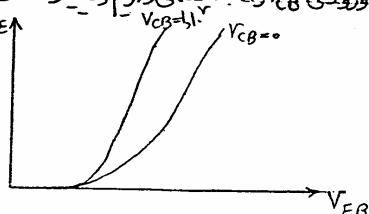


25

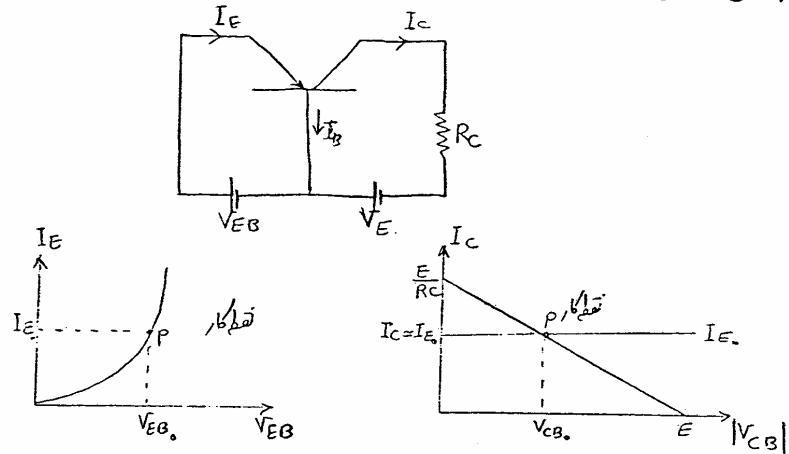برای بررسی اصول تقویت کشنگ در ترانزیستور مدار زیرا تشکیل می‌دهیم:


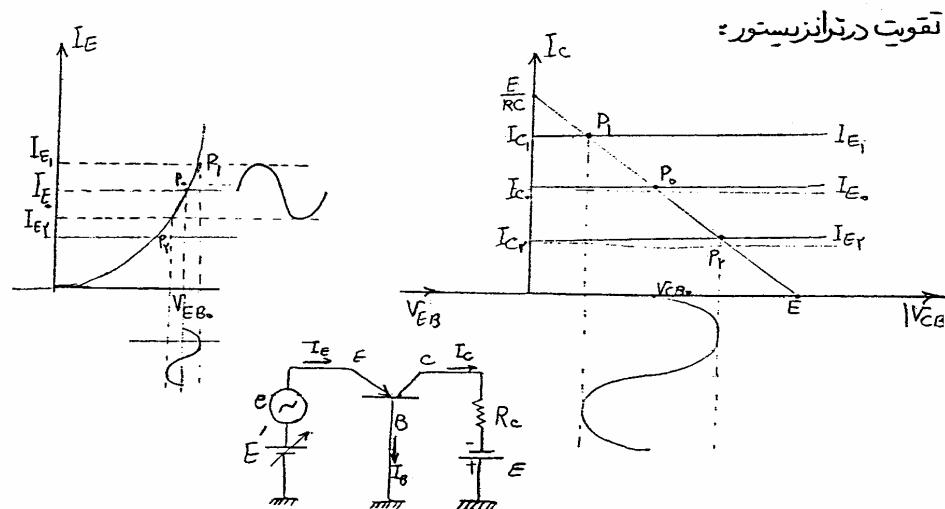
$$E = R_C I_C + V_{CB} \quad \text{خط بار}$$




$$I_{C_0} = I_{E_0}$$

$$\bullet E = R_C I_{C_0} - V_{CB}$$

$$\text{if } e \ll V_{EB}$$


$$\rightarrow e = V_m \sin \omega t$$

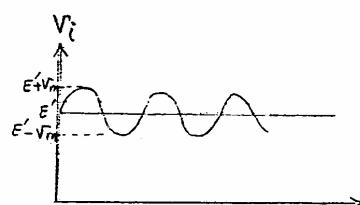

$$\Delta I_C = I_{C_1} - I_{C_2} = i_C$$

$$\Delta I_E = I_{E_1} - I_{E_2} = i_E$$

$$\rightarrow V_C = R_C i_C$$

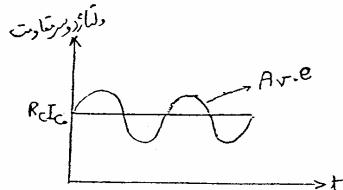

$$\begin{cases} I_B = (1-\alpha) I_E - I_{CBO} \\ I_C = \alpha I_E + I_{CBO} \end{cases}$$

$$\Delta I_C = \alpha \Delta I_E$$

$$i_C = \alpha i_E \rightarrow i_C = i_E$$

$$\frac{e}{r_d} = i_E$$

$$V_O = V_C = R_C i_C \quad \leftarrow \quad V_O = R_C \alpha \frac{e}{r_d}$$

$$i_C = \alpha i_E$$

$$A_v = \frac{V_O}{e} = \frac{R_C}{r_d} \cdot \alpha \approx \frac{R_C}{r_d}$$



$$r_d = \frac{\frac{m k T}{q}}{I} = \frac{n V_T}{I_E}$$

$$V_{E'} = V_{EB} = 1.7 \quad , \quad I_{E_0} = 2 \text{ mA} \quad , \quad E = 1.5 \quad \text{مثلاً عددي:}$$

$$R_C = 1.1 \text{ k}\Omega \quad , \quad I_{C_0} = 1.9 \text{ mA} \quad , \quad n = 5$$

$$\rightarrow r_d = \frac{1.1 \times 1.9}{1} = 2.1 \text{ k}\Omega \quad , \quad A_v = \frac{R_C}{r_d} = \frac{1.1 \text{ k}\Omega}{2.1 \text{ k}\Omega} \approx 11$$

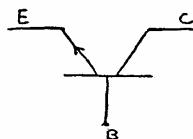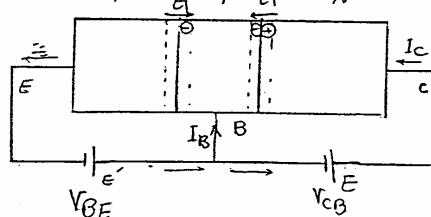تمام توجيهات بالا در مورترانزستور NPN نیزه طرحی شود.



$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$


۲۷

با توجه به اینکه ناتلهای الکتری در این ترانزیستور الکترون ها هستند در نتیجه سرعت آن ترانزیستور


بیشتر از ترانزیستور  $PNP$  است.

از لحاظ تقویت کنندگی، تقویت کنندگی  $Base$  میتر میترک و امیتر میترک کاملاً شبیه هم هستند.

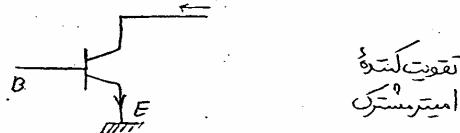فقط تقویت کنندگی امیتر میترک مزایای بسیاری نسبت به  $Base$  میتر میترک دارد.




تقویت کنندگی  
امیتر میترک

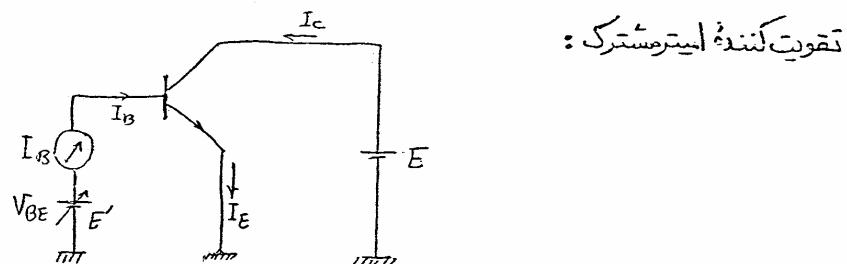

تقویت کنندگی امیتر میترک :
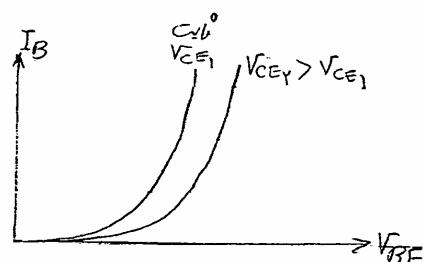
$$\begin{aligned} E' &< E \\ E - E' &= V_{CB} \\ I_C + I_B &= I_E \\ I_C &= \alpha I_E + I_{CBO} \end{aligned}$$



$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE}$$

$$I_C = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_B + \frac{I_{CBO}}{1-\alpha} + I_{CO} \quad , \quad \frac{\alpha}{1-\alpha} \triangleq \beta$$

$$\begin{aligned} \text{if } \alpha \rightarrow 1 &\rightarrow I_C = \beta I_B + \beta I_{CBO} \\ &\rightarrow I_C \approx \beta I_B \end{aligned}$$

$$\beta I_{CEO} \cong I_{CEO}$$

$$\alpha = 1/99 \quad , \quad I_{CEO} = 101 \mu A \quad \rightarrow \quad \beta = 99 \quad \text{نمای عدی} =$$

پارامتر  $\beta$  را با  $h_{FE}$  نیز نمایش دهد.

از روابط بالا برخی آندرسترانس تقویت کننده لیستریسترک این است که در این حالت جریان نیز قویت شود

$$r_{d\beta} = \frac{\Delta V_{EB}}{\Delta I_E}$$

$$r_{dE} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_E}$$

$$r_{dE} < (1+\beta) r_{dB}$$

$$h_{ie} = (1+\beta) h_{eb}$$

$$\text{اسیدانس برد} \rightarrow \text{بیاس میگیرد}$$

$$\text{اسیدانس برد} \rightarrow \text{اسیدانس برد} + \text{اسیدانس میگیرد}$$


$$\text{لزجی: } I_C \approx I_E \quad \rightarrow \quad r_{dE} = \frac{\Delta V_{BE} \times \beta}{\Delta I_E}$$

$$I_C = I_C = \beta I_B$$


$$\Delta I_E = \beta \Delta I_B$$

$$r_{dE} = \frac{n V_T \cdot \beta}{I_C}$$

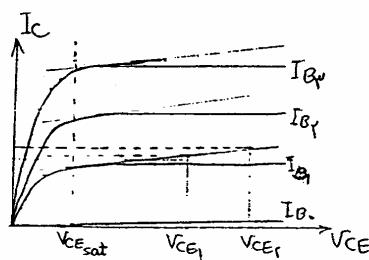$r_{dE}$  را با پارامترهای  $h_{ie}$ ,  $h_{eb}$  نیز نمایش دهد.



مشخصه خروجی:

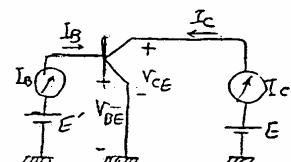


$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE}$$

$$\rightarrow V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$

$$r_{OB} = \frac{\Delta V_{CB}}{\Delta I_C} \quad , \quad r_{OE} = \frac{\Delta V_{CE}}{I_C}$$

29

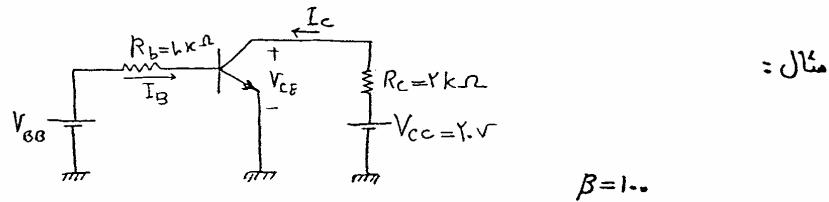

مثال:

$$V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V} \quad , \quad V_{BE(sat)} = 0.1 \text{ V} \quad , \quad V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$$

الف) اگر  $I_C$ ,  $V_{CE}$  باید  $V_{BB} = 10 \text{ V}$  باشد:  $V_{CE} = ?$ ,  $I_C = ?$

ج)  $V_{BB_{min}}$  باید.

$$\begin{aligned} \text{الف) } V_{BB} &= R_b I_B + V_{BE(on)} \rightarrow I_B = 5 \mu\text{A} \\ &\rightarrow \begin{cases} I_C = 5 \cdot I_B = 50 \text{ mA} \\ V_{CE} = R_C I_C + V_{CE} \end{cases} \\ &\rightarrow V_{CE} = 10 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ج) } V_{BB} &= 10 \text{ V} \rightarrow I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE(on)}}{R_b} = 10 \mu\text{A} \\ &\rightarrow I_C = \beta I_B = 50 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C = -10 \text{ V}$$

نتیجه: فرض کنیم ما نادرست است و ترانزیستور در نامیه مفعال نست. فرض کنیم ریاضیه لشایع

$$\rightarrow I_{Cmax} = I_{Csat} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} = 9.9 \text{ mA} \quad \text{همسته}$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_C = 9.9 \text{ mA} \\ V_{CE} = 0.2 \text{ V} \end{cases}$$

$$I_{Bsat} = \frac{V_{BB} - V_{BEsat}}{R_b} =$$

$$\frac{I_C}{I_{Bsat}} = < \beta$$


$$\text{c) } I_C = 9,9 \text{ mA} = I_{C\text{sat}}$$

$$I_{B\min} = \frac{I_{C\text{sat}}}{\beta} = \frac{9,9 \text{ mA}}{100} = 99 \mu\text{A}$$

یعنی جیانی مذکول بمانداره  $99 \mu\text{A}$  در درجه‌ی خواهیم تاترانزیستور به حالت اشباع بود.

$$V_{BB\min} = I_{B\min} \times R_B + V_{BE\text{sat}} \rightarrow V_{BB\min} = 1,1 \text{ V}$$

مثال بلیحالت سوئیچینگ:

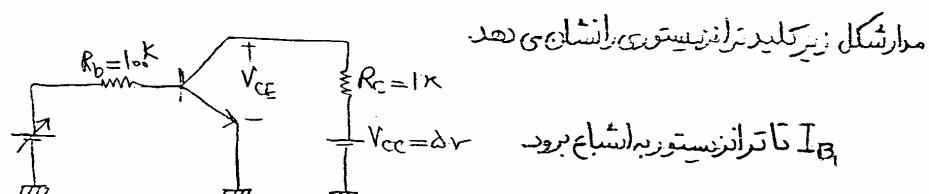

$$100 < \beta < 200$$

$$V_{CE\text{sat}} = 1.2 \text{ V}$$

$$I_{CBO} = 2.1 \mu\text{A}$$

ب)  $V_{BB\max}$  تاترانزیستور قطع می‌شود بماند.

$$\text{الف) } V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} \rightarrow I_{C\text{sat}} = \frac{V_{CC} - V_{CE\text{sat}}}{R_C} = 5,1 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{I_{C\text{sat}}}{\beta_{\min}} = 51 \mu\text{A} \quad \begin{aligned} \beta_{100} &\rightarrow I_B = 51 \mu\text{A} \\ \beta_{200} &\rightarrow I_B = 25.5 \mu\text{A} \end{aligned}$$

$$\text{ب) } I_E = 0, I_C = I_{CBO}, V_{BE} = 0$$

$$V_{BB} = -R_B I_{CBO} + V_{BE} \rightarrow V_{BB\max} = -11 \text{ V}$$

۳۱

ناحیه‌ای که بلای  $I_B$  و درست راست  $V_{CEsat}$  قرار دارد را ناحیه فعال (active) ترانزیستور گوییم.

ناحیه سمت پمپ  $V_{CEsat}$  را ناحیه اشباع گوییم. در این ناحیه  $I_C \ll \beta I_B$  است.

$V_{CEsat}$  در حدود از ۰ الی ۲ ولت است.



اگر  $I_B = 0$   $\rightarrow I_C = \overline{I_{CEO}}$  را بازکشید ترانزیستور قطع نمی‌شود

ناحیه قطع ناحیه‌ای است که در آن  $I_E = I_{CEO}$ . لذا برای اینکه ترانزیستور قطع نمی‌شود

باید  $V_{BE} = 0$  باشد. این ناحیه زیر  $I_B$  در منحنی تاردارد.

بعنده از اینکه از ناحیه فعال به عنوان تقویت‌کننده استفاده می‌کنیم، از ناحیه اشباع و ناحیه قطع نیز

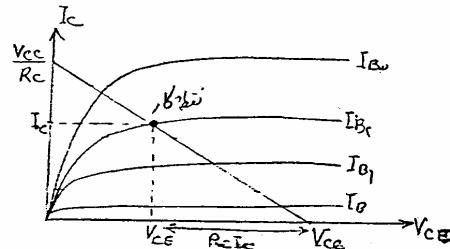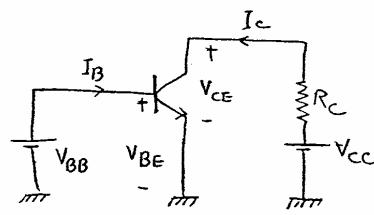در کاربرد سریعی ترانزیستور نیز استفاده می‌شود.



$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$


$$V_{CE} = V_{BE} - V_{BC}$$

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$$

سازه خطیار

$$I_{Cmax} = I_{Csat} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C}$$

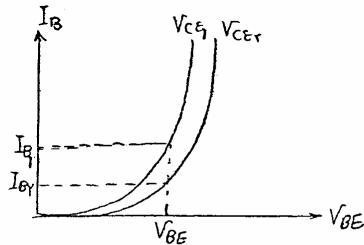در مشخصه ورودی جایگزین  $I_B$ ،  $V_{CE}$  تغییری کند (درین  $V_{BE}$  ثابت).





تفاوت دریو بسیان - اسیتر با دید معنی این است که محدوده جریان در دریو بسیان - اسیتر بسیار کوچکتر است

محدوده جریان در دریو بسیان  $\frac{mA}{mA}$  دید معنی است

$$h_{ib} \times i_e = V_{ie} \rightarrow V_0 = R_C \times i_c , \quad A_{V_b} = \frac{V_0}{V_{ib}}$$
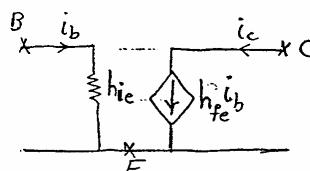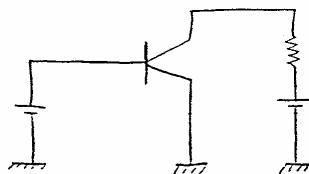
$$h_{ie} \times i_b = V_{ie} \rightarrow V_0 = R_C \times i_c , \quad A_{V_e} = \frac{V_0}{V_{ie}}$$




$$I_c \approx \beta I_B + I_{CBO}$$

$$\frac{\Delta I_c}{\Delta I_B} = \frac{i_c}{i_B} = h_{fe}$$

$$\Delta I_c = \Delta B I_B + \beta \Delta I_B + \Delta I_{CBO}$$

نسب تغییر جریان  
نسبت  $(h_{fe}) = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_B} = \beta + \Delta \beta \cdot \frac{I_B}{\Delta I_B}$

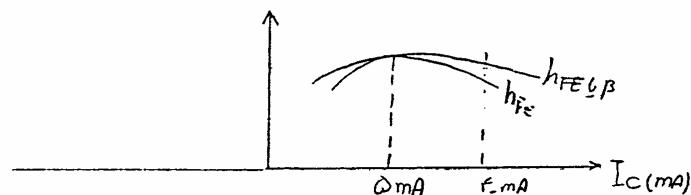$h_{FE}$  نسبت جریان  
نسبت  $(h_{FE}) = \beta$






33

در ترانزیستورهای خرکاسن بالا مشخصات خفن دیگری وجود ندارد که عبارتند از:

$$f_T \quad C_{be} \quad , \quad C_{bc}$$

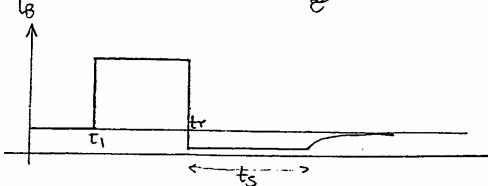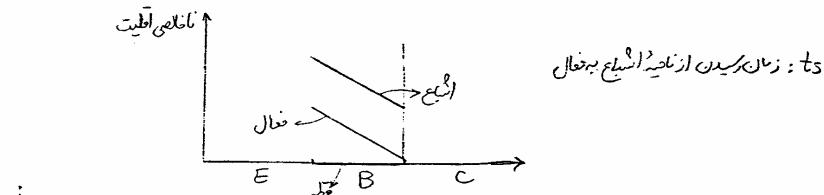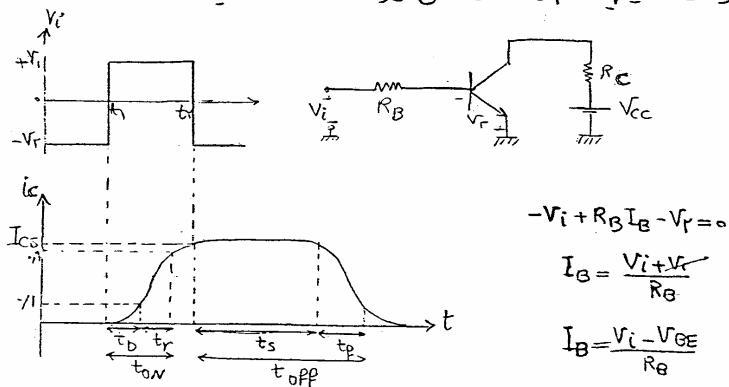
- در ترانزیستورهای مسونیچینگ پارامترهای ظاهري نيز وجود ندارند که در زير آمده است:



$$t_{0N} \begin{cases} t_D = 1.0 \text{ ns} \\ t_r = 10 \text{ ns} \end{cases} \quad t_{opp} \begin{cases} t_s = 220 \text{ ns} \\ t_f = 40 \text{ ns} \end{cases}$$

بعضیان مثال

35

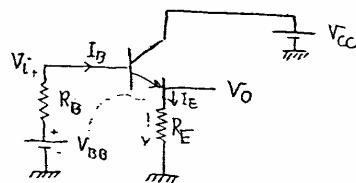

مدار کلکتور مشترک:


$$-V_{BB} + R_B I_B + V_{BE} + R_E I_E = 0$$

$$I_E \approx (1 + \beta) I_B$$

$$I_C \approx I_E$$

$$-V_{CC} + V_{CE} + R_E I_C = 0$$

$$-V_{CE} \rightarrow V_{EC}$$

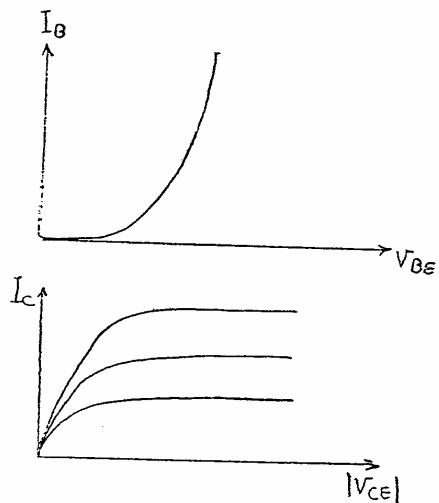

امپیانس ورودی کلکتور مشترک بیشتر از امپیانس ورودی آمیتی مشترک که در آمیتی دارای مقاومت

ننیست) است. مزیت لین شیوه این است که افت سیگنال ریزوفوجی نداریم. چون در آمیتی مشترک

با کذ اشتی بازدید خوبی سیگنال افت پیدا نمی کند. آندر کلکتور مشترک امپیانس خوبی چه با بار و


سیگنال افت ندارد. مدار کلکتور مشترک دمایها به عنوان تطبیق امپیانسها

به کاری بود جو هر امپیانس ورودی بالا و امپیانس خروجی کم دارد.


آنچه جایی در کلکتور مشترک تعریف باشد و جایی آمیتی مشترک مطابق است

$$\begin{cases} A_{i_b} = \frac{i_c}{i_b} \approx 1 \\ A_{v_b} > \end{cases}, \quad \begin{cases} A_{i_e} = \frac{i_c}{i_b} \approx h_{fe} \\ A_{v_e} > \end{cases}, \quad \begin{cases} A_{i_c} = \frac{i_c}{i_b} \approx 1 + h_{fe} \\ A_{v_c} = 1 \end{cases}$$


مشخصات اصلی تریترانزیستور:

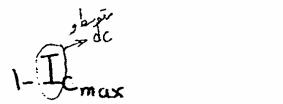

$$P_D_{max} \leq P_C_{max}$$

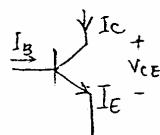

$$P_D = I_C \cdot V_{CE} + I_B V_{BE}$$

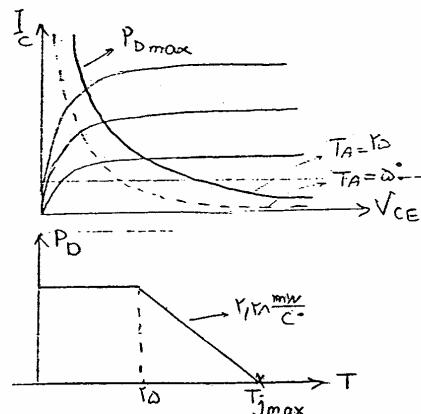

r-Derating فریب

حد التحولتاز و درجه تسلیست پیدائند



$$\Delta = BV_{CE}$$

حدکثر و لتاژ فرودی کا سکستندر بیوں بسی کلکتور خنده.

$$\gamma = BV_{EB}$$

حدکثر و لتاژ فرودی بسی لمیتر تا شکست خنده.

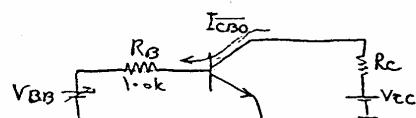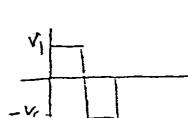در مدار تکل زیر ولتاژ بلخی چندرباسٹن ترانزیستور عمل سوئیچینگ رالنجام دهد.




$$V_{BB} - R_B I_{CBO} + V_{BE} = 0$$

$$\begin{aligned} V_{BB} &= 1 \\ I_{CBO} &= 1 \mu A \\ \text{درایس ترین} &= 1 \end{aligned}$$

$$\rightarrow V_{BE} = -9.9 = -10 \text{ V}$$

37

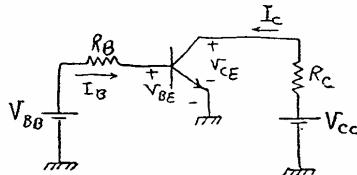



$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C \approx \beta I_B$$

$$\rightarrow -V_{CC} + R_C I_C + V_{CE} = 0$$

$$\rightarrow V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

مدارهای بایاس :

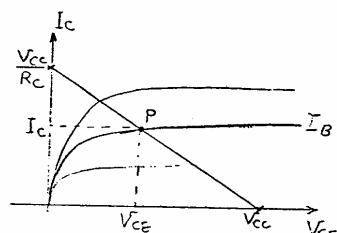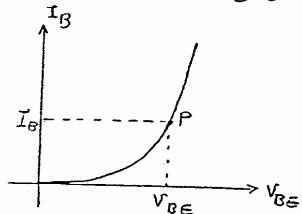

شیب خط بار  $\frac{1}{R_C}$  است که با انتخاب نامناسب  $R_C$  (برگ بودن آن) و با فرض ثابت بودن  $I_C$ ،

$V_{CE}$ -کم شود و نقطه کار P به ناحیه اشباع نزدیک می‌شود. همچنین تغییرات متعدد DC-

(کم شده آن) باعث می‌شود که نقطه کار به ناحیه اشباع نزدیک شود.

$$\begin{aligned} V_{CC} &= 10 \text{ V} & R_C &= 2 \text{ k}\Omega & V_{BB} &= 1.3 \text{ V} & \text{مثال:} \\ \beta &= 100 & V_{BE(\text{on})} &= 0.7 \text{ V} & V_{CE(\text{sat})} &= 0.1 \text{ V} \end{aligned}$$

الف)  $R_B$  را طوری بخواهد که نقطه کار وسط خط بار DC شود. ب) اگر  $V_{BB} = 4$  V مورد نقطه کار

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C \quad \rightarrow \quad V_{CE} = 10 - 2 I_C \quad \begin{array}{l} \text{مدار} \\ \text{خط بار} \end{array} \quad \text{جدید را بخواهد.}$$

$$\xrightarrow{\text{قطع کاری}} \begin{cases} I_C = 1.5 \text{ mA} \\ V_{CE} = 8 \text{ V} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{I_C}{\beta} \\ I_B &= \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} \end{aligned} \quad \rightarrow \quad R_B = 10 \text{ k}\Omega$$

اگر بخواهیم  $R_B$  را به صورت تقریبی قرار دهیم باید بیشتر از  $\frac{1}{\beta}$  قرار دهیم. چون با توجه به اینکه

$V_{CE(sat)}$  برابر  $\frac{V}{2}$  است. نقطه کار وسطداری و تازبیستری از آن است (حدود  $\frac{V}{5}$ )، در نتیجه  $R_B$  بیشتر

از  $\frac{1}{\beta}$  است.

$$V_{BB} = 9.1 \text{ V} \quad \rightarrow \quad I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = 2.0 \mu A$$

$$\therefore I_C = 120 \times 2.0 \text{ mA} = 24 \text{ mA}$$

$$I_C > I_{C(sat)} \quad \rightarrow \quad I_C = I_{C(sat)}$$


$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} = 4.9 \text{ mA} \quad \rightarrow \quad I_C = 4.9 \text{ mA}$$

ترانزیستور در ناحیه اشباع است.

$$\rightarrow V_{BB} = 9.1 \text{ V} \quad , \quad \begin{cases} I_C = 4.9 \text{ mA} \\ V_{CE} = 1 \text{ V} \end{cases}$$

محول آمداد را (اطری) طراحی می‌کنند که از یک باتری استفاده شود، یعنی به جای  $V_{BB}$  از  $V_{CC}$  استفاده

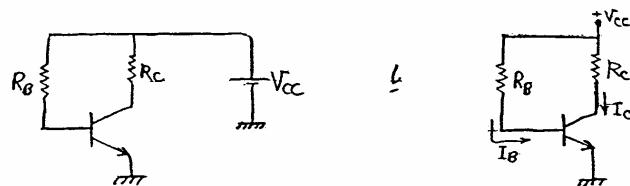می‌کنند و  $R_B$  را (اطری) اختنابی کنند که  $I_B$  باحال تقبل نقاوت نکند.



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}, \quad I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

در این نوع مدار:

۱- جا فرض ثابت بودن  $I_B$  با توجه به اینکه دلخواه تغییرات  $\beta$  زیاد است در خروجی تغییرات  $I_C$  را خواهیم

داشت و نقطه کار تغییری کند. در نتیجه  $\beta$  نقطه کار تغییری خواهد....


۲- با افزایش  $I_B$ ، باعث افزایش  $I_C$  خواهد شد. اما، باعث افزایش  $I_C$  نتوان تلقان است. تغییرات  $I_C$

$$I_C = \beta I_B + I_{CEO}$$

هر آنچه خواهد بود با تغییرات نقطه کار.

$$T \uparrow \Rightarrow I_{CEO} \uparrow \Rightarrow I_C \uparrow$$

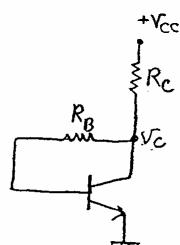برای کم کردن افزایش دمایی و رسیدن به پایداری حرارتی از طرح زیر استفاده کنیم:




$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

(فیدبک ولتاژ-شنت)=

$$I_B = \frac{V_C - V_{BE}}{R_B}$$

$$T \uparrow \Rightarrow I_C \uparrow \Rightarrow V_C \downarrow \Rightarrow I_B \downarrow \Rightarrow I_C \downarrow$$

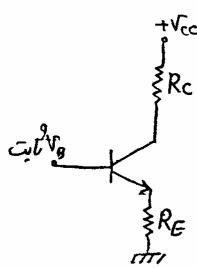بلوچ ترتیب عکس لول دما تا حدی تو سطح مدار بالا حل می شود.



طرح دیگر (فیدبک جریان-سری)؛ اگر بتوانیم  $V_E$  کار اثبات نگذاریم:


$$V_E = I_E R_E \approx I_C R_E$$

$$V_{BE} = V_B - V_E$$



$$T \uparrow \Rightarrow I_C \uparrow \Rightarrow V_E \uparrow \Rightarrow V_{BE} \downarrow \Rightarrow I_B \downarrow \Rightarrow I_C \downarrow$$

همچنین در این طرح مکمل  $\beta$  نیز حل می‌شود چون در رابطه  $\beta$  زیر وابستگی به  $\beta$  حذف شده است.
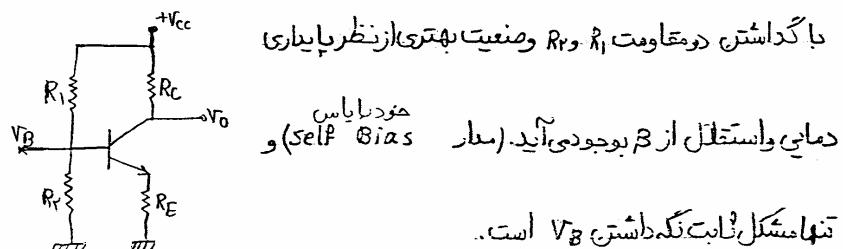
$$I_C \approx I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$$



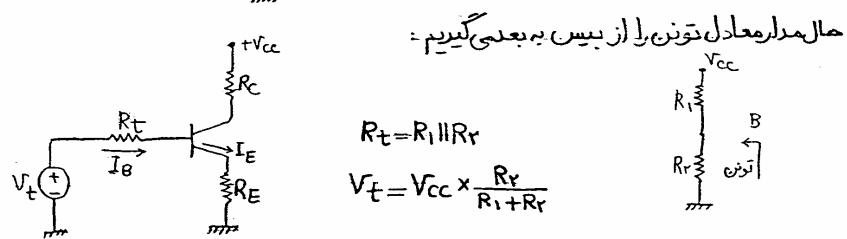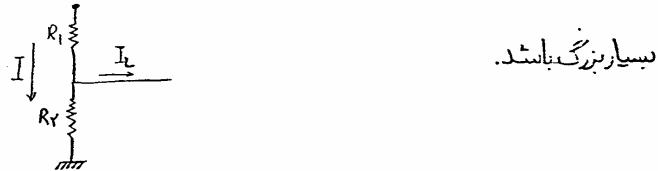نکته: در مدار زیر با ثابت بعین  $I_{CC}$  آگر بخواهیم با تغییرات  $I_L$ ،  $I_L$  ثابت بماند باید نسبت  $\frac{I}{I_L}$



$$\left. \begin{aligned} -V_t + R_T I_B + V_{BE} + R_E I_E &= 0 \\ I_C = \beta I_B \\ I_E = I_B + I_C \end{aligned} \right\} \rightarrow I_E = \frac{V_t - V_{BE}}{R_E + \frac{R_T}{1+\beta}}$$

اگر  $R_E \gg \frac{R_T}{1+\beta}$  باشد گاه  $I_E$  مستقل از  $\beta$  خواهد بود و تم  $\frac{R_T}{1+\beta}$  را حذف کنیم

با نتیجه به اینکه  $\beta$  نیز تغییرات دارد درستیج ب دلیق ترین شرط ب صورت زیر است:

$$R_E \gg \frac{R_t}{1 + \beta_{\min}} \quad \rightarrow \quad R_t = \frac{R_E \times \beta_{\min}}{1 + \beta_{\min}}$$

$$\rightarrow I_C \approx I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$$

مثال: کیک تقویت کنده خود بایاس به صورت مقابل است:  
 $V_{CC} = 10V$ ,  $R_C = 1k\Omega$ ,  $V_{BE} = 0.7V$ ,  $I_E \ll B \ll 100$ .

قادیر  $R_E$ ,  $R_T$ ,  $R_R$  را طوری پیدا کنید که نقطه کار نقطه Q باشد.

$$\xrightarrow{KVL} V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} + R_E (I_E) \quad \text{باشد.} \quad \left\{ \begin{array}{l} I_C = 1mA \\ V_{CE} = 0V \end{array} \right.$$

$$\xrightarrow{I_C = I_E} R_E = 100 \Omega \quad \rightarrow \quad R_T = \frac{100 \times 10}{10} = 100 \Omega$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R_1 = R_T \left( \frac{V_{CC}}{V_T} \right) \\ R_R = \frac{R_T}{1 - \frac{V_T}{R_C}} \end{array} \right. \quad I_E = \frac{V_T - V_{BE}}{R_E}$$


$$\rightarrow V_T = 1V$$

$$\rightarrow \begin{cases} R_1 = 10k\Omega \\ R_R = 100\Omega \end{cases}$$

خط بار  $a_C$ : در مدار زیر از لحاظ  $V_T$ ,  $d_C$  کلیه هستیم و لتاژین  $R_T$ ,  $R_R$ ,  $R_1$  است. از


لحاظ  $a_C$  اگر خازن  $C$  نباشد خط بار ما ند  $d_C$  است ولی با وجود خازن، اگر مقدار  $C$  طبعی

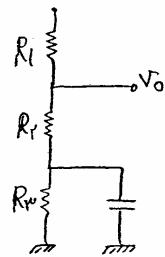باشد که امپدانس آن خیلی کوچکتر از  $R_T$  باشد، کلیه هستیم و لتاژ دیگر خواهد بود.



با قرار دادن یک خازن به صورت موازی با  $R_E$  در تقویت کنده مدل خط بار ac آن باخط بار

آن تفاوتی ندارد.

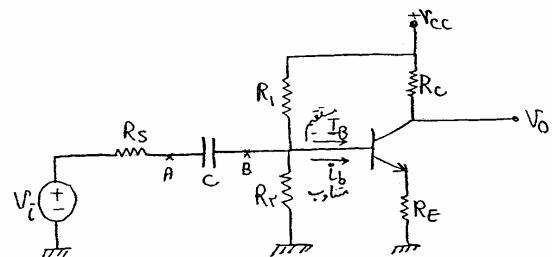


$$(dc) \quad V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) I_C$$

$$I_B = I_b + I_B^*$$




$$I_C = I_c + I_C^*$$
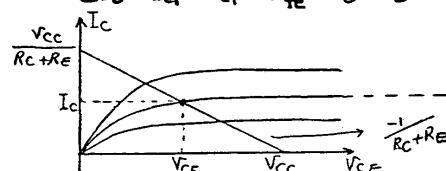
$$\Delta I_C = I_{c_i} - I_{c_r} = h_{fe} \Delta I_B = i_c$$




$$V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) I_C$$
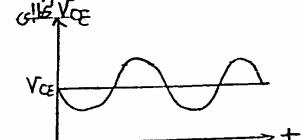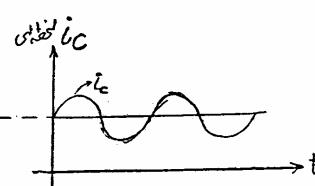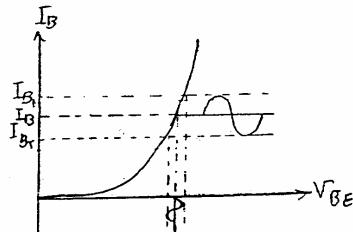
$$V_{CE} = \frac{V_{CC} - (R_C + R_E) I_C}{V_{CE}} - (R_C + R_E) I_C$$


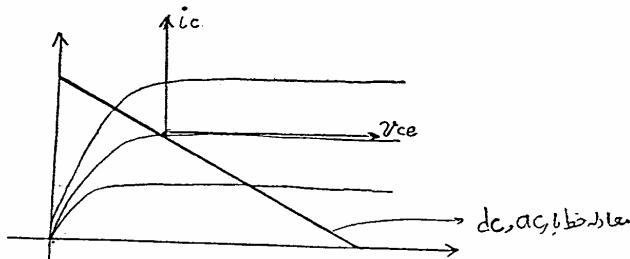
$$\rightarrow V_{ce} = -(R_C + R_E) i_C \quad \text{معادله خط طاری} \quad ac$$




با توجه به شکل مدار علت قرار داشن خازن  $C_E$  این است که اتصال  $ac$  بین دو نقطه  $A$  و  $B$  برق ریش رو اتصال  $C_E$  این دو نقطه قطع شود تا لذت از  $C_E$  نقطع  $B$  هستقل از ولتاژ  $V_{ce}$  نقطه  $A$

(که صفر است) باشد. آگر خازن نبود و منع ولتاژ  $C_E$  را با مقاومت دومنی  $R_E$  مستحیاً به  $B$

وصل جی کردیم برای پیدا کردن نقطه کار باید منابع  $ac$  را اتصال کنیم و نقطه کار را با منابع

$C_E$  بیاهمیم. در این صورت مقاومت  $R_E$  در پیدا کردن نقطه کار خالت خواهد داشت.

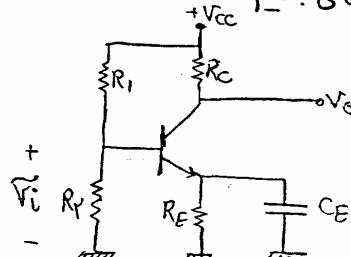حال خازن  $C_E$  را با مقاومت  $R_E$  به طوری مجازی بینیم.



در این حالت امپیانس  $C_E$  برابر  $\frac{1}{j\omega C_E}$  است که در فرکانس‌های میانی آن  $C_E$  طوری انتخاب

شود که لین امپیانس بسیار کوچک‌تر از  $R_E$  باشد در نتیجه در حالت  $ac$  این خازن اتصال کوتاه

خواهد بود و تما<sub>E</sub> ولتاژ  $V_{CE}$  بر روی دیود BE خواهد افتاد. از لحاظ  $dC$  همان حالت قبل

خواهد بود و همچنین تغییر نخواهیم داشت. به خازن  $C_E$ ، ظانن با پیاس bypass کوئی


برای یافتن معادله خط طبایع به طریق زیر عمل کنیم:

$$V_{CE} = \frac{V_{CC} - (R_C + R_E)I_C}{R_C} = \frac{(R_C) I_C}{R_C}$$

$$\rightarrow V_{CE} = -R_C I_C$$

با توجه به اینکه  $R_E \parallel C_E$  برابر صفر است در نتیج از نظر  $\alpha_C$  افت ولتاژ دوسرین  $R_E$  نخواهیم ایجاد

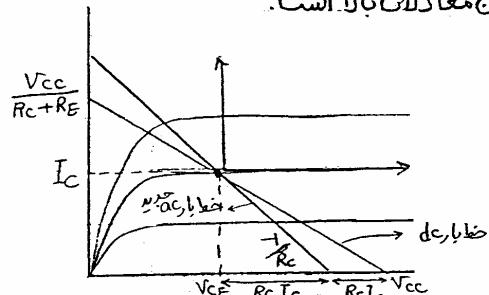داست و این دلیل برنویشتن معادلات بالا است:



در هر دو حالت مزبوری ما بیعف  $V_0$  همان  $V_{RE}$  است که برابر  $R_C$  است.

$$\begin{cases} V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) I_C \\ V_{CE} = R_C I_C \end{cases} \rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

$$V_{CE} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \times R_C$$

مفهوم معادله  $\otimes$  این است که اگر بخواهیم ماکریم تغییرات دامنه را در ولتاژ  $V_{CE}$  داشته باشیم.

با در نظر گرفتن کار در وسط قرار داشته باشد و با توجه به نتودار صفحه قبل بدلی این نقطه کار و سطح

باشد باید  $V_{CE}$  برابر  $R_E$  باشد. در این صورت دامنه خروجی نیز بسیار تغییرات را


خواهد داشت.

مثال: تقریبی کنندۀ امترسون رای خواهیم محظوظ کنیم به طوری که  
 $R_C = 1k$ ,  $V_{BE} = 0.7V$   
 $R_E = 1k$ ,  
 $V_{CC} = 12V$

سوئینگ (تعییرات) خروجی مازنیم و پایداری نقطه کار را داشته باشیم متادیر  $R_T$  و  $\beta$

$$I_C = \frac{V_T}{R_T + 1/\beta} = 10mA \quad \xrightarrow{\text{نقطه کار}} V_{CE} = R_C I_C = 10V$$

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_C$$

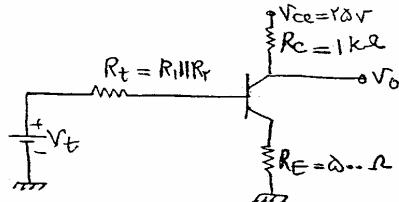

چون از احالت dc بجای کنندۀ ترانزیستور  
حازن  $C_E$  را نگذاریم.

$$R_T = \frac{\beta_{min} \cdot R_E}{I_0} = 10k\Omega$$

$$R_L = R_T \frac{V_{CC}}{V_t}$$

$$R_L = 11.9 k\Omega \approx 12 k\Omega$$

$$R_T = R_T \frac{V_t}{V_{CC}}$$

$$R_T = 9.58 k\Omega \approx 9.6 k\Omega$$


$$-V_t + R_T I_B + V_{BE} + R_E \cdot I_E = 0 \quad \longrightarrow V_t = V_{BE} + R_E \cdot I_E = 0.7V$$

در عمل در این نوع تقویت‌کنده‌ها خروجی مابه طور مستقیم  $R_C$  نیست بلکه خازن  $C$

را همراه با مقاومت بار  $R_L$  در ضروبی قریبی دهیم تا اعلیٰ به مقاومت بار وارد شود فقط

خرجی از نظر ac تغذیه شود. (بی‌عنوان مثال جریان  $I_c$  در لینک فقط بلند شدن آن

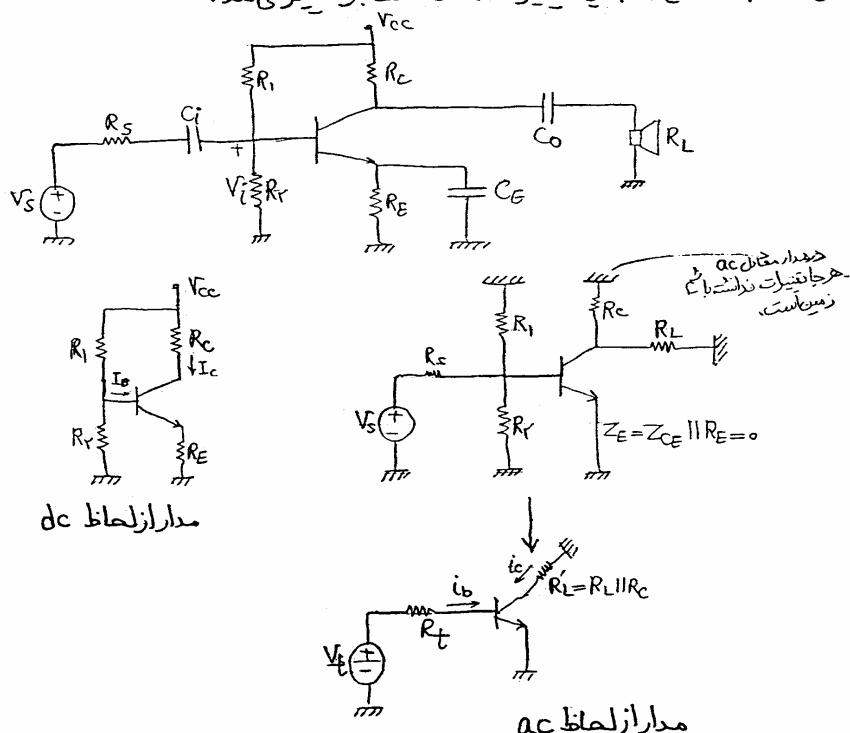جی‌شود). در نتیجه با این تغییرات معادله خط پاره‌تغییری کند.




$$V_O = V_{CE} = -i_C (R'_L)$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) I_C$$

$$\rightarrow V_{CE} = \frac{V_{CC} - R_C I_C - R_E I_C}{V_{CE}} = \frac{R'_L i_C}{V_{CE}}$$

۴۵

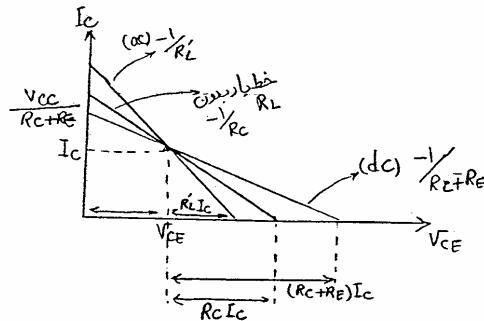

\* در هر حالت ماکریزیم سوئیچ و قوت است که نقطه کار و سط خط بار ac باشد.

$$\begin{cases} R'_L I_c = \beta V_{CE} \\ V_{CC} - (R_C + R_E) I_c = V_{CE} \end{cases}$$

$$\rightarrow I_c = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E + (R_L || R'_L)}$$


$$V_{CE} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E + (R_L || R'_L)} \times R'_L$$

اگر خازن  $C_E$  وجود نداشته باشد، سط خط بار ac تفاوتی نخواهد کرد ولی نقطه کار بیهوده خواهد.

تقویت کننده کلکتور مشترک:

(از نقطه تعادل حرارتی و استقلال نقطه کار از  $\beta$  این تقویت کننده با امیستروسترک همچو تفاوتی ندارد)

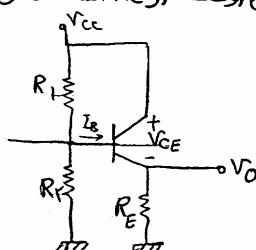در کلکتوری توان از  $R_C$  استفاده کرد و بانکرد اما گاهی اوقات از  $R_C$  استفاده می‌کشم و آن




وقتی است که  $I_c$  افزایش داشت، چون

در رابطه  $\beta = V_{CE} \cdot I_c$  توان تلفاتی

ترانزیستور با  $V_{CE}$  نسبت مستقیم دارد و بارهای رسان  $R_C$  و  $V_{CE}$  کا هشی باید.

$$V_{CC} = V_{CE} + R_E I_C$$

$$V_{CE} = R_E I_C$$

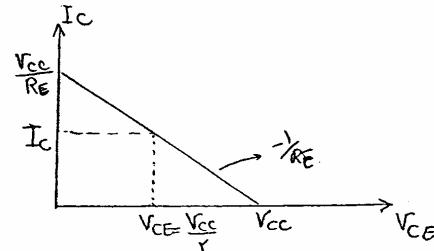


در این حالت باید اگر  $R_E I_C = V_{CE}$  باشد مازیم سوئینگ خروجی را خواهیم داشت.

اگر خازن  $C_0$  و  $R_L$  را قرار دهیم خطبار  $\alpha C$  متمایز از خطبار  $I_C$  خواهد بود و به طبع سوئینگها کنیم

خروجی و سطح خطبار  $V_{CE}$  خواهد بود.



$$(R_E \parallel R_L) I_C = V_{CE}$$

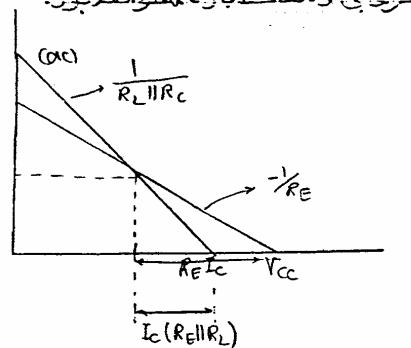

۴۷

با پاس در تقویت کننده:



+ تقویت کننده ایست رهستک:

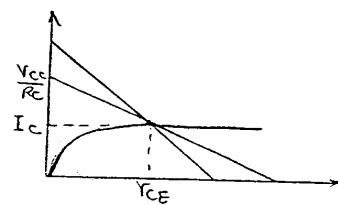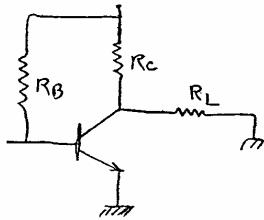

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

سوئیچ مازیم

(R\_C || R\_L) I\_C = V\_{CE}

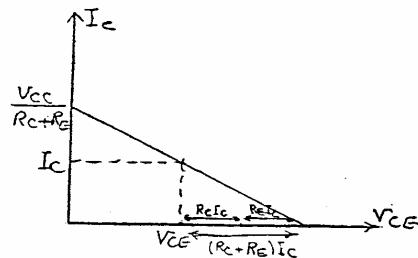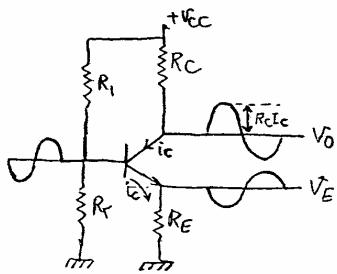


$$V_O = -R_C i_C$$


$$V_{CE} = R_E I_X + R_C I_X$$

$$V_E = R_E i_C$$
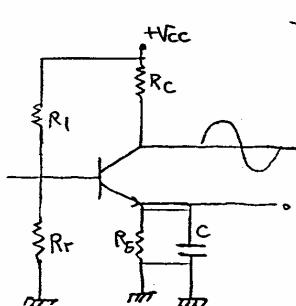
$$V_O^+ = V_O^- \rightarrow R_C I_C = R_C I_X$$



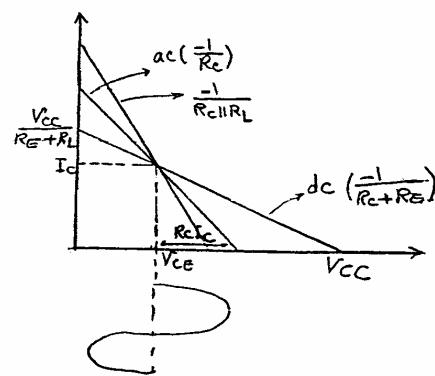
$$\rightarrow V_{CE} = R_E I_C + R_C I_C \quad \text{سوئیچ مازیم}$$



$$V_{CE} = R_C I_C \quad \begin{array}{l} \text{سوینل مارکم} \\ \text{بدون بار} \end{array}$$


$$V_{CE} = (R_C \parallel R_L) I_C \quad \begin{array}{l} \text{سوینل مارکم با بار} \\ \text{بدون بار} \end{array}$$

۳- تقویت آشناه کلکتور هسترن:

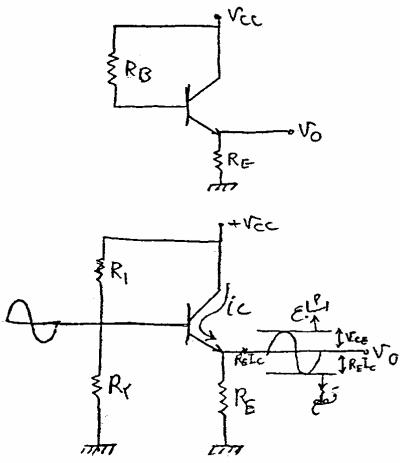

$$V_E = R_E (I_C + i_c)$$
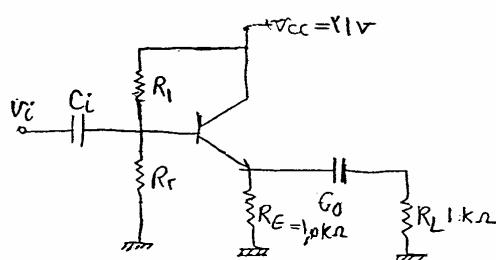
$$\begin{array}{l} V_{CE} = R_E I_C \quad \text{بدون بار} \\ V_{CE} = (R_E \parallel R_L) I_C \quad \text{با بار} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{سوینل مارکم} \\ \text{با بار} \end{array}$$



$$V_{CE} = V_{CC} - R_E I_C$$

$$V_{CE} = -(R_E \parallel R_L) i_e$$

$$\begin{cases} V_{CE} = V_{CC} - R_E I_C \\ V_{CE} = (R_E \parallel R_L) I_C \end{cases}$$



$$R_t = \frac{\beta_{min} \times R_E}{1} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$V_t = R_t I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

$$\begin{aligned} R_i &= R_t \frac{V_{CE}}{V_t} \quad , \quad R_o = \frac{R_t}{1 - \frac{V_t}{V_{CE}}} \\ &= 10 \text{ k}\Omega \quad = 10^4 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

مثال:  $R_C, R_i, R_E$  را از طریق پیکنید

سوینل مارکم دستگاه ایجاد کنید:

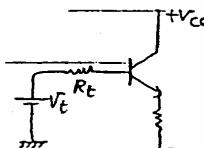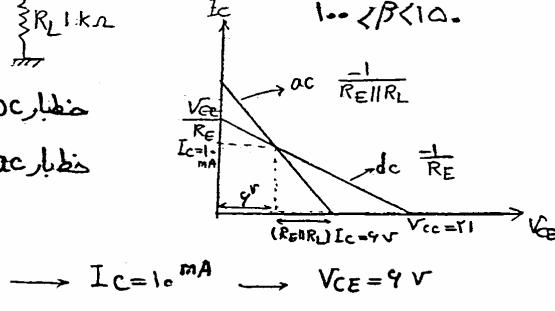

۴۹

اگر در تقویت کننده کلکتور می‌شترک مقاومت  $R_C$  را کلکتر طشت باشیم  $V_C = V_O$  ب اندازه ۱۸۰° اختلاف


فاز پراهندا شد و برای تعیین سوئینگ ماکزیم داین حالت مانند تقویت کننده می‌شترک

عملی کنیم.

همچنین برای ایند سیگنال  $V_C$  (ولتاژ  $aC$ ) را حذف کنیم (به صفر برسانیم) توانیم لخازن بایپس

در کلکتور استفاده کنیم.

۳- تقویت کننده بیس می‌شترک:

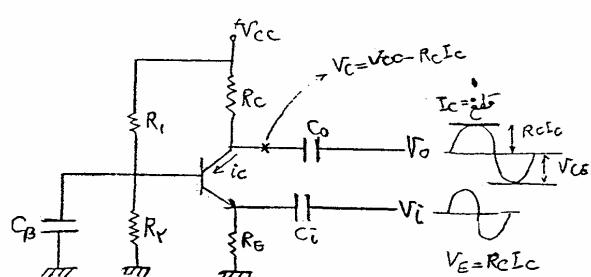


وجود خازن  $C_B$  برای افزایش

تقویت کننگی ترانزیستور است

خازن  $C_E$  نقش خازن پیاره می‌شود تقویت کننده می‌شترک را دارد.

$$R_C I_C = V_{CB}$$
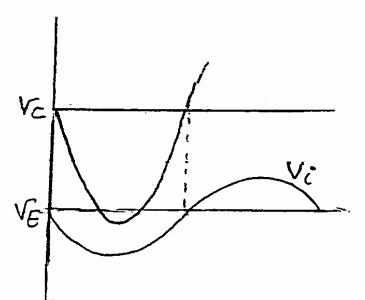
$$\begin{cases} V_{CC} = V_{CE} + (R_E + R_C) I_C \\ V_{CE} = V_{CB} + V_{BE} \\ \rightarrow V_{CB} = (V_{CC} - V_{BE}) - (R_E + R_C) I_C \end{cases}$$



پایداری نقطه کار:



$$10^\circ C \nearrow \rightarrow \text{اکبرافریش} \quad I_{CBO} - 1$$

$$1^\circ C \nearrow \rightarrow V_{BE} \searrow \quad V_{BE} - 2$$

$$\Delta V_{CC} \leftarrow \quad \beta - 3$$



۵- تلوارنس المانها جانبی (غلب مقادیرها)

۵۱

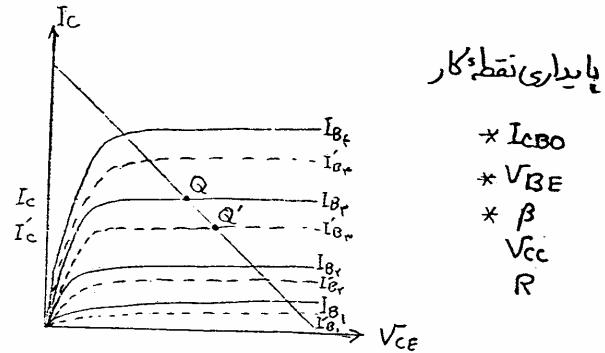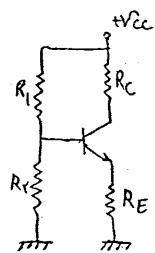

پارامتر تغییرات  $\beta_{\text{t}}$ ,  $I_{\text{c}0}$ ,  $I_{\text{c}}$ ,  $\beta_{\text{min}}$ ,  $\beta_{\text{max}}$ ,  $V_{\text{ce}}$  جریانهای تبدیلی می‌شوند.
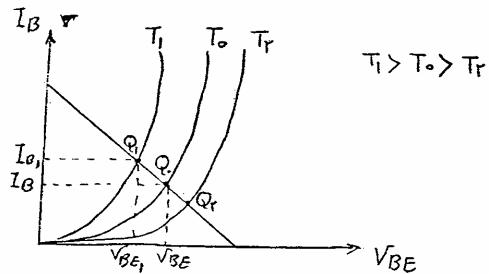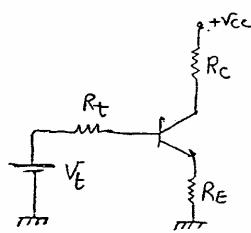
$$V_{\text{cc}} = (R_c + R_E) I_c + V_{\text{ce}} \quad , \quad I_c = \beta I_B + I_{\text{c}0}$$



$$V_t = R_t I_B + V_{\text{be}} + R_E (1 + \beta) I_B$$

$$I_c \rightarrow f(I_{\text{c}0}, V_{\text{be}}, \beta, \dots)$$

ضرایب پایداری حرارتی

برای نمایش تغییرات  $I_c$  از  $I_{\text{c}0}$  داریم  $\Delta I_c = I_c - I_{\text{c}0}$  باشد که اگر تغییرات  $I_c$  نسبت

به پارامترهای  $f$  بصورت خطی باشد آنگاه


$$dI_c = \frac{\partial I_c}{\partial I_{\text{c}0}} dI_{\text{c}0} + \frac{\partial I_c}{\partial \beta} d\beta + \frac{\partial I_c}{\partial V_{\text{be}}} dV_{\text{be}}$$

$$\therefore S_{I_{\text{c}0}} = S_I = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_{\text{c}0}} \quad , \quad S_{V_{\text{be}}} = S_V = \frac{\Delta I_c}{\Delta V_{\text{be}}} \\ , \quad S_B = \frac{\Delta I_c}{\Delta \beta}$$

ـ تغيرات

$$S_I \approx \frac{\partial I_C}{\partial I_{CBO}} \quad , \quad S_V = \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}}$$
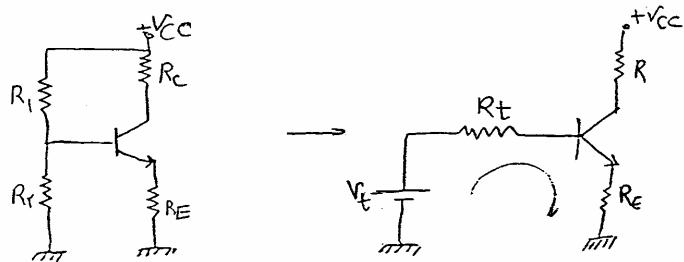
$$, \quad S_B = \frac{\partial I_C}{\partial B}$$



$$\begin{cases} I_C = \beta I_B + (1+\beta) I_{CBO} \\ V_t = R_f I_B + V_{BE} + R_E (1+\beta) I_B \end{cases}$$

$$\rightarrow I_C = \frac{\beta}{R_E(1+\beta) + R_f} (V_t - V_{BE}) + \frac{(1+\beta)(R_E + R_f)}{R_E(1+\beta) + R_f} I_{CBO}$$

$$\rightarrow S_I = \frac{\partial I_C}{\partial I_{CBO}} = (1+\beta) \times \frac{1 + \frac{R_f}{R_E}}{(1+\beta) + \frac{R_f}{R_E}}$$

$$\text{if } R_f \ll R_E \rightarrow S_I = 1$$

$$\text{if } R_f \ll (1+\beta) R_E \xrightarrow{\text{defn}} R_f = \frac{(1+\beta) R_E}{10}$$

$$\rightarrow S_I = 1 + \frac{R_f}{R_E}$$

$$S_V = \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} = - \frac{\beta}{R_E(1+\beta) + R_f}$$

$$\text{if } R_f \ll (1+\beta) R_E \rightarrow S_V = -\frac{1}{R_E}$$

٥٣

:  $S_B$  بدلی احاسن

$$V_t - V_{BE} \gg (R_E + R_t) I_{CBO} \rightarrow I_C = \frac{\beta}{R_E(1+\beta) + R_t} (V_t - V_{BE})$$

$$T_i \rightarrow I_{C1}, \beta_1 \rightarrow I_{C1} = \frac{\beta_1}{R_E(1+\beta_1) + R_t} (V_t - V_{BE})$$

$$T_r \rightarrow I_{Cr}, \beta_r \rightarrow I_{Cr} = \frac{\beta_r}{R_E(1+\beta_r) + R_t} (V_t - V_{BE})$$

$$\Delta I_C = I_{Cr} - I_{C1}, \quad \frac{I_{Cr}}{I_{C1}} = \frac{\beta_r}{\beta_1} \times \frac{R_E(1+\beta_r) + R_t}{R_E(1+\beta_1) + R_t}$$

$$\rightarrow \frac{I_{Cr} - I_{C1}}{I_{C1}} = \frac{\Delta I_C}{I_{C1}} = \frac{\Delta \beta (R_t + R_E)}{\beta_1 (R_t + (1+\beta_r) R_E)}$$

$$\rightarrow S_B = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta} = \frac{I_{C1} (R_t + R_E)}{\beta_1 [R_t + (1+\beta_r) R_E]}$$

$$\Delta I_C = \left(1 + \frac{R_t}{R_E}\right) \Delta I_{CBO} - \frac{1}{R_E} \Delta V_{BE} + \frac{I_{C1}}{\beta_1} \cdot \frac{R_E + R_t}{R_t + (1+\beta_r) R_E} \Delta \beta +$$

رابطہ با وقیع است ر

$$\Delta I_C = S_I \Delta I_{CBO} + S_V \Delta V_{BE} + S_B \Delta \beta + S_{V_{CC}} \Delta V_{CC} + S_R \Delta R +$$

$$R_C = 1 k\Omega, \quad V_{CC} = 10V, \quad \begin{cases} I_C = 1mA \\ V_{CE} = 10V \end{cases} = \text{مثال} \\ 34 < \beta < 90, \quad 1.1Vd < I_C < 1.1Vd, \quad R_1, R_2$$

$$\rightarrow V_{CC} = (R_E + R_C) I_C + V_{CE} \rightarrow R_E = 1 k\Omega$$

$$S_B = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta} = \frac{I_{Cr} - I_{C1}}{\beta_r - \beta_1} = \frac{1.1Vd - 1.1Vd}{90 - 34} = \frac{I_{C1} (R_t + R_E)}{\beta_1 [R_t + (1+\beta_r) R_E]}$$

$$\rightarrow R_t = 1 \text{ K}\Omega$$

$$\begin{cases} R_i = \frac{V_t}{V_{CC}} R_t \\ R_E = \frac{R_t}{1 - \frac{V_{CC}}{V_t}} \end{cases}, \quad V_t = R_t I_B + V_{BE} + R_E I_E$$


$\xrightarrow{\text{ما}} I_C \approx I_E = \frac{V_t - V_{BE}}{R_E + R_E} < \gamma_1 \gamma_2 \text{ mA}$

$$\rightarrow \gamma_1 \gamma_2 \left( \frac{R_t}{\beta} + R_E \right) < V_t - V_{BE} < \gamma_1 \gamma_2 \left( \frac{R_t}{\beta} + R_E \right)$$


$\xrightarrow{\beta_{\min}} \xrightarrow{\beta_{\max}}$

$$\rightarrow \gamma_1 \gamma_2 < V_t < \gamma_1 \gamma_2 \xrightarrow{\frac{R_t}{R_E}}$$

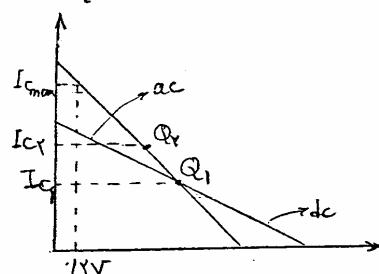مثال:  $R_t, R_E, V_t$  باشد.  $V_{BE} < \frac{V}{\beta}$ ,  $\beta < \beta_0 < 100$  اگر  $V_{CC} = 10V$ ,  $R_C = 1K\Omega$



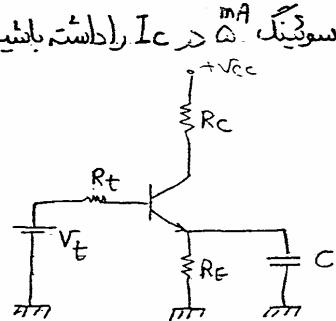$V_{CE_{sat}} = 1V$  سوئیچ را بادسته باشیم.



$$\rightarrow I_{C1} = 0 \text{ mA}$$

$$(ac) V_{CE} = -R_C i_C \quad ac, \text{ باشیم}$$

$$\rightarrow (V_{CE} - V_{CE})_{dc} = -R_C (I_C - I_{C1}) \quad ①$$

$$①, ② \rightarrow I_{C1} = \frac{q_1 \text{ A}}{1 + R_E}$$

$$V_{CC} \approx R_C I_C + V_{CE} + R_E I_C \quad \text{باشیم} \quad ②$$

$$\rightarrow \frac{q_1 \text{ A}}{I_{C1}} < I_{CQ} < \frac{q_1 \text{ A}}{1 + R_E}$$

$$V_{CE} = 1V, \quad I_{Cm} = I_{C1} + q \text{ mA}$$

$$\Delta I_C = I_{C1} - I_{C1} = \frac{q_1 \text{ A}}{1 + R_E} = q \text{ A} \quad \rightarrow \boxed{\Delta I_C = \frac{q_1 \text{ A} - q R_E}{1 + R_E}}$$

$$\Delta I_C = S_B \Delta \beta + S_V \cdot \Delta V_{BE}$$

$$S_B = \frac{I_C}{\beta_1} \times \frac{R_t + R_E}{R_t + (1+\beta)r_E} \Delta \beta - \frac{1}{R_E} \Delta V_{BE} \rightarrow \boxed{\Delta I_C = \frac{r_E}{R_E} + \frac{V}{\Delta}}$$

$$R_t \ll (1+\beta)R_E \xrightarrow{\text{جایگزینی}} R_t = \frac{\beta_{\min} \cdot R_E}{1+\beta}$$


$$I, II \rightarrow R_E = 1k\Omega, \boxed{R_E = 1k\Omega}$$

$$\rightarrow R_t = 1.9k\Omega, \quad I_{C1} = \Delta mA, \quad I_{Cr} = \Delta 1.9mA$$

$$\rightarrow \omega < I_C < \omega_{1/4}$$


$$\rightarrow \omega < \frac{V_t - V_{BE}}{R_E + \frac{R_t}{\beta}} < \omega_{1/4} \xrightarrow{\text{جایگزینی}} t, v < V_t < t_{1/4}$$

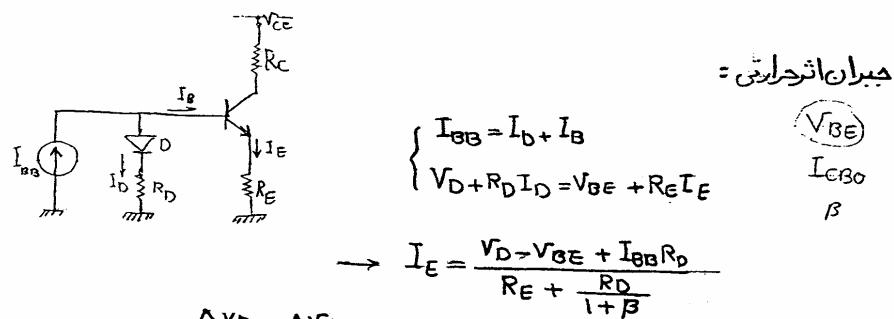
$$\rightarrow \boxed{V_t = 1.9V}, \quad \boxed{R_t = 1.9k\Omega}, \quad \boxed{R_E = 1.9k\Omega}$$



$$\rightarrow \frac{\Delta I_E}{\Delta T} = \frac{\frac{\Delta V_D}{\Delta T} - \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T}}{R_E + \frac{R_D}{1+\beta}}$$

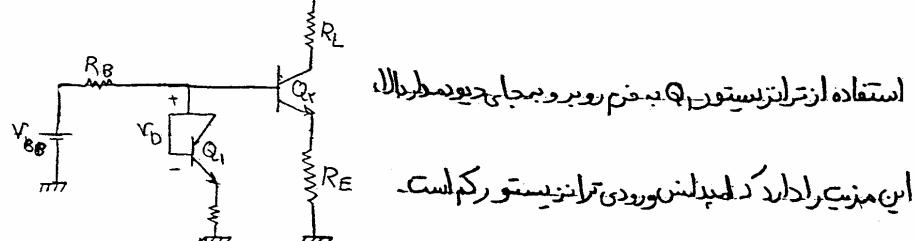
$$\rightarrow \frac{\Delta V_D}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} = -K$$



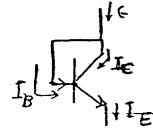

$$h_{ie} = \frac{nV_T}{I_C}$$

$$\frac{h_{ie}}{1+h_{fe}}$$

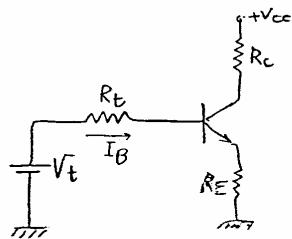

$$R_t = R_D \parallel R_B$$


$$V_t = \frac{R_D V_{BE} + R_B V_D}{R_D + R_B}$$

$$V_t = R_t I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

$$\rightarrow I_E = \frac{(V_{BB} R_D + V_D R_B) / (R_B + R_D)}{R_E}$$

$$\rightarrow \frac{\Delta I_E}{\Delta T} = \frac{1}{R_E} \left[ \frac{\Delta V_D}{\Delta T} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_D} - \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} \right]$$
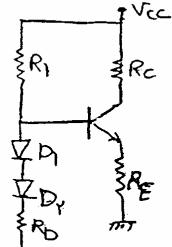
$$, \quad \frac{\Delta V_D}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} = -K \quad \rightarrow \frac{\Delta I_E}{\Delta T} = \frac{K}{R_E} \left[ \frac{1}{1 + \frac{R_B}{R_D}} \right]$$





$$V_t = \frac{V_{CC} R_D + V_D R_B}{R_D + R_B}$$

$$R_t = R_D \parallel R_B$$

$$I_E = \frac{(V_{CC} R_D + V_D R_B) / (R_B + R_D) - V_{BE}}{R_E}$$
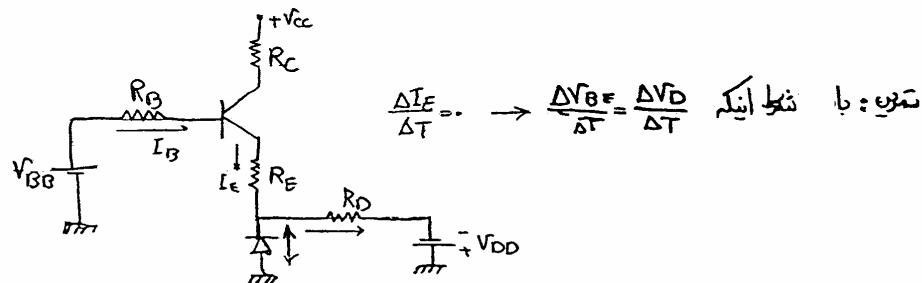
$$\frac{\Delta V_D}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} \rightarrow \frac{\Delta I_E}{\Delta T} = 0 \rightarrow R_B = R_D$$



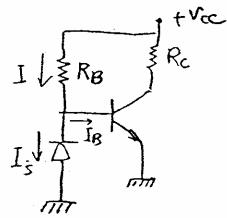


جبریان اثر حرارتی  $I_{CBO}$



$$\begin{cases} I_C = \beta I_B + (1+\beta) I_{CBO} \\ I_C = \beta (I - I_S) + (1+\beta) I_{CBO} \end{cases}$$

با خرض خنک مایل دارد و از تحریر بزرگ
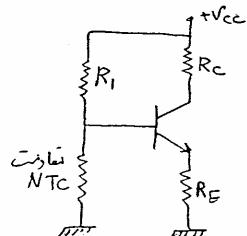
$$\rightarrow \frac{\Delta I_C}{\Delta T} = -\beta \frac{\Delta I_S}{\Delta T} + (1+\beta) \frac{\Delta I_{CBO}}{\Delta T} \approx 0, \quad \beta \gg$$



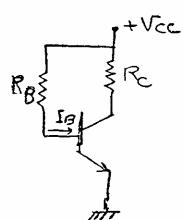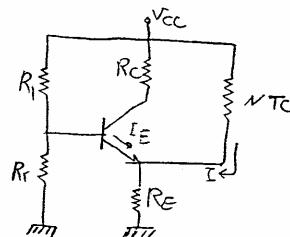- تثبیت کنندگی حرارتی بالستفاده از مقاومت های  $\text{PTC}$ ,  $\text{NTC}$



$$\Delta I_C = S_I \frac{\Delta I_c}{\Delta I_{CBO}} + \dots$$

$$S_o = \frac{\Delta I_c \text{ پایه}}{\Delta I_c \text{ مدار یادداز}} \quad \begin{matrix} * \\ R_B = R_1 \parallel R_T \end{matrix}$$


$$\frac{\Delta I_c}{\Delta I_{CEO}} \rightarrow I_C = \beta I_B + (1-\beta) I_{CBO}$$

$$\rightarrow S_o = \frac{1}{(\frac{R_B + R_E(1+\beta)}{R_B + R_E})^{-1}} = \frac{R_E(1+\beta)}{R_B + R_E}, \quad R_B \ll (1+\beta) R_E$$

$$\rightarrow S_o = \frac{(1+\beta) R_E}{R_B + R_E}$$

$$S_o = 1 + \frac{\beta R_E}{R_E + R_B}, \quad \beta \gg$$

$$S_o > 1.$$

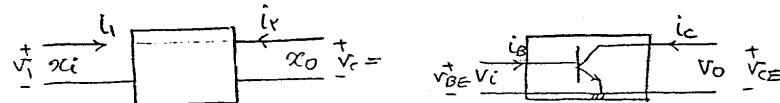

$$\begin{cases} V_i = Z_{11} i_1 + Z_{12} i_2 \\ V_r = Z_{21} i_1 + Z_{22} i_2 \end{cases}$$

لیست اس  $\begin{cases} i_1 = y_{11} V_i + y_{12} V_r \\ i_2 = y_{21} V_i + y_{22} V_r \end{cases}$

$$\begin{cases} V_i = h_{11} i_1 + h_{12} V_r \\ i_2 = h_{21} i_1 + h_{22} V_r \end{cases}$$

امپدانس خروجی بار  $Z_{11} = \frac{V_i}{i_1} \Big|_{i_2=0}$

امپدانس خروجی ورودی بار  $Z_{22} = \frac{V_r}{i_2} \Big|_{i_1=0}$

امپدانس استقلال معکوس  $Z_{21} = \frac{V_r}{i_1} \Big|_{i_2=0}$

لیست اس استقلال مستقیم  $Z_{12} = \frac{V_i}{i_2} \Big|_{i_1=0}$

لیست اس وردی  $y_{11} = \frac{i_1}{V_i} \Big|_{V_r=0}$

لیست اس خروجی  $y_{22} = \frac{i_2}{V_r} \Big|_{V_i=0}$

لیست اس استقلال معکوس  $y_{12} = \frac{i_1}{V_r} \Big|_{V_i=0}$

لیست اس استقلال مستقیم  $y_{21} = \frac{i_2}{V_i} \Big|_{V_r=0}$


امپدانس خروجی  $h_{11} = \frac{V_i}{i_1} \Big|_{V_r=0}$

استقلال خروجی  $h_{22} = \frac{i_2}{V_r} \Big|_{i_1=0}$



بهره استقلال معکوس  $h_{12} = \frac{V_r}{V_i} \Big|_{i_1=0}$


بهره جیان استقلال مستقیم  $h_{21} = \frac{i_2}{i_1} \Big|_{V_r=0}$

$$h_{11} = h_{ie} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} \Big|_{V_{CE} \text{ ثابت}}$$

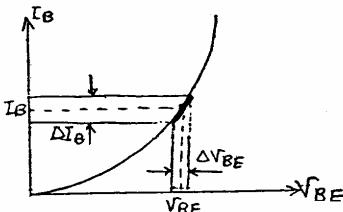


$$h_{rr} = h_{re} = \left. \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta V_{CE}} \right|_{I_B \text{ const}}$$

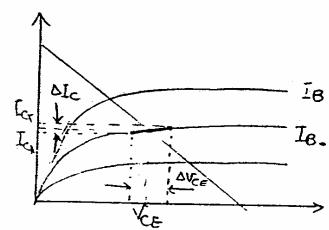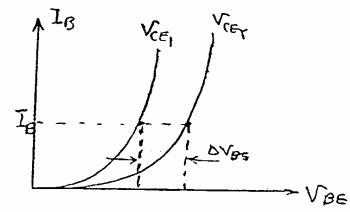


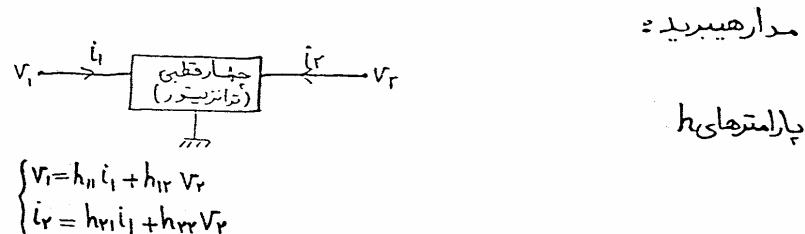

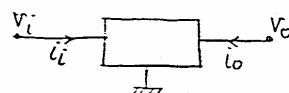
$$\begin{cases} V_i = h_{ie} i_i + h_{re} V_o \\ i_o = h_{oe} i_i + h_{oe} V_o \end{cases}$$


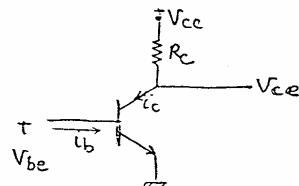
$$\begin{cases} V_{be} = h_{ic} i_b + h_{re} V_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} V_{ce} \end{cases}$$




$$h_{ie} = \frac{V_{be}}{i_b} \Big|_{V_{ce}=0} \quad \text{امپاس وردی}$$

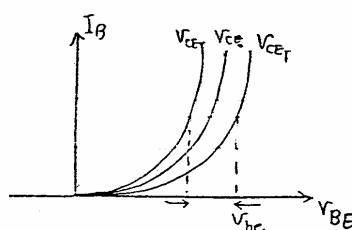


$$h_{re} = \frac{V_{be}}{V_{ce}} \Big|_{i_b=0} \quad \text{پرده ولتاژ مکونن}$$


$$h_{fe} = \frac{i_c}{i_b} \Big|_{V_{ce}=0} \quad \text{بهرمجریان مستقیم}$$

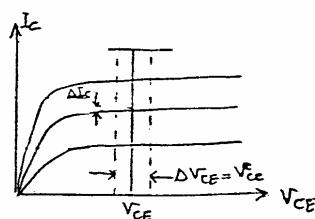


$$\begin{cases} i_b - \Delta i_b = I_{B_f} - I_{B_1} \\ i_c = \Delta i_c = I_{C_f} - I_{C_1} \end{cases}$$

$$h_{oe} = \frac{i_c}{V_{ce}} \Big|_{i_b=0} \quad \text{امپاس خروجی}$$

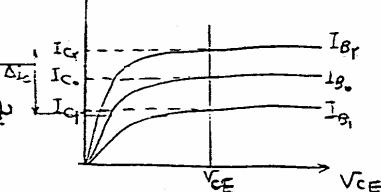


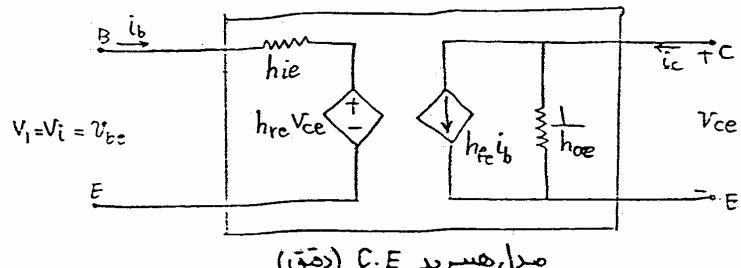

مدل هیبرید (دهن) C.E

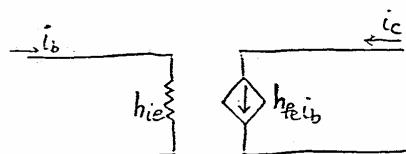

مدل تقریبی

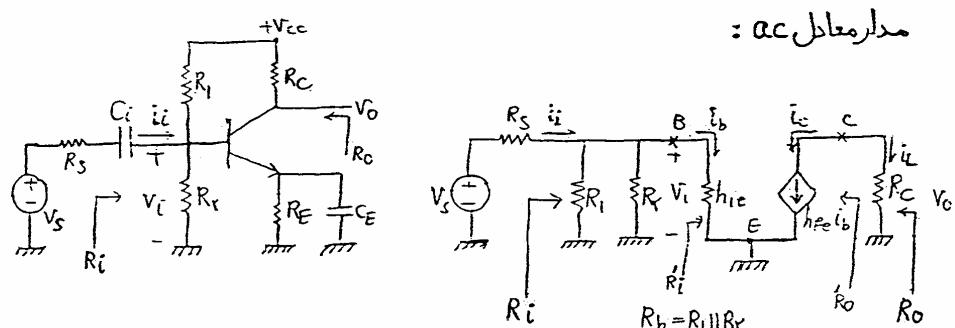

$$A_V = \frac{V_o}{V_i}$$


$$A_i = \frac{i_L}{i_i}$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_C i_C}{h_{ie} i_b} \quad \rightarrow \quad A_V = -\frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}} = -\frac{R_O}{R_i} A'_i$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{-i_C}{i_b} \times \frac{i_b}{i_i} = h_{fe} \times \frac{R_b}{R_b + h_{ie}} \quad \rightarrow \quad A_i = h_{fe} \frac{R_b}{R_b + h_{ie}}$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = R_t \parallel R_r \parallel R'_i = R_t \parallel R_r \parallel \left( \frac{V_i}{i_b} \right) = R_t \parallel R_r \parallel h_{ie} \quad \rightarrow \quad R_i = R_t \parallel R_r \parallel h_{ie}$$

$$R_O = \frac{V_o}{i_0} \Big|_{V_s=0} = R'_o \parallel R_C = \infty \parallel R_C = R_C \quad \rightarrow \quad R_O = R_C$$

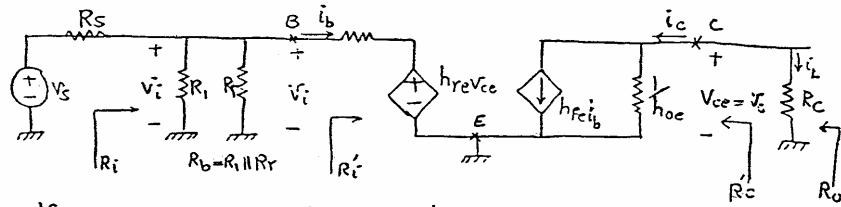

$$A_V = \frac{V_0}{V_i} \rightarrow \begin{cases} V_0 = -R_C \cdot i_C = -R_C (h_{fe} i_B + V_0 h_{oe}) \\ V_i = h_{ie} i_B + h_{re} V_{ce} = h_{ie} i_B + h_{re} V_0 \end{cases}$$

$$\rightarrow A_V = \frac{-h_{fe} (R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}})}{h_{ie} - h_{re} h_{fe} (R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}})}$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_b} = R_i \parallel R_r \parallel R'_i = R_i \parallel R_r \parallel \frac{V_i}{i_b} = R_i \parallel R_r \parallel R'_i$$

$$, R'_i = h_{ie} - h_{re} h_{fe} (R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}})$$

$$\rightarrow R_i = R_i \parallel R_r \parallel \left( h_{ie} - h_{re} h_{fe} \left( R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right) \right)$$

$$A_i = \frac{i_C}{i_b}, \quad A_V = \frac{R_o}{R_i} \times A_i$$

$$, A_i = \frac{i_C}{i_b} = \frac{i_C}{h_{fe} i_b} \times \frac{h_{fe} i_b}{i_b} = \frac{h_{oe}}{h_{oe} + R_C} \times h_{fe} \rightarrow A_i = \frac{\frac{1}{h_{oe}}}{\frac{1}{h_{oe}} + R_C} h_{fe}$$

$$A_{iS} \triangleq \frac{i_C}{i_i} = \frac{i_C}{i_b} \times \frac{i_b}{i_i} = A_i \times \frac{R_b}{R_b + R'_i} \rightarrow A_{iS} = A_i \frac{R_b}{R_b + R'_i}$$

$$R_o = \frac{V_0}{i_0} \Big|_{V_S=0} = R_C \parallel R'_o$$

$$R'_o = \frac{V_0}{i_C} \Big|_{V_S=0} = , L_C = h_{fe} i_b + V_0 h_{oe} \xleftarrow[i_b=]{} h_{re} V_0 = i_b (h_{ie} + R_S \parallel R_b)$$

$$\rightarrow Y_o = \frac{1}{R'_o} = h_{oe} - \frac{h_{fe} h_{re}}{h_{ie} + R_S \parallel R_b}$$

$$R_C = 1\text{ k}\Omega \quad , \quad R_S = 100\text{ }\Omega \quad , \quad R_b \gg h_{ie} \quad \Rightarrow \text{متال عددي}$$

$$h_{fe} = \beta = 50 \quad , \quad h_{ie} = 100\text{ }\Omega \quad , \quad h_{re} = 2.5 \times 10^{-4} \quad h_{oe} = 20\mu s \\ \rightarrow \frac{1}{h_{oe}} = f_0 \text{ K}\Omega$$

الف) معدار رابط طور دقيق بحسب آدرس - ب) بافرض  $h_{re}, h_{oe}$

تقريباً حيث مقادير قسمت ألف رابط بحسب آدرس.

$$\rightarrow A_V = \frac{-h_{fe}(R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}})}{h_{ie} + h_{re}h_{fe}R_C} = f_0 \quad (\text{الف})$$

$$R_i = R'_i = h_{ie} - h_{re}h_{fe}R_L = 10^9 \text{ K} \approx 10 \text{ K}\Omega$$

$$A_i = -50, 4 = -\frac{i_C}{i_b} \approx -\frac{i_C}{i_L}$$

$$Y_0 = h_{oe} - \frac{h_{fe}h_{re}}{h_{ie} + R_S \parallel R_b} = 10^4 \times 10^{-4} \text{ S} \rightarrow R'_0 = \frac{1}{Y_0} \approx 10 \text{ K}$$


$$R_0 = R_C \parallel R'_0 \approx 1 \text{ k}\Omega$$

$$\rightarrow R_i = R_b \parallel h_{ie} = 10 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = R'_0 \parallel R_C = \infty \parallel R_C = R_C = 1 \text{ k}\Omega$$

$$A_V = \frac{-h_{fe}R_C}{h_{ie}} = -f_0 \Delta \Delta$$
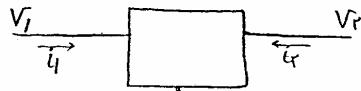
$$A_i = \frac{i_C}{i_b} = -h_{fe} = -50$$



$$\begin{cases} V_I = h_{ie} i_I + h_{re} V_P \\ i_F = h_{re} i_I + h_{oe} V_P \end{cases}$$

Common Collector  
C.C.

$$\rightarrow \begin{cases} V_{bc} = h_{ic} i_b + h_{rc} V_{ec} \\ i_e = h_{fe} i_b + h_{oc} V_{ec} \end{cases}$$

$$h_{ic} = \frac{V_{bc}}{i_b} \Big|_{V_{ec}=0}$$

لسترانس ورودی

$$h_{rc} = \frac{V_{bc}}{V_{ec}} \Big|_{i_b=0}$$

جلدہ ولتاژ انتقالی مکروں

$$h_{fe} = \frac{i_e}{i_b} \Big|_{V_{ec}=0}$$

پلڑہ جیا مختصر

$$h_{oc} = \frac{i_e}{V_{ec}} \Big|_{i_b=0}$$

ادمیانس خروجی

$$V_{bc} = V_{be} + V_{ec} = V_{be} = h_{ie} \times i_b$$

$$\rightarrow h_{ic} = \frac{V_{bc}}{i_b} \Big|_{V_{ec}=0} = \frac{h_{ie} \times i_b}{i_b} = h_{ie} \rightarrow h_{ic} = h_{ie}$$

$$h_{rc} = \frac{V_{be} + V_{ec}}{V_{ec}} \Big|_{i_b=0} = \frac{h_{re} \cdot V_{ec} + V_{ec}}{V_{ec}} = 1 - h_{re}$$

$$V_{be} \Big|_{i_b=0} = h_{ie} i_b + h_{re} V_{ec} = -h_{re} V_{ec}$$


$$\rightarrow h_{rc} = 1 - h_{re}$$

$$h_{fe} = \frac{i_e}{i_b} \Big|_{V_{ec}=0} \rightarrow h_{fe} = \frac{-(1+h_{fe}) i_b}{i_b} \Big|_{V_{ec}=0} = -(1+h_{fe})$$

$$V_{ec} = 0 \rightarrow i_e = h_{fe} i_b$$

$$\rightarrow h_{fe} = -(1+h_{fe})$$

$$h_{OC} = \left. \frac{i_e}{V_{ec}} \right|_{i_b=0} = \frac{-i_c}{i_c \times \frac{1}{h_{oe}}} = h_{oe} \rightarrow h_{OC} = h_{oe}$$

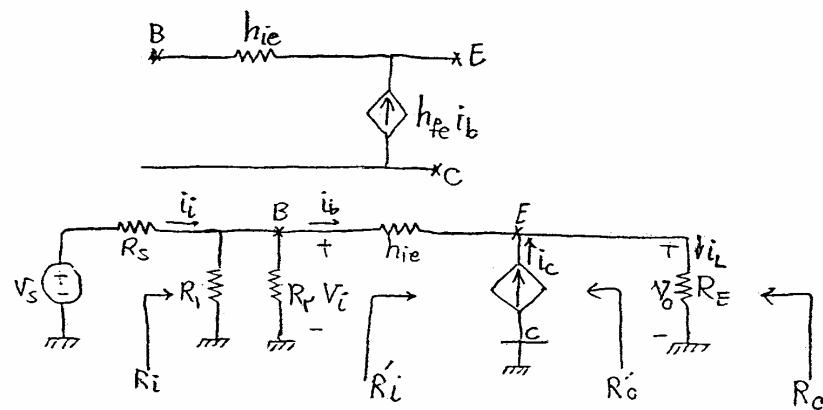

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} = \frac{i_b + h_{fe} i_b}{i_b} \cdot \frac{R_b}{R_b + R'_i}$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1+h_{fe}) i_b \cdot R_E}{(1+h_{fe}) i_b \cdot R_E + h_{ie} \cdot i_b} = \frac{(1+h_{fe}) R_E}{h_{ie} + (1+h_{fe}) R_E} \approx 1$$


$$\rightarrow A_V = \frac{(1+h_{fe}) R_E}{h_{ie} + (1+h_{fe}) R_E}$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = R_i \parallel R_r \parallel R'_i$$


$$R'_i = \frac{V_i}{i_b} = \frac{(1+h_{fe}) i_b \cdot R_E + h_{ie} \cdot i_b}{i_b} = (1+h_{fe}) R_E + h_{ie}$$

$$R_o = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{V_s=0} = R'_o \parallel R_E$$

$$R'_o = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{V_s=0} = \frac{-i_b \cdot h_{ie} - i_b \cdot R_i \parallel R_r \parallel R_s}{-(1+h_{fe}) i_b} = \frac{h_{ie} + R_i \parallel R_r \parallel R_s}{(1+h_{fe})}$$

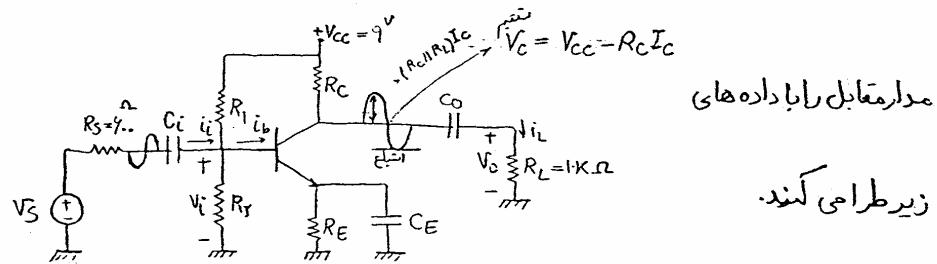
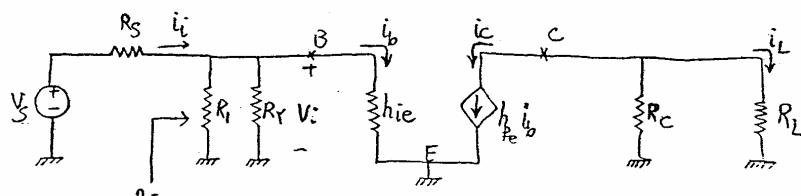
$$\beta = h_{fe} = 100, \quad \frac{i_L}{i_i} = A_i \gg 10, \quad R_i \gg r_e^k, \quad V_{O_{PP}} \gg 2V$$



برای لاحق کار از تقریب مقابله استفاده کنیم:

$$A_i \gg 10 \rightarrow \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_b} = \frac{i_L}{i_C} \times \frac{i_C}{i_b} = \frac{-R_C}{R_C + R_L} \times h_{fe} \gg 10$$

$$\rightarrow R_C \geq 10K\Omega \quad \text{متوجه استاندارد}$$

$$R_C = \frac{10K}{10K} = 1K\Omega$$

$$R_i \approx h_{ie} \gg 1K\Omega, \quad h_{ie} = \frac{\eta V_T \beta}{I_C} \gg 1K\Omega \rightarrow I_C \ll 1mA \quad \text{①}$$

$$(R_C \parallel R_L) I_C \geq 1V \rightarrow I_C \geq 1mA \leftarrow V_{O_P}^+$$

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_C \quad \text{چون } V_{CE_{sat}} \text{ را نزلوده آن را صفر نگیریم.}$$

$$\rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) \geq 1V \rightarrow I_C \ll \frac{1}{R_C + R_E}$$

$$\text{if } R_E = 0 \rightarrow I_C \ll 1mA \leftarrow V_{O_P} \quad \text{②}$$

$$\text{①}, \text{②}, \text{③} \rightarrow I_C = 1mA$$


$$I_C \ll \frac{A}{R_E + R_C} \xrightarrow{I_C = 1mA} R_E = 1k\Omega$$

$$R_b = \frac{\beta_{min} R_E}{I_0} = 10k\Omega$$

$$\begin{cases} R_I = R_b \frac{V_{CC}}{V_t} \\ R_T = \frac{R_b}{1 - \frac{V_t}{V_{CC}}} \end{cases}$$

$$\rightarrow R_I = 43k\Omega \quad , \quad R_T = 11.9k\Omega$$

استاندارد

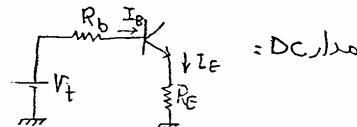


$$V_t = R_b I_B + V_{BE} + R_E I_E = 1.9V$$

اگر اعداد بسته آمده را در مسئله قرار داده و یکبار دیگر تحلیل کنیم خواهیم دید که:


$$\rightarrow R_i = R_I \parallel R_T \parallel h_{ie}^{-1} = 1.9k\Omega \quad , \quad A_i = -12f-2 \quad . \quad V_{CE} = 1.4V$$

تقویت کننده کلکتریسترک:

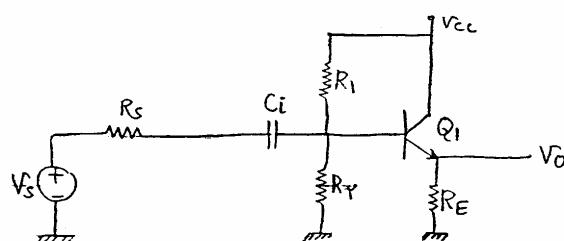

با غرض اینکه چارلیتھی هیبرید را در تقویت کننده لفیت هیبرید داریم پلامتوھی هیبرید

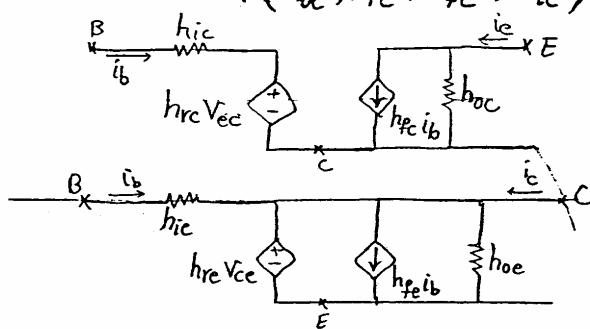کلکتریسترک را بسته آویم ( $(h_{oc}, h_{rc}, h_{pc}, h_{ic})$ )



٧١

C.E.

$$R_E = R_L = 1 \text{ k}\Omega \quad , \quad R_S = 1 \text{ }\Omega$$

مثال:

$$R_b = R_i \parallel R_T = 200 \text{ k}\Omega \quad , \quad h_{fe} = 50 \quad , \quad h_{ie} = 1100 \text{ }\Omega$$

مقادیر را بدست آورید:  $R_o$ ,  $A_i$ ,  $R_i$ ,  $A_v$

$$\rightarrow A_v = \frac{(1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)}{h_{ie} + (1+h_{fe}) \times R_E \parallel R_L} = \frac{(50)(1)}{11 + 50(1)} = 7.9 \text{ A}$$

$$R_i = R_b \parallel R'_i = R_b \parallel [h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)] = 4.7 \text{ k}\Omega$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} = \frac{R_E}{R_E + R_L} \cdot (1+h_{fe}) \cdot \frac{R_b}{R_b + R'_i} = 74 \text{ k}\Omega$$

$$A_i = \frac{\frac{V_o}{R_L} R_i}{\frac{V_i}{R_L} R_i} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_L} \quad \text{می توان } A_i \text{ را از رابطه مقابل بست آورد:}$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{(R_S \parallel R_b) + h_{fe}}{1 + h_{fe}} \approx 13.5 \text{ }\Omega$$


مثال: تقویت کننده کلکتور مستری با داده های زیر طراحی کنید:

$$A_{vs} \geq 79 \text{ A} \quad , \quad R_i \geq 12 \text{ k}\Omega \quad , \quad V_{ip} = 2 \text{ V} \longrightarrow V_{op} = 2 \text{ V}$$

$$V_{CE_{min}} = 1 \text{ V} \quad , \quad R_S = 100 \text{ }\Omega \quad , \quad R_L = 1 \text{ k}\Omega \quad , \quad \text{ترانزیستور BC107}$$

$$V_{CC} = 9 \text{ V} \quad , \quad \beta = 100 \quad , \quad V_T = 0.7 \text{ V}$$

$$150 < \beta < 200$$

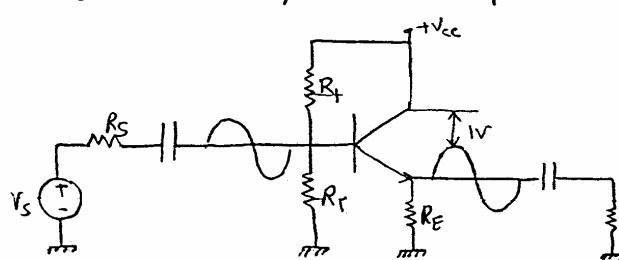


$$A_V = \frac{(1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)}{h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)} > \gamma \alpha \rightarrow \frac{h_{fe}(R_E \parallel R_L)}{\frac{R_V + \beta}{I_C} + h_{fe}(R_E \parallel R_L)} > \gamma \alpha$$

$$\rightarrow 1 + \frac{1}{R_E} < \gamma \alpha I_C$$

$$V_{CC} = R_E I_C + V_{CE} \rightarrow I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_E}$$


①  $R_E + \gamma \alpha V_{CE} < R_V$

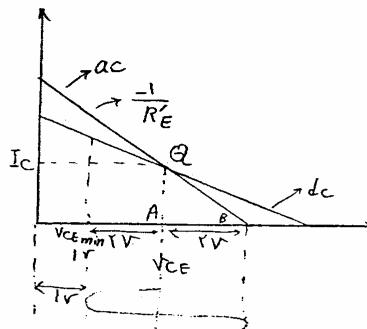

$$\rightarrow V_{CE} \gg \gamma V \quad , \quad AB = I_C \cdot R'_E > \gamma V \quad , \quad R'_E = \frac{R_E \cdot R_L}{R_E + R_L}$$

$$\rightarrow I_C \cdot \frac{R_E}{1+R_E} > \gamma V$$
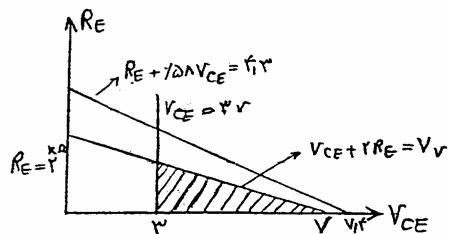
$$\oplus \rightarrow Y R_E + V_{CE} < V_r \quad \text{②}$$




$$\rightarrow R_E = 1/\alpha k\Omega \quad \rightarrow V_{CE} = \gamma V \quad , \quad I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_E} = \gamma_i \gamma$$

$$R_i = R'_i \parallel R_b = [h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)] / R_b > 10k$$


$$, \quad h_{ie, min} = \frac{2V_T \beta_{min}}{I_C} = 1.14 k\Omega \quad \rightarrow R_b > 1.14 k\Omega$$

$$R_b = \frac{\beta_{min} \cdot R_E}{I_0} \approx 1\text{ k}\Omega \quad \rightarrow R_I \parallel R_Y = 1\text{ k}\Omega$$
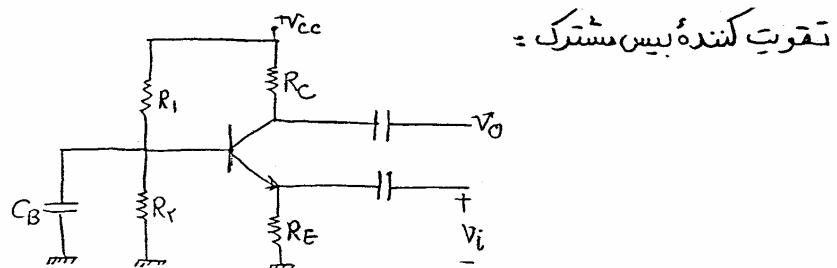
$$\xrightarrow{\text{از } V_T \text{ بخواه}} R_I = 10\text{ k} \underset{\substack{\text{استاندارد} \\ 10\text{ k}}}{\downarrow}, R_Y = 10\text{ k} \underset{\substack{\text{استاندارد} \\ 10\text{ k}}}{\downarrow}$$



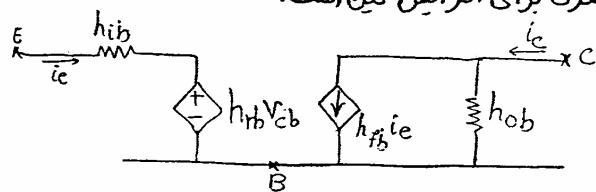
استفاده از خازن CB صرفاً برای افزایش کین است.



$$\begin{cases} v_{eb} = h_{ib} \cdot i_e + h_{rb} v_{cb} \\ i_c = h_{fe} i_e + v_{cb} h_{oc} \end{cases}$$

$$h_{ib} = \left. \frac{v_{eb}}{i_e} \right|_{v_{cb}=0}, \quad h_{rb} = \left. \frac{v_{eb}}{v_{cb}} \right|_{i_e=0}$$

$$h_{fe} = \left. \frac{i_c}{i_e} \right|_{v_{cb}=0}, \quad h_{oc} = \left. \frac{i_c}{v_{cb}} \right|_{i_e=0}$$

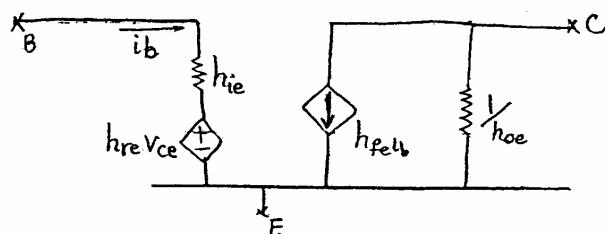

تمرین ۲ پارامترهای هیبرید را محاسبه کنید.

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{ie}h_{oe} + (1+h_{fe})(1-h_{re})} \quad \text{جواب:}$$



$$h_{fb} = \frac{-h_{fe}(1-h_{re}) - h_{oe}h_{ie}}{(1+h_{fe})(1-h_{re}) - h_{oe}h_{ie}} \quad , \quad h_{rb} = \frac{h_{ie}h_{oe}}{1+h_{fe}} - h_{re}$$

$$h_{ob} = \frac{h_{oe}}{h_{ie}h_{oe} + (1+h_{fe})(1+h_{fe})}$$

می توان از تقریب های  $h_{ie} \ll h_{fe}$


$$\rightarrow h_{ib} = \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} \quad , \quad h_{fb} = \frac{-h_{fe}}{1+h_{fe}} \quad , \quad h_{ob} = \frac{h_{oe}}{1+h_{fe}}$$

تقویت کننده بیس مشترک:

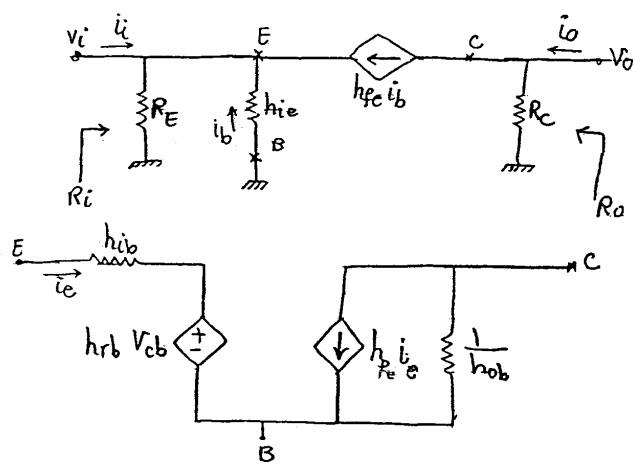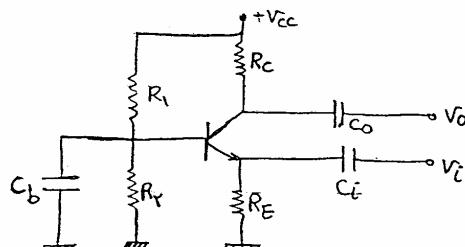

$$h_{ib} = \frac{V_{eb}}{i_e} = \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} \quad , \quad h_{rb} = \frac{V_{eb}}{V_{cb}} = \frac{h_{ie}h_{oe}}{1+h_{fe}} - h_{re}$$
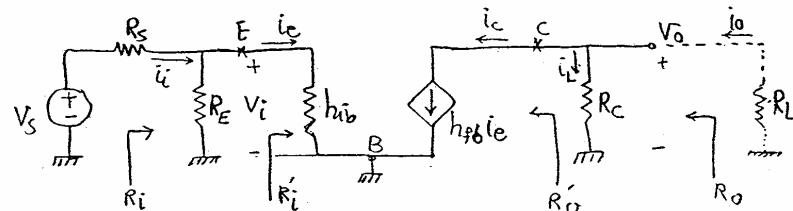
$$h_{fb} = \frac{i_c}{i_e} = \frac{-h_{fe}}{1+h_{fe}} \quad , \quad h_{ob} = \frac{i_c}{V_{cb}} = \frac{h_{oe}}{1+h_{fe}}$$



$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_c} \cdot \frac{i_c}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_i} = -1 \times h_{fb} \times \frac{R_E}{R_E + h_{ib}}$$

$$\rightarrow A_i = \frac{-h_{fb} R_E}{R_E + h_{ib}} \approx -h_{fb}$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = R_E \parallel R'_i$$

$$R'_i = \frac{V_i}{i_e} = \frac{i_e h_{ib}}{i_e} = h_{ib} \rightarrow R'_i = h_{ib}$$


$$\rightarrow R_i = R_E \parallel h_{ib} \approx h_{ib}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_C i_c}{h_{ib} i_e} = \frac{(h_{fb})}{h_{ib}} R_C = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} R_C \rightarrow A_v = -\frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}}$$

$$A_v = A_i \frac{R_C}{R_i} \quad : R_C \text{ کوچک شود که از آن بزرگ شود}$$

$$R_o = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{V_s=0} = R_C \parallel R'_o = R_C \quad \rightarrow \quad R_o = R_C$$

$$R'_o = \left. \frac{V_o}{i_c} \right|_{V_s=0} = \infty \quad \rightarrow \quad R'_o = \infty$$

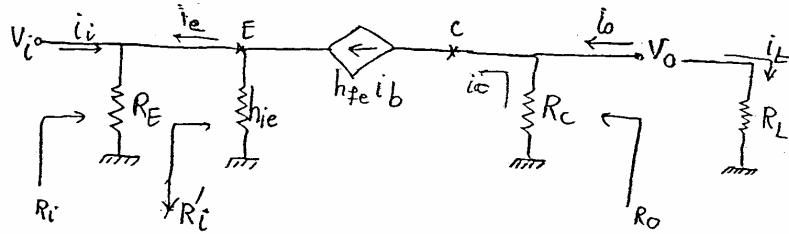

$$A_i = \frac{i_c}{i_i} = \frac{i_c}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_i} = \frac{h_{fe}i_b}{(1+h_{fe})i_b} \times \frac{-R_E}{R_E + R'_i} = \frac{-h_{fe}}{1+h_{fe}}$$

$$\rightarrow A_i = -\frac{h_{fe}}{1+h_{fe}}$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = R_E \parallel R'_i = R_E \parallel \frac{V_i}{-i_e} = R_E \parallel \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} \approx \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}}$$

$$\rightarrow R_i = R_E \parallel \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} \approx \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}}$$

$$R'_i = \frac{-i_b h_{ie}}{-(1+h_{fe}) i_b} = \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} \rightarrow R'_i = \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_C i_c}{-i_b h_{ie}} = \frac{h_{fe}}{h_{ie}} R_C \rightarrow A_v = \frac{h_{fe}}{h_{ie}} R_C$$

$$R_o = \frac{V_o}{i_o} \Big|_{V_s=0} = R_C \parallel R'_o = R_C \parallel \frac{V_o}{i_i} \approx R_C \rightarrow R_o \approx R_C$$

أكذاب  $C_b$  في المدارير (لديم آلة)

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = R_E \parallel R'_i = R_E \parallel \frac{V_i}{-i_e} = R_E \parallel \frac{h_{ie} + R_b}{1+h_{fe}} = \frac{h_{ie} + R_b}{1+h_{fe}}$$

$$R'_i = \frac{-i_b h_{ie} - i_b (R_b)}{-(1+h_{fe}) i_b} = \frac{h_{ie} + R_b}{1+h_{fe}}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_C i_c}{-i_b h_{ie} - i_b R_b} = \frac{h_{fe} R_C}{h_{ie} + R_b}$$

سُؤال: دَقْوَيْتِ لَسْدَهُ بِسْ مُسْتَرْكَ بَايْپِسْ شَدَهْ:

$$R_E = 1\text{K} , R_S = 10\text{ }\Omega \quad , \quad h_{ib} = 1,4\text{ }\Omega \quad , \quad R_L = 1\text{K} \quad , \quad h_{fb} = 1,0 \times 10^{-4} \quad , \quad h_{fB} = -19\text{A}$$

$$h_{oB} = 1/19 \times 10^{-4}\text{s}$$



$$\rightarrow A_i = -h_{fb} = -19\text{A}$$

$$A_V = \frac{-h_{fb}(R_L)}{h_{ib}} \xrightarrow{R_L \parallel R_C} = 19 \text{V} \quad , \quad R_o = \frac{1}{h_{ob}} \parallel R_C = R_C = 1\text{K}\Omega$$

$$R_i = h_{ib} \parallel R_E = h_{ib} = 1,4 \quad , \quad A_{V_s} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s}$$


$$A_{V_s} = A_V \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = 1,7$$

نوع تقویت کننده	$A_i$	$A_V$	$R_i$	$R_o$	کاربرد در فرایشن
C-E باظارن بایپس	$h_{fe}$ بالا	$-\frac{h_{fe}}{h_{ie}} R_C \gg 1$	متوسط	بالا	
C-E باظار	متوسط	پائین	بالا	بالا	متوسط
C.C	متوسط	$\approx 1$	بالا	پائین	
C.B باظارن بیس	$\approx 1$	بالا	پائین	بالا	

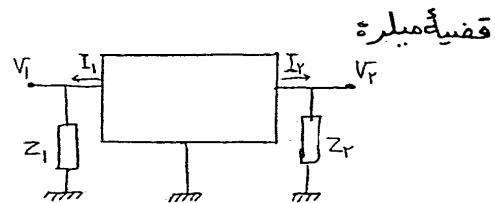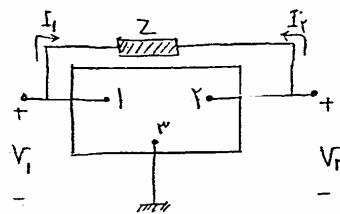

$$\begin{cases} \frac{V_R}{V_I} = K \\ I_I = -I_R = \frac{V_I - V_R}{Z} \end{cases} \rightarrow Z_I = \frac{V_I}{I_I}, \quad Z_R = \frac{V_R}{I_R} = \frac{K V_I}{V_R}$$
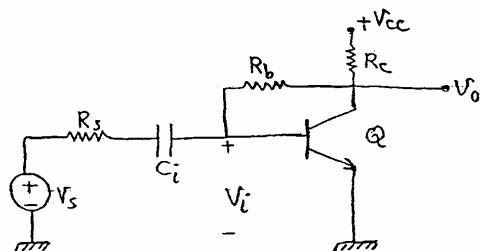
$$Z_I = \frac{Z}{1-K} \quad \rightarrow \quad Z_R = \frac{Z}{1-\frac{1}{K}} = \frac{K Z}{K-1}$$




مثال

$$A_V = ?$$

$$A_{V_S} = ?$$

$$R_i = ?$$

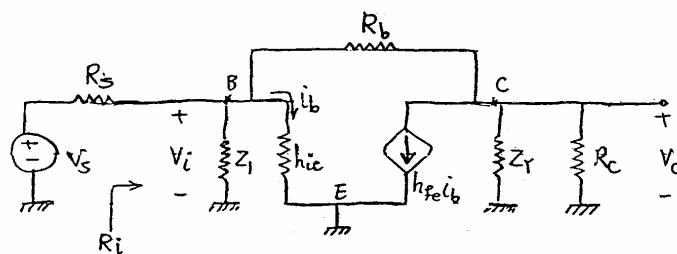

$$Z_I = \frac{Z}{1-K}, \quad Z_R = \frac{KZ}{K-1} \approx Z$$

$$h_{ie} = 10k\Omega$$

$$h_{fe} = 100$$

$$(h_{oe})^{-1} = 100$$

$$R_b = 100k\Omega$$

$$R_C = 1k\Omega$$

$$R_S = 10k\Omega$$


$|Av| \gg$

$$A_V = \frac{V_O}{V_I} = \frac{-h_{fe} i_b (\frac{1}{h_{oe}} || Z_L || R_C)}{i_b h_{ie}} \approx -1000$$

$$R_i = Z_I || h_{ie} = 10 \cdot 100 - 2$$



$$A_{V_S} = \frac{V_O}{V_S} = \frac{V_O}{V_I} \cdot \frac{V_I}{V_S} = A_V \cdot \frac{R_i}{R_i + R_S} = -1000 - 2$$

٧٩

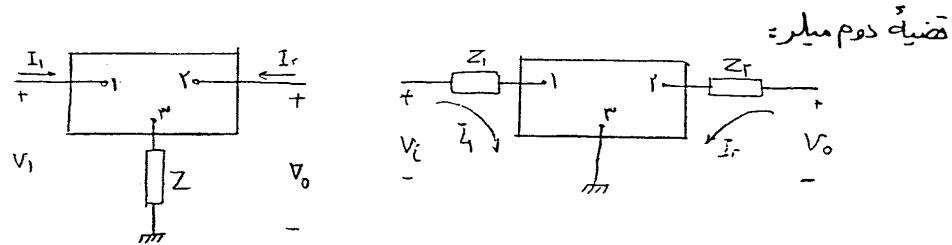


$$\frac{I_r}{I_1} = k \quad , \quad \begin{cases} V_i = V_{1r} + Z(I_1 + I_r) \\ V_o = V_{2r} + Z(I_1 + I_r) \end{cases} \quad , \quad \begin{cases} V_i = Z_1 I_1 + V_{1r} \\ V_r = Z_r I_r + V_{2r} \end{cases}$$

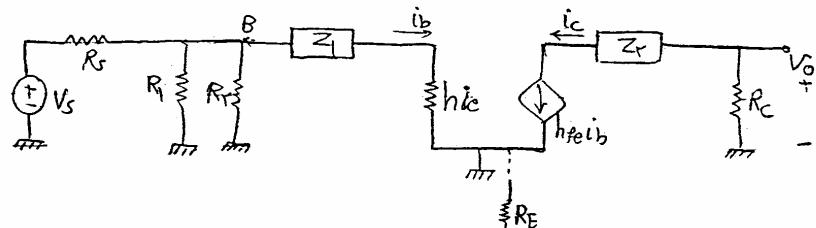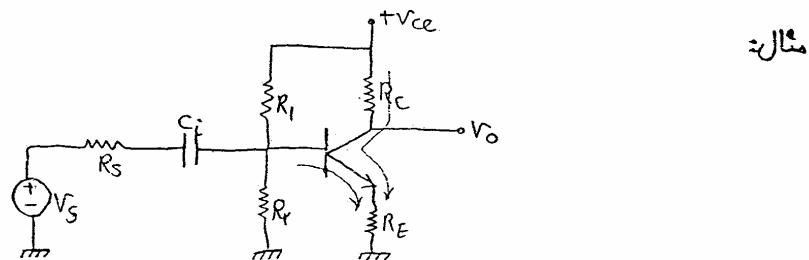
$$\rightarrow \begin{cases} Z_1 = Z(1+k) \\ Z_r = \frac{k+1}{k} Z \end{cases}$$


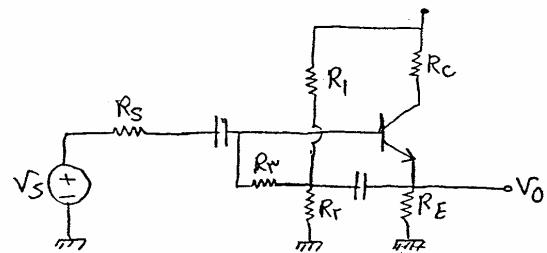
$$Z_1 = R_E(1+h_{fe}) \quad , \quad Z_r = \frac{1+h_{fe}}{h_{fe}} R_E \approx R_E \quad , \quad (h_{oe})^{-1} \gg (R_E + R_c)$$




مدار معادل AC

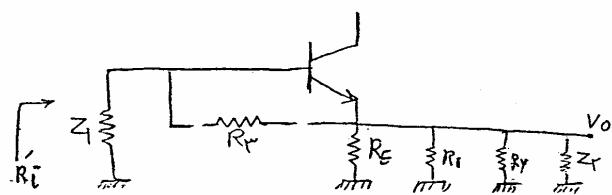



$$R'_i = Z_I \parallel [h_{ie} + (1+r_e)(R_E \parallel R_1 \parallel R_T \parallel Z_T)]$$
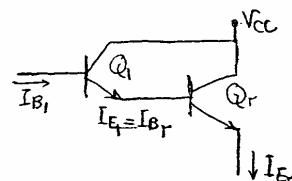
$$Z_I = \frac{R_F}{1-A_V} \quad , \quad Z_T = \frac{R_F}{1-\frac{1}{A_V}}$$




دارلینگتون:
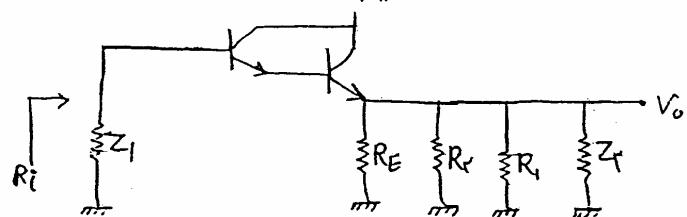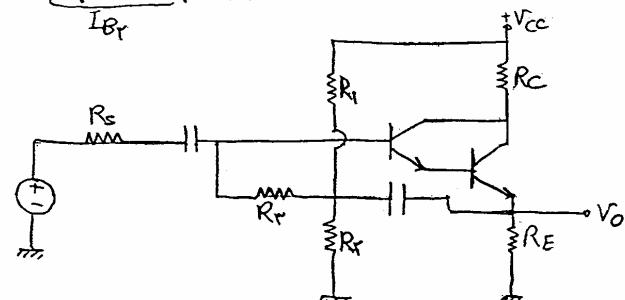
$$I_{E_2} = \frac{I_{B_1}(1+\beta_1)(1+\beta_2)}{I_{B_2}}$$




81
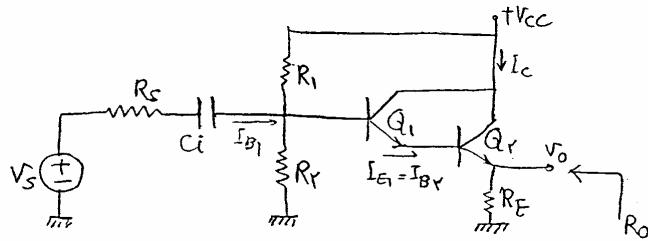
$$R_i' = Z_1 \parallel \left[ h_{ie1} + (1+h_{fe1}) \left[ h_{ier} + (1+h_{fer}) (R_E \parallel R_A \parallel R_Y \parallel Z_Y) \right] \right]$$


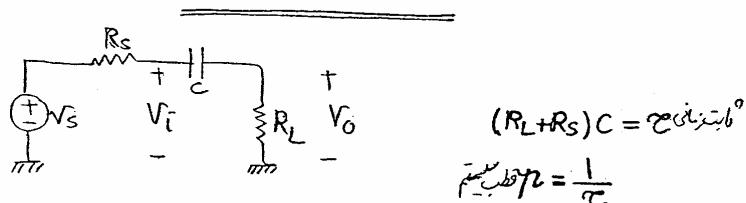
$$R_o = R_E \parallel \frac{1}{1+h_{fer}} \left[ h_{ier} + \frac{1}{1+h_{fe1}} [h_{ie1} + R_A \parallel R_Y \parallel R_S] \right]$$




$$\frac{V_O}{V_S} = \frac{R_L}{R_L + R_S + \frac{1}{CS}} = \frac{R_L CS}{(R_L + R_S)CS + 1} = \frac{R_L}{R_L + R_S} \cdot \frac{S}{S + \frac{1}{\omega_p}}$$


$$\frac{V_O(j\omega)}{V_S(j\omega)} = \frac{jR_L CW}{1 + j(R_L + R_S)\omega_p C} \quad \text{if } \omega_p = \frac{1}{(R_S + R_L)}$$

$$\rightarrow \frac{V_O(j\omega)}{V_S(j\omega)} = \frac{jR_L CW}{1 + j\frac{\omega}{\omega_p}} = \frac{j\pi R_L C f}{1 + j\frac{f}{f_p}}$$

$$\left| \frac{V_O}{V_S} \right| = \frac{\pi R_L C f}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_p})^2}} = \frac{1}{\sqrt{r}}$$



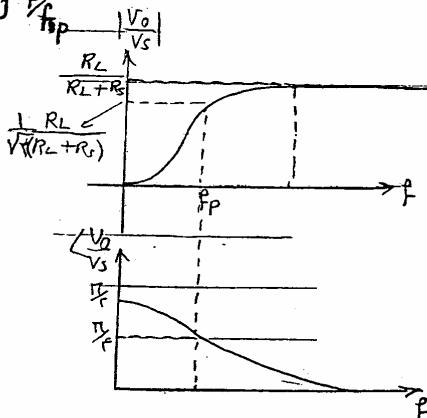
$$\angle \frac{V_O}{V_S} = \frac{\pi}{r} - \operatorname{arctg} \frac{f}{f_p} = \frac{\pi}{r}$$



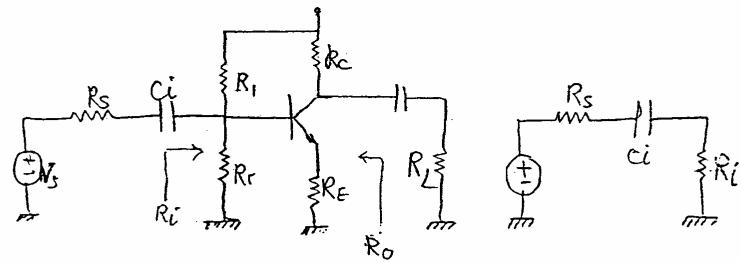



$$P_L = \frac{1}{\gamma \pi (R_i + R_s) C_i}$$

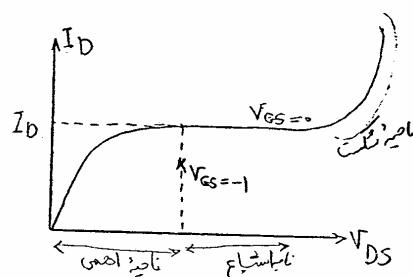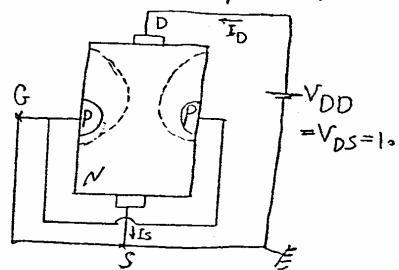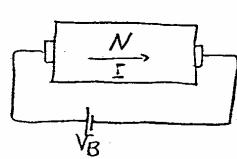= (قرانز تیستر اثر میدانی) (field effect transistor) FET




$$I_{DSS} \rightarrow V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = V_p \rightarrow I_D = 0$$

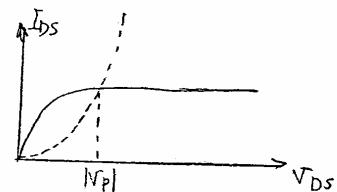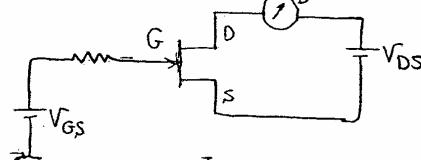

مسحقة انقال

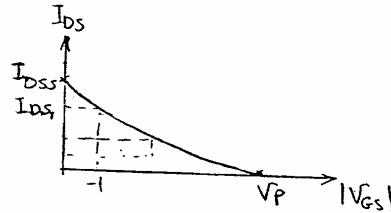

$$V_{GS} = 0 \rightarrow I_{DS} = I_{DSS}$$

$$V_{GS} = V_p \rightarrow I_{DS} = 0$$

$$I_{DS} = I_{DSS} \left( 1 - \left| \frac{V_{GS}}{V_p} \right| \right)^r$$

$$V_p = -f^v$$

$$I_{DSS} = 12 \text{ mA}$$

$$\rightarrow \begin{cases} V_{GS} = 0 \\ V_{GS} = -1/f^v \\ V_{GS} = -2 \text{ V} \end{cases}$$


محل عدی:

$$V_{GS} = 0 \rightarrow I_{DS} = I_{DSS} = 10mA$$

$$V_{GS} = -1.5V \rightarrow I_{DS} = 10 \left( 1 - \frac{-1.5}{5} \right)^2 = 0.88mA$$

$$V_{GS} = 5V \rightarrow I_{DS} = 0mA$$
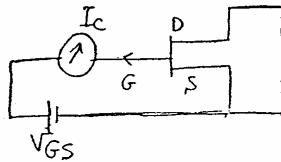
$$\begin{cases} I_G = 1mA \\ P_D = 1mW \\ T = -40^\circ C + 25^\circ C \end{cases}$$




$$I_{GSS} = 0.1mA$$

$$V_{GS} = 1V$$

$$T = 10^\circ C \rightarrow I_{GSS} = 1mA$$

$$V_{GS} = 1V$$

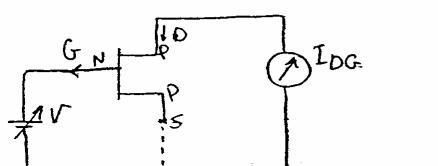


در حالی که خطچین نیست

$$B V_{DG} = -1V$$

۱V برابر

۱mA
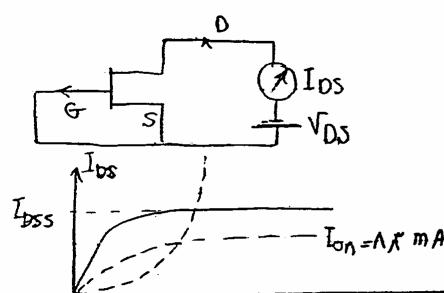
$$B V_{DG} = -B V_{GS} \quad \text{در حالی که خطچین وجود دارد:}$$




$$V_{GS} = 0 \rightarrow I_{DSS} = I_{DS}$$

$$V_{DS} = 1V$$


$$V_{GS} = 1.5V$$

85
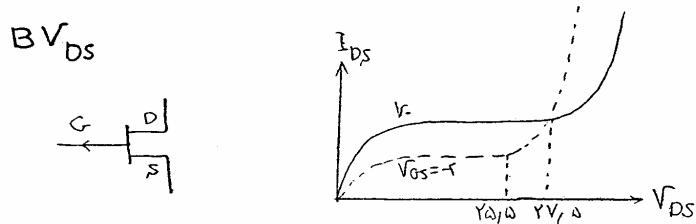
$$I_{D_{off}} = 1 \mu A \\ V_{DS} = 12 V \rightarrow V_{GS} = V_r \approx V_p$$


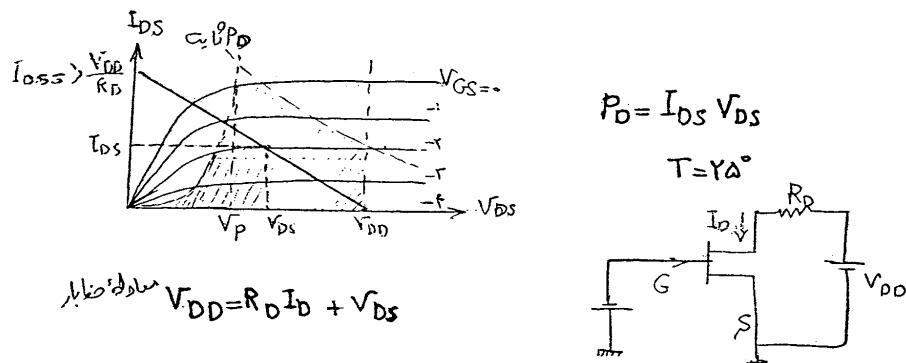
$$BV_{DS} = -V_{DS} \quad , \quad V_{DS} = V_{DG} + V_{GS}$$




$$V_{DD} = R_D I_D + V_{DS}$$

مقدار ضایعات

$V_{GS} = 0 \quad \text{و} \quad V_{DS} = |V_p|$

ناصیه اسیل

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_p$$

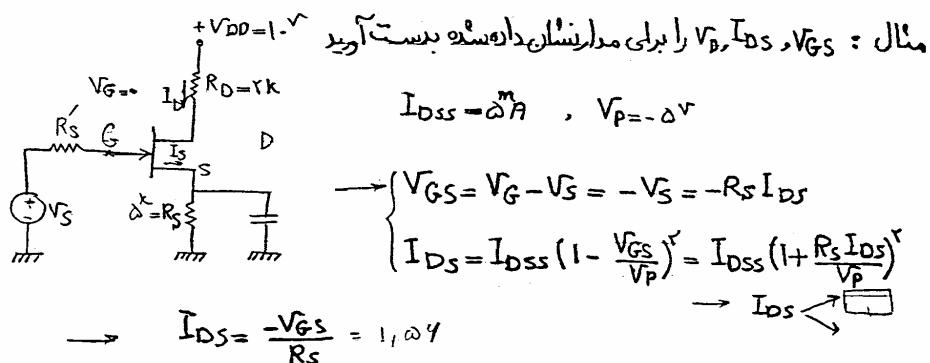

$$\rightarrow -\frac{V_{GS}}{R_S} = I_{DSS} \left(1 - \frac{|V_{GS}|}{|V_P|}\right)^n \rightarrow V_{GS} = \begin{cases} -V_A & \\ -V_A & \end{cases}$$



$$\begin{cases} I_{DS} < I_{DSS} \\ |V_{GS}| < |V_P| \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{شرایطی که باید داشته باشد} \\ \text{مقدار} |V_{GS}| \text{ کم} \end{array}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = V_{DD} - R_D I_{DS} = R_S \cdot I_{DS}$$

$$\rightarrow V_{DS} = \omega, \propto r$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_P \rightarrow V_{DS} \geq -V_A - (-\Delta) = 1,8 \text{ V}$$



چون کردن بیانی ناصیح مجاز

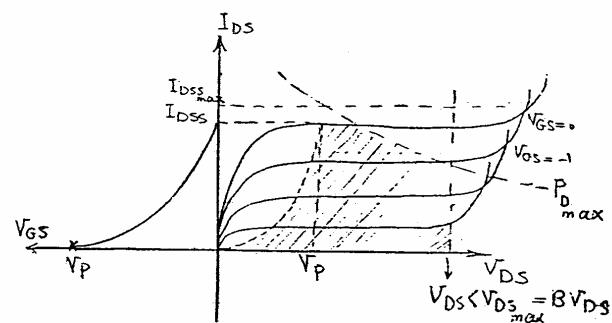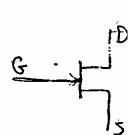

$$\begin{cases} V_{DS} \gg V_{GS} - V_P \\ BV_{DS} \\ I_{DS_{max}} \\ P_{D_{max}} = V_{DS} \cdot I_{DS} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{پالامتویی} \\ \text{محدود کننده} \end{array}$$

$$I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{|V_{GS}|}{|V_P|}\right)^n$$

$$I_{DS} < I_{DSS}$$

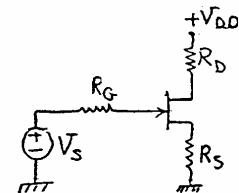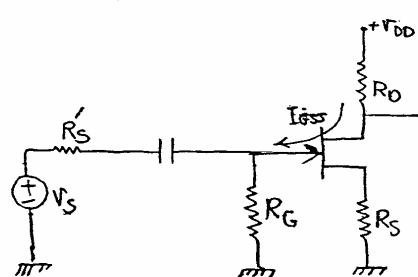

$$\begin{aligned} & \text{① } \left\{ \begin{array}{l} I_{GSS} \\ V_G = I_{GSS} \times R_G = 10^{-9} \times 100 = 1 \text{ V} \\ I_{GSS} = 10 \text{ nA} \end{array} \right. \quad \text{③ } I_{DS} - I_{GSS} = I_S \\ & \text{② } V_{GS} = V_G - V_S = V_G - R_S I_S \\ & \quad = 1 - 4 = -3 \end{aligned}$$

$R_G$  آگر کوچک باشد دیگر امیداًش هوئی آن خیلی بزرگ نخواهد بود و اگر خیلی بزرگ باشد با


تغییرات دما که  $I_{GSS}$  تغییر کند  $V_{GS}$  تغییر خواهد کرد و لحتماً این است که FET از تابعیت اشباع خارج

مشود همچنین با توجه به اینکه در ورودی سلکتانال های noise وجود دارد آگر  $R_G$  خیلی بزرگ باشد

این سلکتانال به خروجی منتقلی شود و در خروجی ماتریس بالای تغییر و ظاهری شود آگر  $R_G$

مناسب باشد noise  $R_G$  بزمیں منتقلی شود و در خروجی ظاهر نخواهد شد.

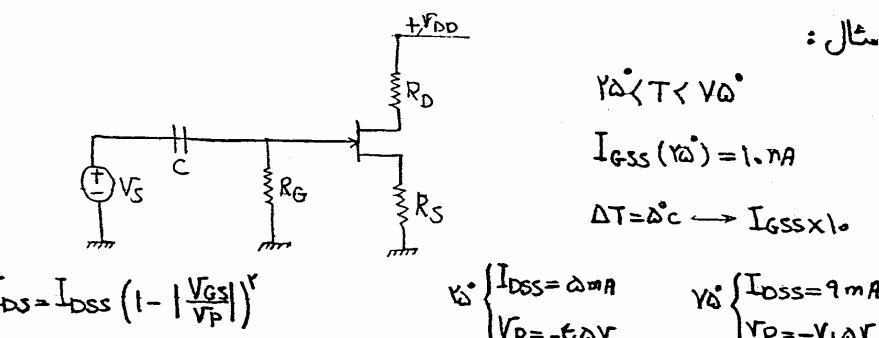
$$\text{①, ②, ③} \rightarrow V_{GS} = R_S I_{DS} + (R_S + R_G) I_{GSS}$$



a)  $R_S = 1000 \Omega$

b)  $R_S = 2 \text{ k}\Omega$

مشخصه انتقالی را رسم کنید.

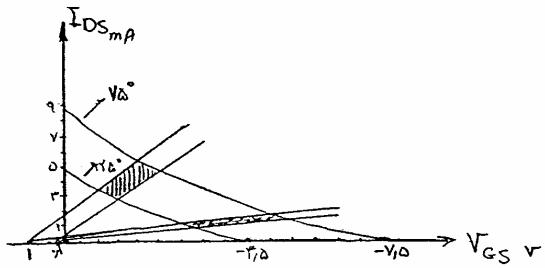

a)  $R_S = \omega_{00} \Omega$


$$V_D^\circ \longrightarrow V_{GS} = -\omega_{00} I_{DS} + 1$$

$$V_\Delta^\circ \longrightarrow V_{GS} \approx -\omega_{00} I_{DS} + 1$$

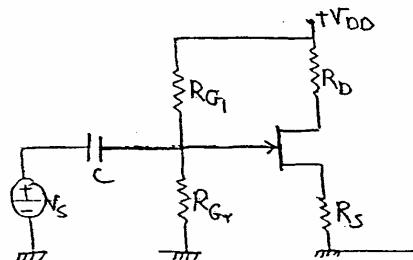b)  $R_S = \omega k \Omega$

$$V_D^\circ \longrightarrow V_{GS} = -\omega_{000} I_{DS} + 1$$


$$V_\Delta^\circ \longrightarrow V_{GS} = -\omega_{000} I_D + 1$$



$$V_{GS} = V_G - V_s$$

$$V_{GS} = V_{DD} \times \frac{R_{Gy}}{R_{G1} + R_{Gy}} - R_S I_S$$
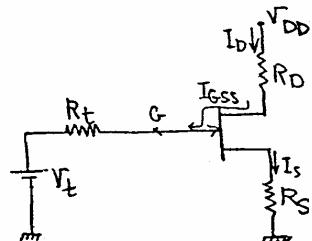
$$\left\{ \begin{array}{l} V_t = \frac{R_{Gy}}{R_{G1} + R_{Gy}} V_{DD} \\ R_t = R_{G1} \parallel R_{Gy} \end{array} \right.$$



89


$$\begin{cases} I_D = I_S + I_{GSS} \\ V_G = R_t \times I_{GSS} + V_t \\ V_S = -R_S I_S \end{cases}, \quad V_{GS} = V_G - V_S$$

تحليل ac و تقویت کنده ها:

C.S      G درودی      D خروجی       $|A_V| > 1$

C.D      G درودی      S خروجی       $A_V \approx 1$

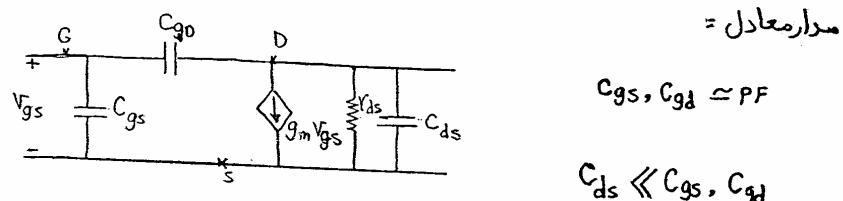
C.G      S درودی      D خروجی       $A_V > 1$       کاربرد جستنی ندارد



$$\left. \begin{array}{l} C_{iss} = C_{GS} + C_{GD} \\ C_{rss} \approx C_{GD} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{مقلدینی که در} \\ \text{کاتالوگ FET} \\ \text{داده می شوند.} \end{array}$$




تقویت کننده سورس مسیرک = C.S.

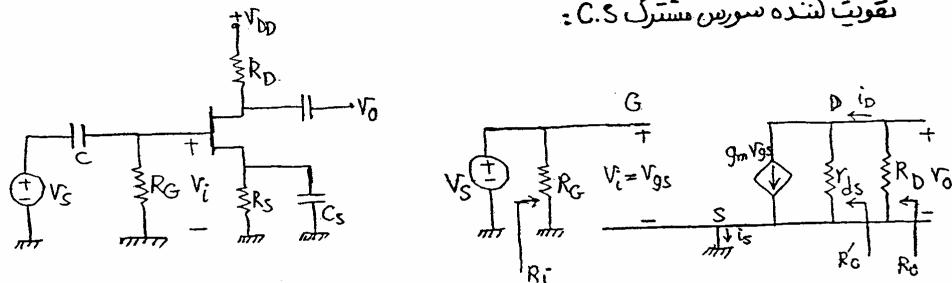

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{gs} (R_D \parallel R_{ds})}{V_{gs}} = -g_m (R_D \parallel R_{ds})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} g_m = \frac{\Delta I_{DS}}{\Delta V_{GS}} = g_m (1 - \frac{V_{GS}}{V_P}) \\ (g_m) = \frac{r' I_{DSS}}{|V_{P|}} \end{array} \right.$$

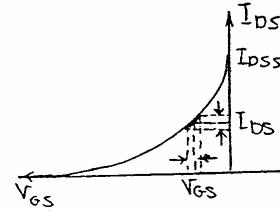


$$R_i = R_G$$

$$R_0 = \frac{V_o}{i_0} \Big|_{V_S=0} \quad , \quad R_0 = R_D \parallel R'_0$$

$$R'_0 = \frac{V_o}{i_D} = r_{ds} \quad \rightarrow \quad R_0 = R_D \parallel r_{ds}$$

با توجه به اینکه  $V_S$  از نظر AC زمین است درست بوده (  $V_i = V_{GS}$  ) لذا در این نوع تقویت کننده ها علاوه
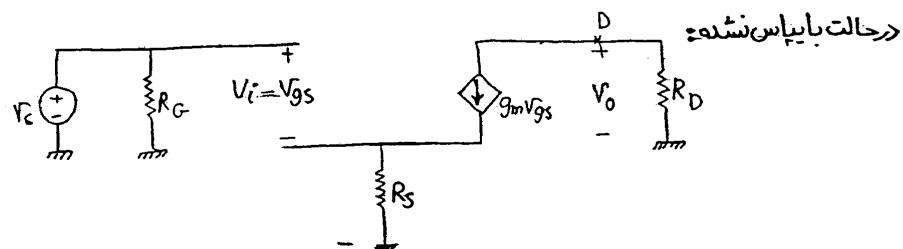
$$V_{i_{pp}} = \frac{V_{opp}}{A_V} \quad \text{برای اعمتیه جای لایدید } V_{i_{pp}} \text{ را نیز محاسبه و محدود کنیم.}$$




91

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{GS} R_D}{V_{GS} + V_{GS} g_m R_S} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

$$\rightarrow A_V = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

$$R_i = R_G \quad , \quad R_o = R_D$$

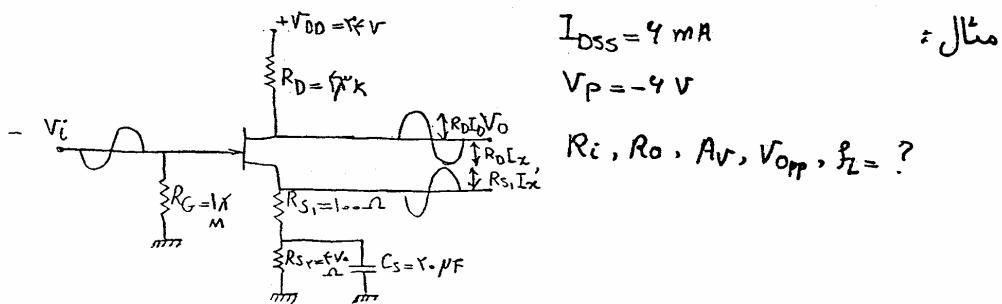

$$\left. \begin{array}{l} I_{DS} = I_{DSS} \left( 1 - \left| \frac{V_{GS}}{V_P} \right| \right)^n \\ V_{GS} = V_G - V_S = -I_{DS} (R_{S1} + R_{S2}) = -\Delta V I_{DS} \end{array} \right] \rightarrow I_{DS} = 1.9 \text{ mA}$$

$$\rightarrow V_{GS} = -1.94 \text{ V}$$

$$g_m = \frac{V_{DSS}}{V_P} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = 1.41 \text{ mS}$$

$$\rightarrow g_m = 1.41 \text{ mS}$$

$$A_V = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S} = -0.1 \text{ V/V} \quad , \quad R_i = R_G = 1.1 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = R_D = 1.1 \text{ M}\Omega$$

$$V_D = V_{DD} - R_D I_D$$

$$V_{Op}^+ = R_D I_D \rightarrow V_{Op}^+ = 1.1 \text{ V}$$

$$(dc) V_S = R_{S1} I_{DS} + R_{S2} I_{DS}$$

$$(ac) V_S = R_{S1} I_D$$


$$(dc) V_{DS} = V_D - V_S = V_{DD} - R_D I_D - I_D (R_{S1} + R_{S2}) = 9.1 \text{ V}$$

$$V_{Op}^- = V_{DS} \times \frac{R_D}{R_{S1} + R_D} \rightarrow V_{Op}^- = 9.1 \text{ V}$$

$$\rightarrow V_{OpP} = \frac{V_{Op}^+ + V_{Op}^-}{2} = 1.1 \text{ V}$$

متداول است که از این  
 $R_{CS} = R_{S1} \parallel (R_{S1} + r_s)$


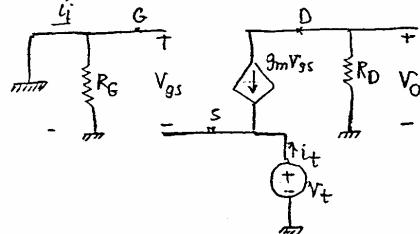
$i_t = -g_m V_{GS}$   
 $V_t = -V_{GS}$   $\rightarrow r_s = \frac{V_t}{i_t} = \frac{1}{g_m}$




$\rightarrow R_{CS} = f V_o \parallel (100 + V_{TA}) = 100 \Omega$

$\rightarrow f_L = \frac{1}{2\pi R_{CS} C_{GS}} = 1410 \text{ Hz}$

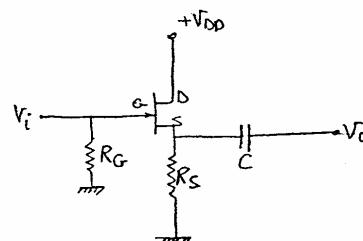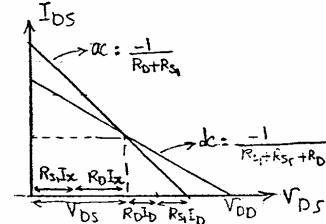روش دیگر یافتن  $V_{OPP}$  از روی خط بار  $\alpha_C$



نقویت کننده درین مسیرک : C.D

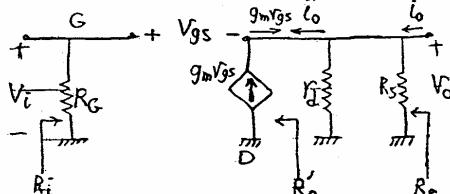

$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m V_{GS} (r_d \parallel R_S)}{V_{GS} + g_m V_{GS} (r_d \parallel R_S)}$


$\rightarrow A_V = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L} < 1 \quad , \quad R_i = R_G$

$R_0 = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{V_i=0} = R'_0 \parallel (r_d \parallel R_S)$

$R'_0 = \frac{V_o}{i_o R'_0} = \frac{-V_{GS}}{-g_m V_{GS}} = \frac{1}{g_m}$

$\rightarrow R_0 = \left( \frac{1}{g_m} \right) \parallel (r_d \parallel R_S) \approx \frac{1}{g_m} \parallel R_S$

93

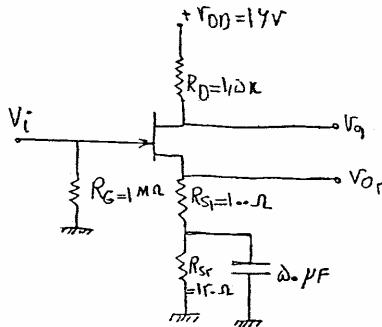

$$I_{DSS} = 1 \text{ mA}$$

متل

$$g_m = f_i \Omega \text{ ms}$$

$$R_i, R_{OY}, A_{Vi}, A_{VY} > R_i, f_L = ?$$

$$I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = - (R_{S1} + R_{SI}) I_{DS}$$

$$g_m = \frac{r_i I_{DSS}}{|V_p|} = f_i \Omega \text{ ms}$$

$$V_p = - \Delta \Omega \text{ v}$$

$$\begin{cases} I_{DS} = g_m \text{ mA} \\ V_{GS} = -1.1 \text{ V} \end{cases}$$

$$g_m = g_m \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) = 1.1 \text{ ms}$$


$$(C.S) : A_{Vi} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_{S1}} = -1.1 \text{ V}$$

$$(C.D) : A_{VY} = \frac{V_{OY}}{V_i} = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L} = \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_{S1}} = 1.1$$



$$R_i = R_G = 1 \text{ MΩ} , R_{OY} = R_D = 10 \Omega \text{ , } r_s = \frac{1}{g_m} = 10 \text{ kΩ}$$

$$R_L = ? \rightarrow R_{CS} = R_{S1} \parallel \left[ R_{S1} + \frac{1}{g_m} \right] = 1.1 \text{ kΩ}$$
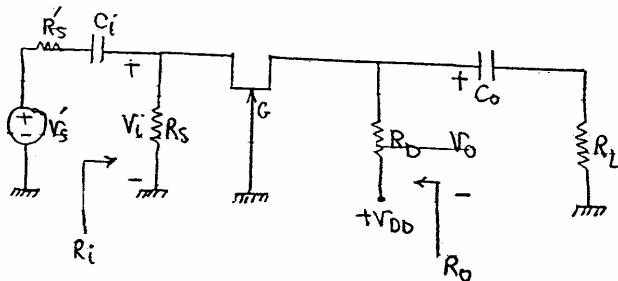
$$\rightarrow R_L = \frac{1}{1.1 \times 10^{-3} \times 10^{-3}} = 4.1 \text{ kHz}$$



= C.G لیستنر

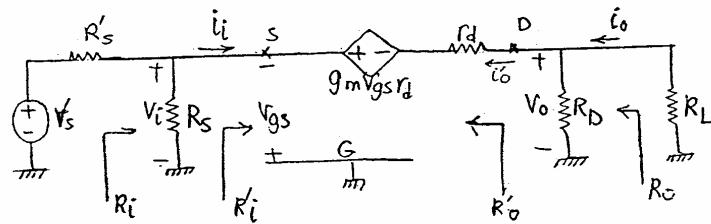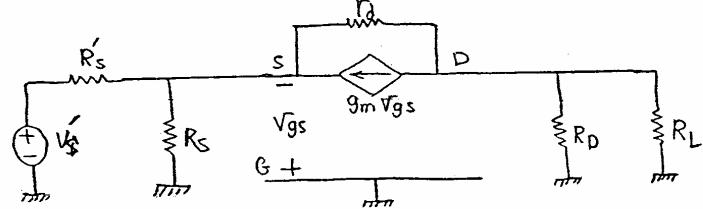


$$A_V = \frac{V_o}{V_i} =$$

$$V_o = (R_D \parallel R_L) i_i \quad , \quad KVL: +V_{gs} + g_m V_{gs} r_d + r_d i_i + (R_D \parallel R_L) i_i = 0$$

$$V_i = -V_{gs} \quad \rightarrow \quad i_i = -V_{gs} \frac{1 + g_m r_d}{r_d + (R_D \parallel R_L)}$$

$$\rightarrow A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(R_D \parallel R_L) \left[ \frac{V_{gs}(1 + g_m r_d)}{r_d + (R_D \parallel R_L)} \right]}{-V_{gs}}$$
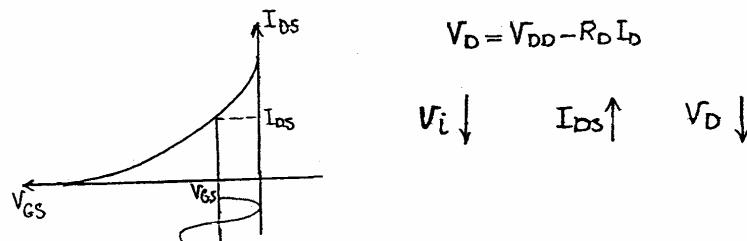
$$\rightarrow A_V = \frac{(R_D \parallel R_L)(1 + g_m r_d)}{r_d + (R_D \parallel R_L)}$$



$$A_V \approx \frac{(R_D \parallel R_L)(g_m r_d)}{r_d} \approx g_m (R_D \parallel R_L) \quad \rightarrow \quad A_V \approx g_m (R_D \parallel R_L)$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_s} = R_s \parallel R'_s \quad , \quad R'_i = \frac{V_i}{i_i} \stackrel{*}{=} \frac{-V_{gs}}{-V_{gs} \frac{1 + g_m r_d}{r_d + (R_D \parallel R_L)}} \approx \frac{1}{g_m}$$

$$\rightarrow R'_i = \frac{r_d + (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m r_d} \approx \frac{1}{g_m}$$

95


$$\rightarrow R_i = R_s \parallel \left( \frac{r_d + (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m r_d} \right) \approx R_s \parallel \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = \frac{V_o}{i_o} \Big|_{V_S=0} = R_D \parallel R'_o$$

$$R'_o = \frac{V_o}{i'_o} = \frac{r_d i'_o + g_m (V_{GS} - r_d + i'_o (R_s \parallel R'_s))}{i'_o} = r_d + g_m r_d (R_s \parallel R'_s) + (R_s \parallel R'_s)$$

$$\cancel{J_{DS} r_d} \rightarrow R'_o = r_d (1 + g_m (R_s \parallel R'_s))$$
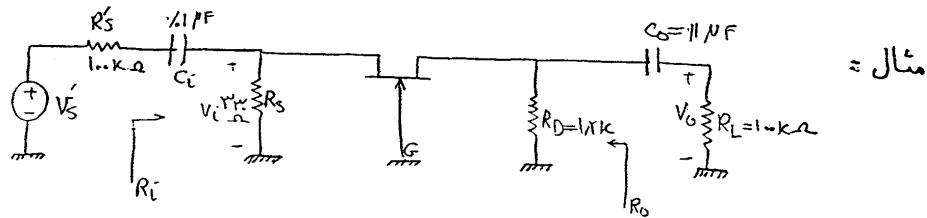
$$\rightarrow R_o = R_D \parallel \left[ r_d (1 + g_m (R_s \parallel R'_s)) \right] \approx R_D$$



$$V_{GS} = -I_{DS} r_d \quad , \quad g_m = 1 / V_{GS} \quad , \quad r_d = \infty$$

$R_i, R_o, A_v, f_L = ?$

$$A_v = \frac{(1 + g_m r_d)}{r_d + R'_L} \times R'_L \approx R'_L \left( \frac{1}{r_d} + g_m \right) \rightarrow A_v = g_m R'_L = g_m (R_L \parallel R_D) = 1, 10 \Omega$$

$$R_i = R_s \parallel \frac{1}{g_m} = 1 \text{ M}\Omega \quad , \quad R_o = R_D = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_{C_GS} = R_i + R_s \approx 1 \text{ M}\Omega \quad , \quad C_{C_GS} = R_{C_GS} \times C_{GS} = 1 \text{ ms}$$





$$R_{C_o} = R_D + R_L \approx 1 \text{ k}\Omega \quad , \quad C_{C_o} = R_{C_o} \times C_o = 1 \text{ ms} \quad , \quad f_{C_o} = \frac{1}{2\pi R_{C_o} C_o} = 1.6 \text{ Hz}$$

Mos FET: دو نوع از این دفعوت کشیده داریم.

Enhancement - افزایشی

Depletion - تخلیه ای

نوع تخلیه ای:

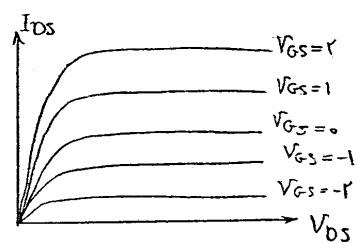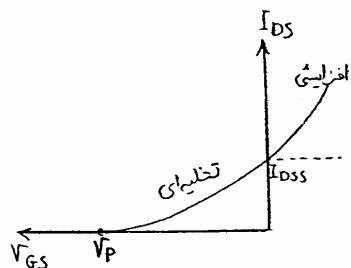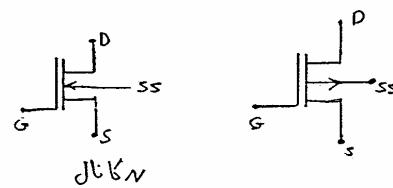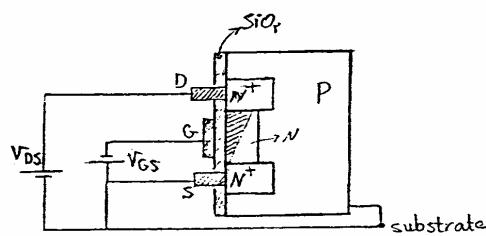

$$I_{DS} = I_{DSs} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^n, \quad g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)$$

$$g_{m0} = \frac{n I_{DSs}}{|V_P|}$$

$$I_{DSs} = 1 \text{ mA}, \quad V_P = -5 \text{ V}$$

مثال:

الف - کانال

$$V_{GS} = -3 \rightarrow I_{DS} = 1 \left(1 - \frac{-3}{-5}\right)^n = 1.88 \text{ mA}$$



$$V_{GS} = 1 \rightarrow I_{DS} = 1 \left(1 - \frac{1}{-5}\right)^n = 1.01 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = -5 \rightarrow I_{DS} = 1 \left(1 - \frac{-5}{-5}\right)^n = 0 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 5 \rightarrow I_{DS} = 1 \text{ mA}$$



$$I_{DSs} = 1 \text{ mA} \quad \text{ب - کانال} \\ V_P = 5 \text{ V}$$

۲-دفع افزایشی:

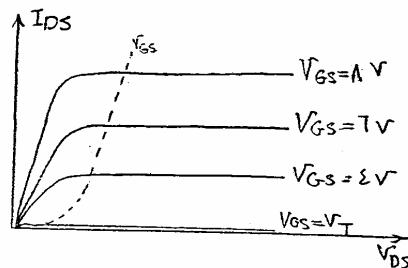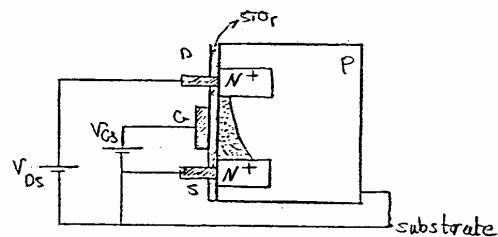

$$V_T = V_{GD} \approx 1 \text{ mV}$$


جذب اسید کلریز

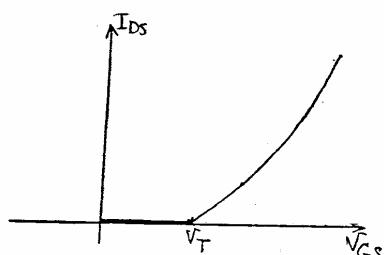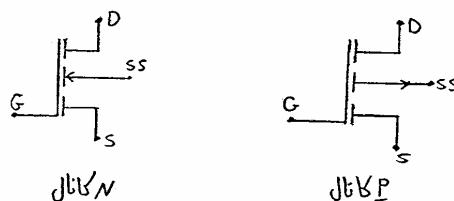


$$I_D = \frac{K}{2} \beta (V_{GS} - V_T)^2 \quad , \quad V_{GS} \geq V_T \quad , \quad \beta \approx 10 \times 10^6 \text{ A/V}^2$$

$$V_{DS_{sat}} = V_{GS} - V_T$$

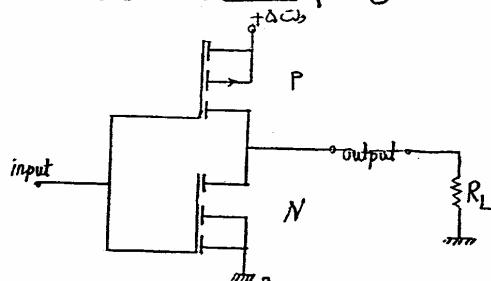ارتكبی MOS (MOSFET)، NMOS، PMOS المانی به نام CMOS موجودی آنید.




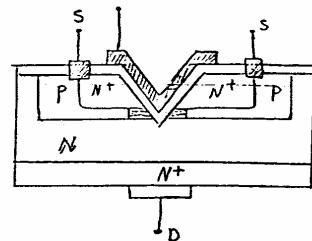

= VMOS

کاربرد VMOS در مدارهای سوئیچینگ با جریان بالا است چون مقاومت کمی دارد.

۹۹

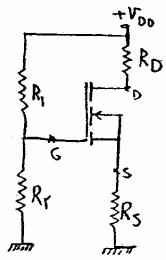


مدارهای بایاس

$$I_D = \gamma \omega \beta (V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_G = \frac{R_Y}{R_1 + R_Y} V_{DD}$$

$$V_S = R_S I_D$$
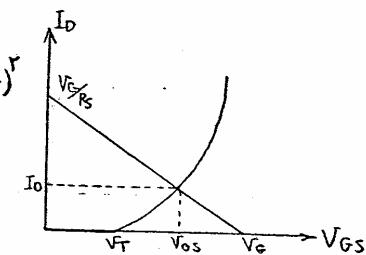
$$\rightarrow V_{GS} = V_G - V_S = V_G - R_S I_D$$



$$I_D = \frac{V_G}{R_S} - \frac{V_{GS}}{R_S}$$

$$I_D = \frac{-B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

Pmos, NMOS محالات تکنیکی

$$, A = R_S, \quad \beta = -\gamma [(|V_G| - |V_T|) R_S + \frac{1}{\omega}], \quad C = (|V_G| - |V_T|)^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta = \gamma \alpha x^{-\frac{1}{2}} \\ V_T = \gamma V \\ R_1 = \gamma V M G \\ R_Y = \gamma r_N \Omega \\ R_S = \alpha \cdot R \\ R_D = \gamma r_K \end{array} \right. , \quad V_{DD} = 10 \text{V} \quad \Rightarrow \text{مثال}$$

$$\rightarrow I_D = \gamma \alpha x \gamma \alpha x^{-\frac{1}{2}} (V_G - \gamma)^2, \quad I_D = \frac{V_G}{R_S} - \frac{V_{GS}}{R_S}$$


$$V_G = \frac{\gamma r}{\gamma r + \gamma} x 10 = 0.9 V \rightarrow I_D = \frac{\omega M^2}{\gamma \alpha} - \frac{V_{GS}}{R_S}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = (V_{DD} - R_D I_D) - R_S I_D = 1.4 V$$

$$(V_{DS}) > V_{GS} = V_T \rightarrow 1.4 > 0.4 - 0.9 \times 10$$


$$g_m = \frac{\Delta V_{GS}}{\Delta I_{DS}} \rightarrow g_m = \frac{\Delta I_{DS}}{\Delta V_{GS}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{DS} = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ g_m = \frac{r I_{DSS}}{|V_P|} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) \end{array} \right.$$

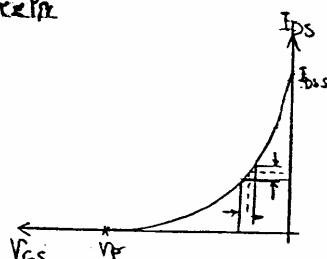


MOSFET Enhancement :
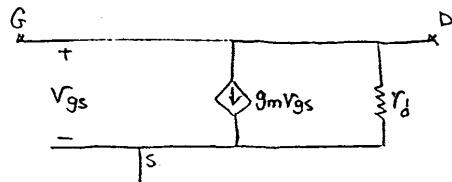
$$\begin{cases} \frac{dI_D}{dV_{GS}} = \frac{1}{2} \times r \beta (V_{GS} - V_T) = g_m \\ \beta (V_G - V_T) = g_m \end{cases}$$



در حالاتی که  $|V_{DS}| \gg |V_{GS} - V_T|$  در نظر گرفتار می‌شود (ستایم):

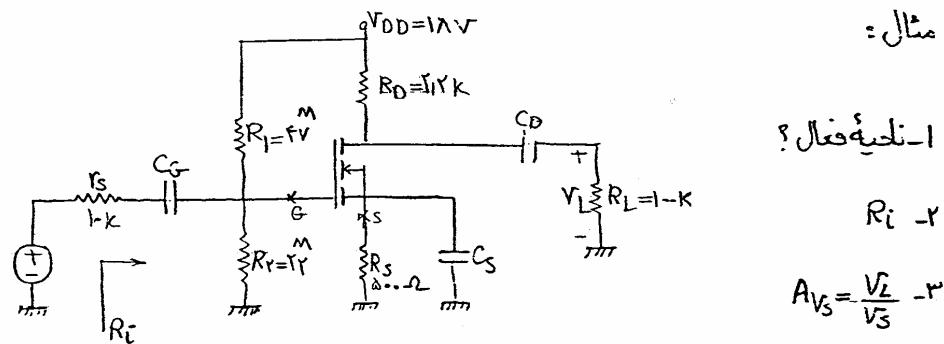

$$V_T = 1V, \beta = 10 \times 10^3 A/V^2, r_d = 10k, I_D = 1.9mA$$

$$\rightarrow V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \rightarrow 18V \geq 1V - 1V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = (V_{DD} - R_D I_D) - (R_S I_D) = 17V$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 1V$$

$$V_G = V_{DD} \times \frac{R_r}{R_i + R_r} = 17V$$


$$I_D = -B - \sqrt{B^2 - AC}, \quad A = +R_S$$

$$B = -r \left[ (|V_G| - |V_T|) R_S + \frac{1}{\beta} \right]$$

$$C = (|V_G| - |V_T|)^2$$


٢٥١
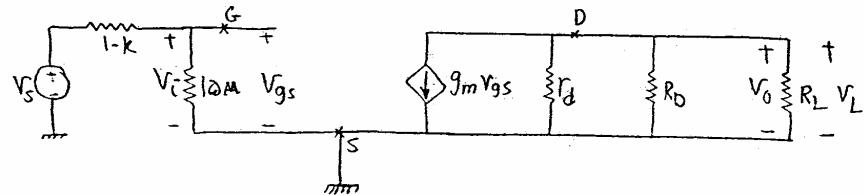
$$R_{in} = R_i \parallel R_T = \frac{V}{I} \parallel \gamma = 10 M\Omega$$




$$g_m = \beta (V_{GS} - V_T) = 1.1 ms$$

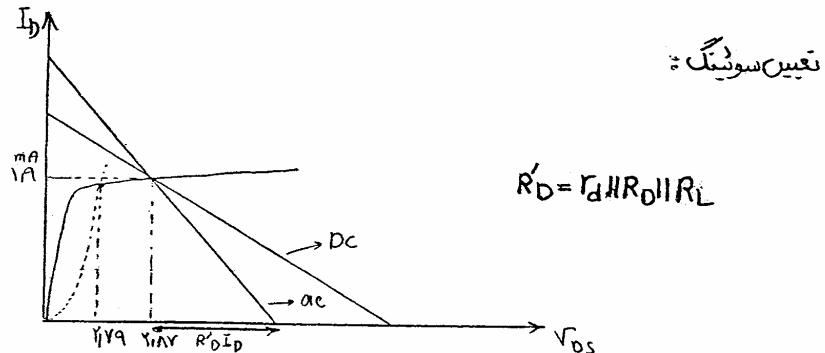
$$A_{VS} = \frac{V_L}{V_s} = \frac{V_L}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s} = \frac{-g_m V_{GS} (R_D \parallel R_L \parallel r_d)}{V_{GS}} \times \frac{10 \times 10^4}{10 \times 10^4 + 1 \times 10^3} = -1.9$$



$$\text{DC, خط} : V_{DD} = V_{DS} + (R'_D + R_S) I_D$$




$$\text{ac, خط} : V_{DS} = -R'_D I_D$$

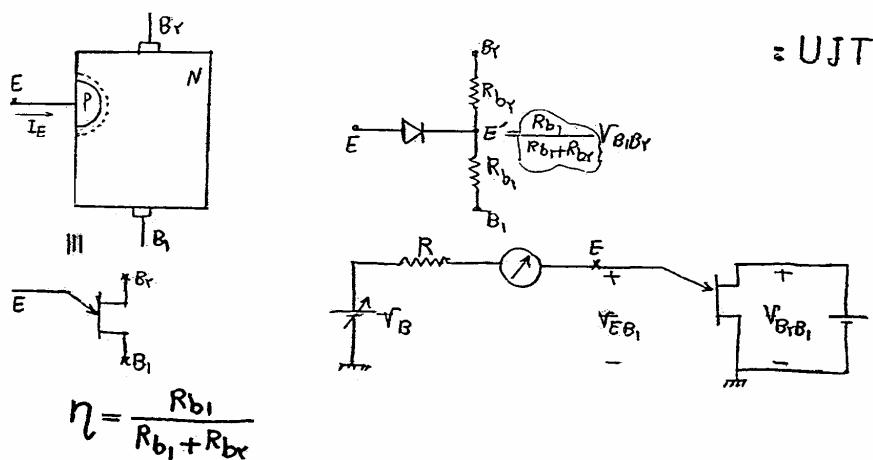

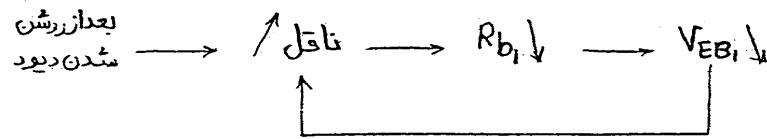


$$V_P = V_D + V_{E'}$$

$$V_P = V_D + \eta V_{B_r} B_1$$

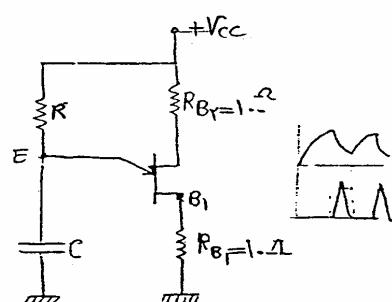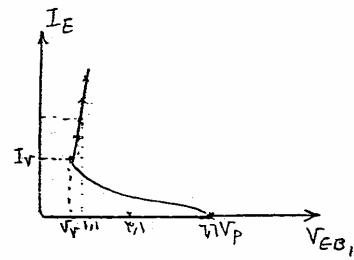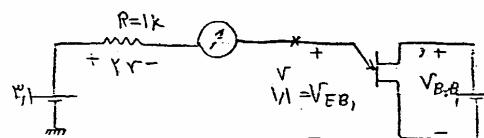

استفاده از T لاد رفسان ساری:

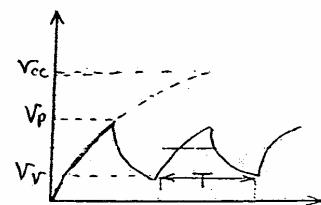

$$V_P = \eta V_{CC} + V_D$$

$$T \approx \frac{1}{RC} \ln \frac{1}{1-\eta}$$

اگر جای R از منع جریان استفاده کیم خازن به صورت خطی شارژی شود:

$$CV_P - Q = IXT \rightarrow T = \frac{CV_P}{I}$$

کاربرد دیگری از UJT

